

12 / 2000

# conex

ELECTRONICĂ PRACTICĂ PENTRU TOȚI

## club

Pret: 15 000 lei

REVISTĂ LUNARĂ • ANUL II - NR. 16

■ PUNTE DIGITALĂ LC

■ EMIȚATOR - RECEPTOR  
PENTRU TELECOMANDĂ

■ ALARMĂ AUTO


■ ILUMINATUL  
FLUORESCENT MODERN

■ LUMINĂ DINAMICĂ

■ PROGRAMATOARE  
SERIA EMP



# Lă multi ani!

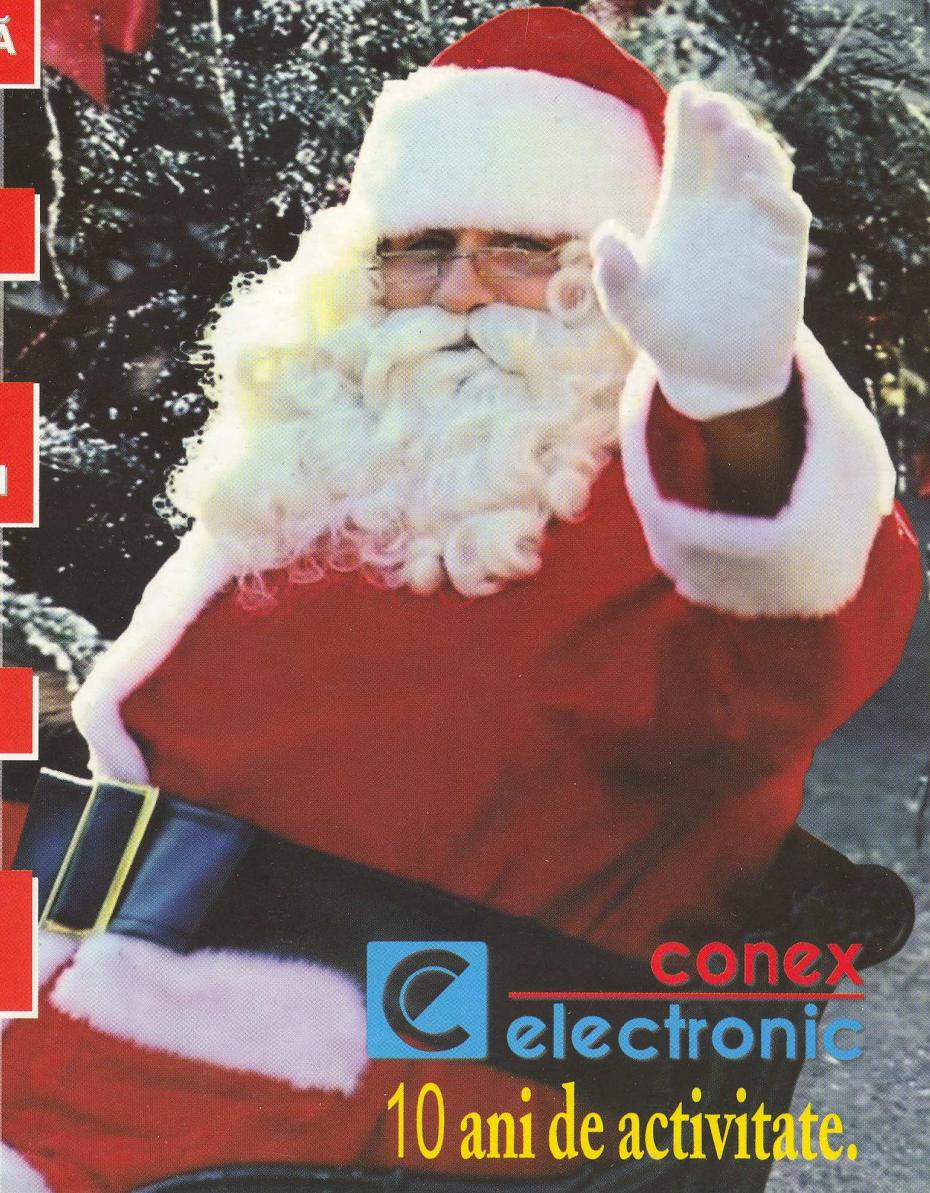


conex  
electronic

10 ani de activitate.

INTEGRATED CIRCUITS

Advanced Low-power  
Schottky Logic

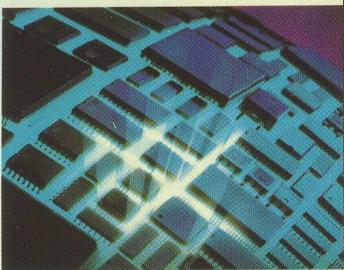

1997


Data Handbook IC05

**cod: 9940**  
**289 000 lei**

Let's make things better  
**PHILIPS**

DISCRETE SEMICONDUCTORS

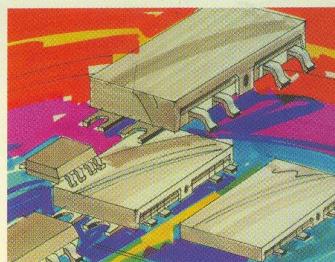RF Power Modules  
and Transistors  
for Mobile Phones



1996


DATA HANDBOOK SC09

**cod: 9958**  
**289 000 lei**

**PHILIPS**

INTEGRATED CIRCUITS

ICs for  
Data Communications

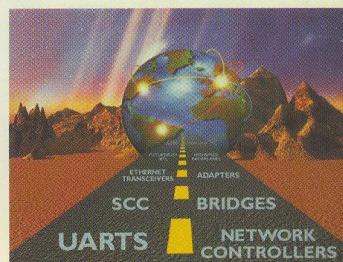

1995

DATA HANDBOOK IC19

**cod: 9946**  
**499 000 lei**

**PHILIPS**

INTEGRATED CIRCUITS

Semiconductors  
for Wireless  
Communications



1997


Data Handbook IC17

**cod: 9945**  
**499 000 lei**

Let's make things better  
**PHILIPS**

INTEGRATED CIRCUITS

High-Speed CMOS  
Logic Family

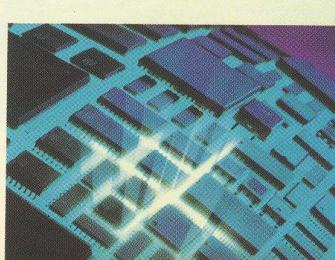

1996


DATA HANDBOOK IC06

**cod: 9941**  
**499 000 lei**

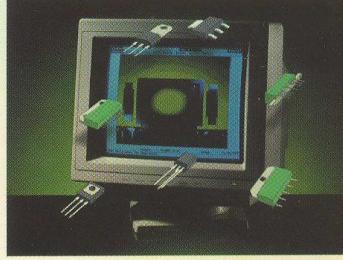**PHILIPS**

DISCRETE SEMICONDUCTORS

Video Transistors  
and Modules  
for Monitors



1998

Data Handbook SC05

**cod: 9953**  
**318 000 lei**

Let's make things better  
**PHILIPS**

MOTOROLA

**Analog/Interface ICs**  
Device Data Vol. I



Volumul I + II  
**cod: 9928**  
**181 000 lei**

DL128D  
REV 6

TOSHIBA

DATA BOOK


PHOTOSENSORS

1996

**cod: 9969**  
**195 000 lei**

DISCRETE SEMICONDUCTORS

RF Power Transistors  
for HF and VHF

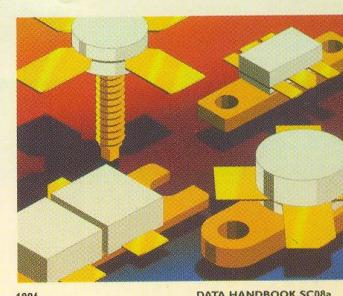

1996

DATA HANDBOOK SC08a

**cod: 9956**  
**499 000 lei**

**PHILIPS**

**Analog/Interface ICs**  
Device Data Vol. II



DL128D  
REV 6

National Semiconductor

National Data Acquisition  
Databook

Data Acquisition Systems  
Analog-to-Digital Converters  
Digital-to-Analog Converters  
Voltage Reference  
Temperature Sensors  
Sample and Hold  
Active Filters  
Analog Switches/Multiplexers

**cod: 9933**  
**67 000 lei**

National Discrete  
Diode, Bipolar Transistor,  
and JFET Products Databook

Discrete POWER and SIGNAL Technologies

**cod: 9934**  
**142 000 lei**


**PREȚURILE SUNT VALABILE ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**

# SUMAR

NEWS .....	1
TELECOMANDĂ RADIO .....	2
DVM6243	
PUNTE DIGITALĂ LC .....	5
TL497 REGULATOR DE Tensiune în comutare .....	6
ILUMINATUL FLUORESCENT MODERN .....	8
PROTECȚIA ACUMULATOARELOR .....	13
INDICATOR DE BALANS .....	15
PROGRAMATOARE SERIA EMP .....	16
DEPANAREA PLĂCILOR DE CABLAJ IMPRIMAT (PCB) .....	18
LUMINĂ DINAMICĂ .....	21
TRANSCEIVER 144MHz .....	23
RxTx - 29MHz .....	24
ALARMĂ AUTO .....	26
AMPLIFICATOARE DE BANDĂ LARGĂ ȘI PUTERE VHF/UHF/CATV SERIA 900 .....	28
AMUZAMENT DE SĂRBĂTORI .....	32

NEWS • NEWS
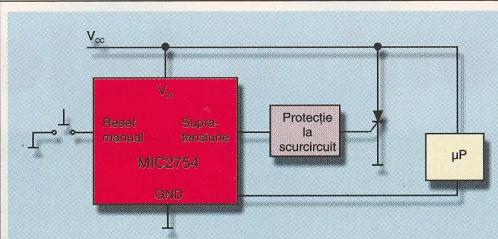
## MIC2754/3 - Supervisor al tensiunii de alimentare



Componentele MICREL, MIC2753 și MIC2754 asigură supravegherea și protecția la supratensiune a procesoarelor care sunt elemente sensibile la vârfurile de tensiune provenite de la sursele de alimentare, indiferent dacă sunt liniare sau în comutare.


O interfață de protecție este capabilă să detecteze supratensiuni și să reseteze sistemul în mai puțin de 140ms.

Tensiunea de alimentare maximă este de 7V, iar consumul de numai 30µA, componente fiind recomandate utilizării în aparatele staționare sau portabile.

Cu cinci nivele de tensiune prestabilite, circuitele prezентate permit controlul mai multor tensiuni de alimentare standardizate pentru sistemele digitale.

Sunt disponibile în capsule SMD tip SOT23-5.
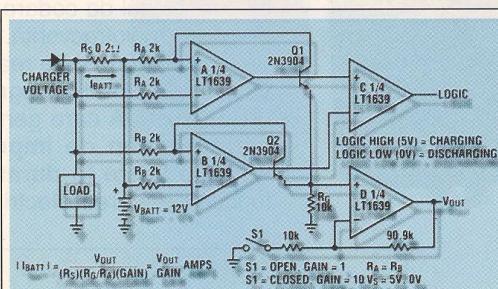
## LT1638/9 - Amplificator operațional 1,2MHz, 0,4V/µs



De remarcat la acest amplificator operațional că poate lucra cu semnale de intrare care au amplitudinea peste tensiunea de alimentare (până în 44V).


Cele patru amplificatoare din capsula standard, DIP sau SMD cu 8 pini, pot fi alimentate (simplu sau diferențial) cu 2,5V până la 44V, consum maxim

230mA pe amplificator și are protecție la conectarea inversă a bateriei (până la 18V).

Produsul bandă-căștig este 1,2MHz, iar Slew Rate 0,4V/µs.

Se utilizează la monitorizare în sistemele alimentate de la baterii sau celule solare, la instrumentația și condiționarea senzorilor de măsură, la filtrele active de mică putere s.a. O aplicație de monitorizare a alimentării unui echipament de telecomunicații mobil este prezentată alăturat.
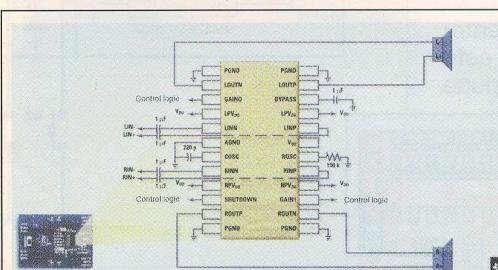
## TPA2000D2 - Amplificator audio pentru sisteme media



TPA2000D2 produs Texas Instruments este un circuit amplificator audio în clasa D ce oferă 2W pe canal (sarcină de 3Ω) și nu necesită filtru la ieșire.

Semnalele audio de nivel mic sunt convertite în impulsuri modulate în durată (PWM).

Are protecție termică și la

supracurent și trece în starea de standby la scăderea tensiunii de alimentare.

Alimentare se face cu +5V, consumul în standby fiind de 1µA.

Este oferit în capsulă SMD cu 24 de pini.

Producătorul oferă un kit de evaluare ce poate fi procurat de pe Internet de la [www.ti.com/sc/tpa1000d2](http://www.ti.com/sc/tpa1000d2).



# Emițător - Receptor pentru telecomandă

**Ansamblul Emițător-Receptor prezentat oferă aplicabilitate practică diversă, cum ar fi: controlul portierelor și/sau a dispozitivului antifurt al unui autovehicul, deschiderea la distanță a portilor, ușilor actionate electric cu motoare (de la curți, garaje, etc.) sau comandă iluminatului interior sau exterior.**

Distanța maximă de acționare este de 15m.



## Emițătorul

Sistemul de telecomandă operează în radiofrecvență în banda de 400MHz. Structura emițătorului a fost proiectată astfel încât să se facă o trecere simplă de la varianta cu 1 canal de emisie la cea cu 2 canale, firma Conex Electronic realizând două variante de receptor, respectiv cu 1 sau 2 canale. *Emițătorul și receptorul pentru telecomandă cu 2 canale a fost publicat în numărul din septembrie 1999 al revistei Conex Club.*

Schema electrică utilizată pentru ambele variante de emițător este prezentată în figura 1 și se impune

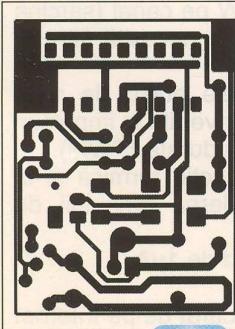


Fig. 2

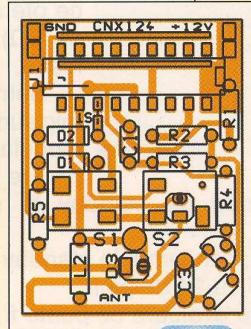


Fig. 3


următoarea observație: la varianta cu un singur canal de emisie se înlocuiesc diodele D<sub>1</sub> și D<sub>2</sub> cu strapuri, iar push butonul S<sub>1</sub> nu se mai montează.

Funcțional, emițătorul se compune din două blocuri: blocul de codare și blocul de radiofrecvență.

Codificatorul este realizat cu circuitul integrat UM3758-120A care generează un **tren de impulsuri modulate în durată**, funcție de starea electrică

ales din cele 19 683 posibile - fie la masă, fie sunt lăsate în gol (într-o combinație oarecare). Cu strapuri în locul lui D<sub>1</sub> și D<sub>2</sub>, A<sub>11</sub> și A<sub>12</sub> selectează codul de emisie, care prin actionarea lui S<sub>2</sub> se regăsește la pinul 17 (Tx) al circuitului integrat U1. R<sub>1</sub> și C<sub>1</sub> stabilesc frecvența de lucru a oscilatorului intern.

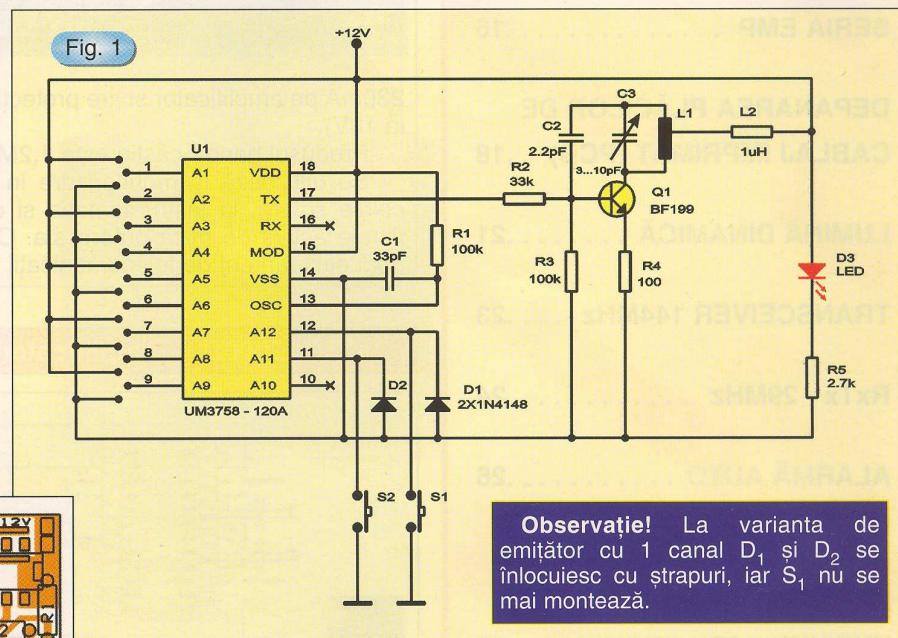Semnalul de la ieșirea Tx se aplică emițătorului radio construit în jurul tranzistorului Q<sub>1</sub>-BF199. Inductanța L<sub>1</sub> este realizată pe cablajul imprimat și are rol de antenă de emisie. Trenul de impulsuri comandă baza tranzistorului și se obțin oscilații radio modulate cu semnalul codificat.




**Observație!** La varianta de emițător cu 1 canal D<sub>1</sub> și D<sub>2</sub> se înlocuiesc cu strapuri, iar S<sub>1</sub> nu se mai montează.

În intrările A<sub>1</sub>...A<sub>12</sub> care determină codul de securitate. Acestea sunt lăsate în gol (în schema electrică, cu excepția lui A<sub>11</sub> și A<sub>12</sub>) și pot fi conectate, după dorință - funcție de codul

Emisia este indicată de LED-ul D<sub>3</sub>.

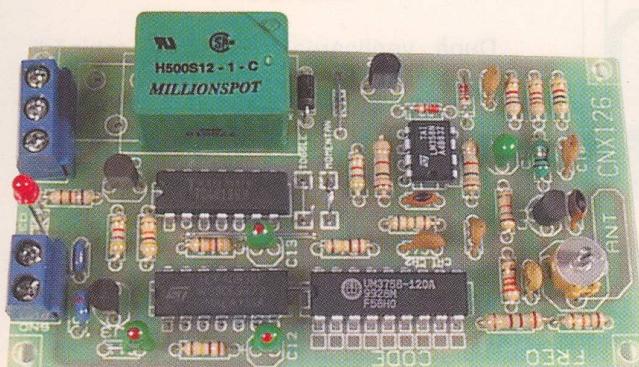Montajul se alimentează cu 12V de la o baterie miniatură tip GP23A ce se montează în interiorul cutiei emițătorului.



## Receptorul

Receptorul pentru telecomandă conține următoarele blocuri funcționale:

- receptorul de radiofrecvență (RRF) construit cu ajutorul lui Q<sub>1</sub>;
- amplificatorul și formatorul realizat cu LM358;
- decodorul care conține circuitul integrat UM3758-120A;
- blocul logic de comandă echipat cu CD4093 și CD4013.

rolul de antenă de recepție. Din CV<sub>1</sub> se stabilește accordul receptorului cu emițătorul.

Grupul R<sub>6</sub>-C<sub>1</sub>-R<sub>5</sub> realizează filtrajul semnalului recepționat care este "curățat" și amplificat de circuitul de mediere U2A-R<sub>4</sub>-C<sub>9</sub> și respectiv U2B. Pragurile de triggerare sunt stabilite cu diodele Zener D<sub>1</sub> și D<sub>2</sub>. U2A este configurat ca amplificator-comparitor în buclă deschisă, semnalul rezultat (aplicat pinului Rx la U1) fiind fără "zgomot" (erori).

Dacă codul ales pentru emițător

coresponde cu cel ales pe receptor (pinii 1...9 ai lui U<sub>1</sub>-UM3758 conectați la +9V, fie la masă (GND), fie lăsată în gol, dar aceeași combinație ca la U<sub>1</sub> de pe emițător) ieșirea Tx (pin 17) devine activă și un semnal de activare se aplică portii U4D care comandă bistabilul-latch (la pinul CLK) U5A.

Porta U4C servește la initializarea bistabilului (părții de acționare) la punerea montajului în funcționare - activarea pinului R (Reset) care trece ieșirea Q în 0 logic.

Portile U4B și U4A ajută la alegerea modului de funcționare de tip acționare "momentană" sau "bistabil".

Tranzistorul Q<sub>2</sub> acționează bobina unui releu alimentat la +12V. Se poate utiliza un releu tip MILLIONSPOT de 6A sau 16A ale cărui contacte pot comanda puteri de 1 000VA, respectiv 2 000VA. Tensiunea maximă pe contact: 220V.

Modul de lucru se alege selectând unul din jump-erele JP<sub>7</sub>-JP<sub>8</sub> sau JP<sub>6</sub>-JP<sub>5</sub>.

Consumul montajului, la 12V, este 12mA în repaus și 100mA cu retelele acționate.

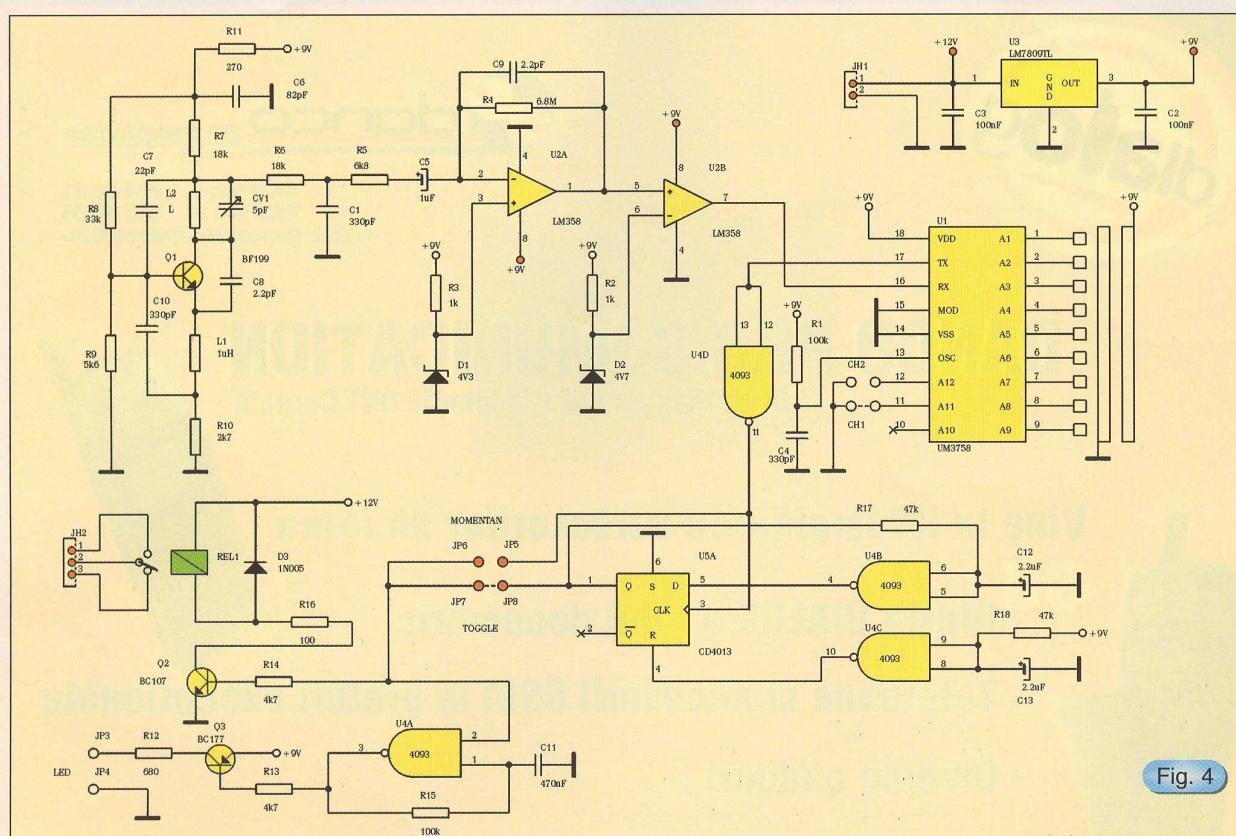


Fig. 4

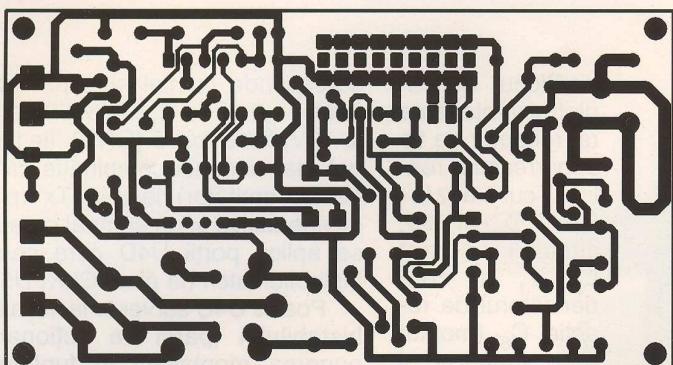


Fig. 5

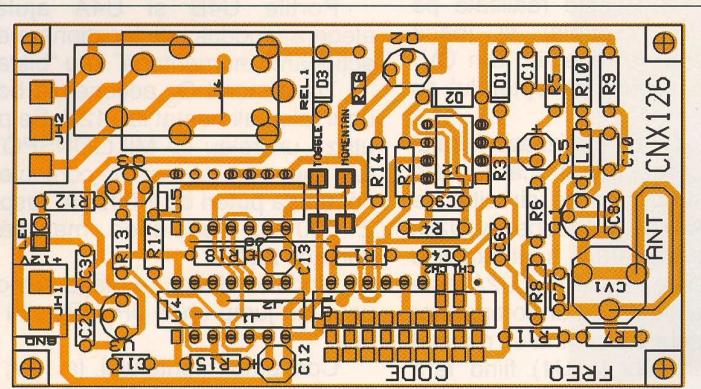


Fig. 6

## Punere în funcționare și utilizare

După verificarea corectă a echipării ambelor montaje, se stabilește același cod atât la emițător, cât și la receptor (după cum a fost prezentat). Se face strapul CH1 pentru un emițător cu 1 canal.


Se alege unul din modurile de lucru (pe receptor) "momentan" sau "toggle" (figura 4).

Se alimentează montajele cu tensiune continuă de +12V după care se ține apăsat continuu push-butonul S<sub>2</sub> (la emițător) și se reglează fin din trimerul CV<sub>1</sub> până când LED-ul (conectat în serie cu R<sub>12</sub> la JP<sub>3</sub>-JP<sub>4</sub>) se aprinde.

Se crește progresiv distanța dintre emițător și receptor, reglând fin CV<sub>1</sub>, astfel încât LED-ul să rămână aprins la maxim 10...15m.

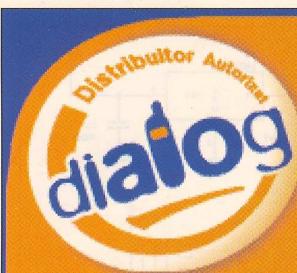**Receptorul se montează într-o cutie de material plastic și cât mai departe de obiecte metalice.**

**Observație!** Funcționarea în regim "momentan" menține contactul releului închis atât timp cât este activat emițătorul, iar funcționarea în regim "toggle" acționează releul la fiecare apăsare a push-butonului emițătorului (tip on/off).



Tel./Fax: 01 - 314 82 51  
Tel./Fax: 01 - 313 68 06  
email: dancopro@starnets.ro

## DANCO PRO COMUNICATION

Bld. Magheru nr. 7 (Agentia ONT Carpați)



- Vine în intampinarea sărbatorilor de iarnă
- cu**
  - Oferta DIALOG a lunii decembrie
  - Telefoane și accesorii GSM la preturi exceptionale
  - Diverse cadouri



# DVM6243

## Punte digitală LC



Instrumentul prezentat este un LC-metru digital care măsoară și afișează direct inductanțe și capacitateți pe un display LCD cu 3 ½ digiti. Are șase domenii pentru măsurarea capacitatii (între 1pF și 200μF) și cinci domenii pentru măsurarea inductantei (între 1μH și 2H). Ca o particularitate, pe display se afisează, în afară de unitatea de măsură, sub punctul zecimal, subgama pe care se află comutatorul rotativ de selecție.

Utilizarea instrumentului cere unele precauții, și anume:

- nu trebuie aplicată pe bornele de intrare tensiune electrică;
- înainte de a măsura capacitateți, condensatoarele trebuie descărcate.

Instrumentul de măsură operează la parametrii normali și la precizia dată de fabricant în gama de temperatură 18...28°C.

### Caracteristici Tehnice

- Afișor LCD 21mm, 3 ½ digiti, maxim 1999, punct zecimal;
- Operare manuală, reglaj de zero automat;
- Afișare: depășire gamă, unitate de măsură, subgamă și baterie descărcată;
- Protejat cu siguranță fuzibilă pe intrări;
- Coeficient de temperatură:  
- pentru inductanță 0,2...0,5%/°C;  
- pentru capacitate 0,1...0,2%/°C;
- Măsoară inductanțe în gamele:  
• 2mH (rezoluție 1μH)/20mH/200mH ±2% și 2H ±5%;  
- Frecvența de test: 900Hz;  
- Curent de test prin inductanță: 150μA.
- Măsoară capacitate în gamele:  
• 2nF (rezoluție 1pF)/20nF/200nF ±1%/2μF/20μF/200μF ±2%;  
- Frecvența de test: 900Hz pentru gamele 2nF...2μF și 90Hz pentru gamele 20μF și 200μF;  
- Tensiune de test la bornele condensatorului: 150mV (15mV pe gama 200μF).
- Dimensiuni: 31,5 x 91 x 189mm;
- Greutate: 300g (cu baterie).

Se livră cu cordoane de măsură, baterie, manual de utilizare și husă de protecție.

# TL497

## Regulator de tensiune în comutare

ing. Croif V. Constantin

### PREZENTARE GENERALĂ

Pentru construcția surselor de tensiune în comutare, Texas Instruments a realizat circuitele TL497AC și TL497AI care integrează pe un singur chip funcțiile necesare acestui scop.

Cu aceste circuite se pot configura surse în comutare tip Buck (cotorâtoare), Boost (ridicătoare) sau invertoare (de polaritate) cu randament ridicat (peste 60%).

TL497AC operează la parametri normali în gama de temperaturi 0...70°C, iar TL497AI în gama -40°...85°C.

Semnificația terminalelor la capsula cu 14 pini este prezentată în figura 2. În figura 1 este redată schema bloc internă. Frecvența de lucru se programează de la pinul 3 (FREQ CONTROL), la care se conectează (spre masă) un condensator ( $C_T$ ).

Relația dintre timpul activ de comutare  $t_{on}$  și condensatorul  $C_T$  este:  $C_T[\mu F] = 12t_{on}[\mu s]$ . Valori uzuale pentru  $C_T$ , corespunzător lui  $t_{on} = 19\ldots 180\mu s$  se regăsesc în gama 200...2 000pF. Timpul de comutare se menține constant pe întreg domeniul tensiunii de alimentare (4,5...12V).

Controlul tensiunii de la ieșire este realizat prin compararea unei fractiuni din aceasta, care se aplică la

pinul 1 (COMP INPUT) și tensiunea oferită de referință internă de 1,2V. Tranzistorul final intern poate comuta vârfuri de curent de până la 500mA. Pentru curenti de ieșire mai mari se utilizează o configurație cu tranzistor extern. Circuitul integrat oferă limitare de curent evitând astfel, saturarea inductanței sau străpungerea tranzistorului intern.

Limitarea acționează când tensiunea pe rezistorul  $R_{CL}$ , corectat între pinii 14 ( $V_{CC}$ ) și 13 (CUR LIM SENS), atinge valoarea de 0,7V.

Pinul 1 (INHIBIT) servește la controlul logic al regulatorului. Când acest pin se află în stare logică High (peste 2,5V), ieșirea este inhibată ( $V_0 = 0V$ ).

Pinii 11 (BASE) și 12 (BASE DRIVE) sunt utilizati numai pentru testarea dispozitivului. Curentul maxim direct admis prin dioda internă (pinii 6 și 7) este de 750mA.

**Tabelul 1.** Valori recomandate pentru tensiunea de ieșire

Tipul configurației pentru sursă	Tensiunea de ieșire		UM
	Min.	Max.	
Step-Up (Ridicătoare)	$V_i +2$	30	V
Step-Down (Cotorâtoare)	$V_{ref}$	$V_i -1$	
Inversor (de polaritate)	$-V_{ref}$	-25	

$V_i$  = tensiunea de alimentare.  $V_{ref}$  = tensiunea de referință internă, 1,2V.

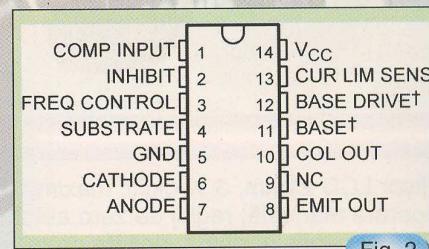


Fig. 2


### 1. Sursă în comutare ridicătoare de tensiune


Sunt montaje electronice care necesită pentru alimentare o tensiune mai mare decât tensiunea de care disponem.

Montajul prezentat (schema din figura 3) a fost proiectat pentru a realiza conversia de la 12V la 18V la un curent maxim de 150mA (pentru sarcini mici).

La consum redus (cu sarcină LED 20mA) s-a obținut, prin ajustarea semireglabilului  $R_1$ , o variație a tensiunii la ieșire în gama 14...24V.

Ecuatiile necesare proiectării sunt:  $I_{PK} = 2I_{omax}(V_o/V_i)$ ,  $L[\mu H] = (V_i/I_{PK}) \cdot t_{on}[\mu s]$ ,  $C_T[\mu F] = 12 \cdot t_{on}[\mu s]$ ,  $R_1 = (V_o - 1,2)k\Omega$ ,  $R_{CL} = (0,5V)/I_{PK}$ ,  $C_o[\mu F] = t_{on}[\mu s][(V_i/V_o)I_{PK} + I_o]/V_{riplu}[V_{yy}]$ . Se alege curentul maxim absorbit de sarcină  $I_{omax}$ , știind că tranzistorul intern poate comuta maxim 500mA, deci:  $I_{PK} < 500mA$ . Bobina L se alege între 50 și 500 $\mu H$  pentru a calcula  $t_{on}(25\ldots 150\mu s)$ . Tensiunea de riplu,  $V_{riplu}$ , în valori de vârf, se alege de ordinul mV.

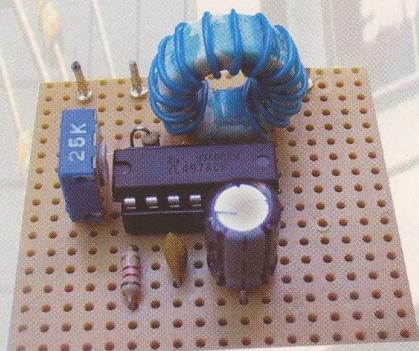

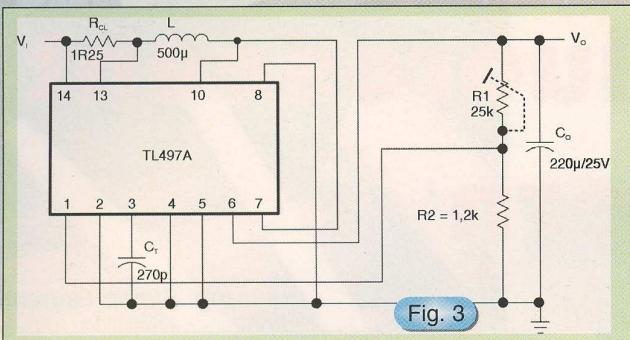


**Exemplu:**  $I_{omax} = 150mA$ ,  $I_{PK} = 0,4A$ ,  $V_i = 12V$ ,  $V_o = 18V$  ajustabil,  $L = 500\mu H$ ,  $C_T = 270pF$ ,  $R_1 = 15k\Omega$  sau

$25k\Omega$  semireglabil,  $R_{CL} = 1,25\Omega \pm 1\%$  /  $0,25W$  și  $C_o = 220\mu F/25V$ . Cu  $R_1 = 10,8k\Omega$  se obține  $V_o$  exact 18V.

Montajul a fost realizat pe cablaj de test, iar conexiunile ce trebuie făcute sunt ilustrate în *figura 4*.

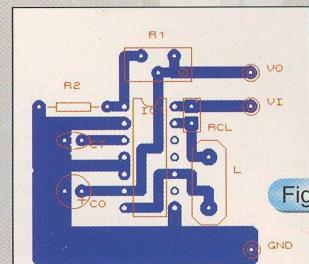Bobina L se realizează pe un tor de ferită de înaltă frecvență cu diametrul exterior de cca. 18mm, diametrul interior de cca. 8mm și




## 2. Sursă în comutare coborâtoare de tensiune

Sursa propusă (*figura 5*) realizează conversia unei tensiuni pozitive de la 12V la 5V. Pentru  $R_1$  s-a preferat montarea unui semireglabil de  $10k\Omega$ . Cu  $R_1$  de valoare fixă -  $3,9k\Omega$ , se obțin aproximativ 5V pe sarcină.


Sursa funcționează la parametrii normali la un curent maxim de sarcină ( $I_{omax}$ ) de  $250mA$ . Limitarea de curent se face la  $500mA$ , pentru  $R_{CL} = 1\Omega / 0,5W$  și toleranță  $\pm 0,5$  sau  $\pm 1\%$ . Bobina L are  $500\mu H$  (ca la aplicația precedentă).

Ecuțiile pentru proiectare sunt:  $I_{PK} = 2I_{omax}$ ,  $L[\mu H] = (V_i - V_o)t_{on}[\mu s]/I_{PK}$ ,  $C_T[pF] = 12t_{on}[\mu s]$ ,  $R_1 = (V_o - 1,2)[k\Omega]$ ,  $R_{CL} = (0,5V)/I_{PK}$ ,  $C_o[\mu F] = t_{on}[\mu s][(V_i - V_o)V_o + I_o]V_{riplu}(V_{v-v})$ . Bobina L se alege între  $50$  și  $500\mu H$  pentru  $t_{on} = 10...150\mu s$ . Se tine cont de faptul că trebuie  $I_{PK} < 500mA$ . Pentru exemplul prezentat valorile calculate sunt treceute în schemă.

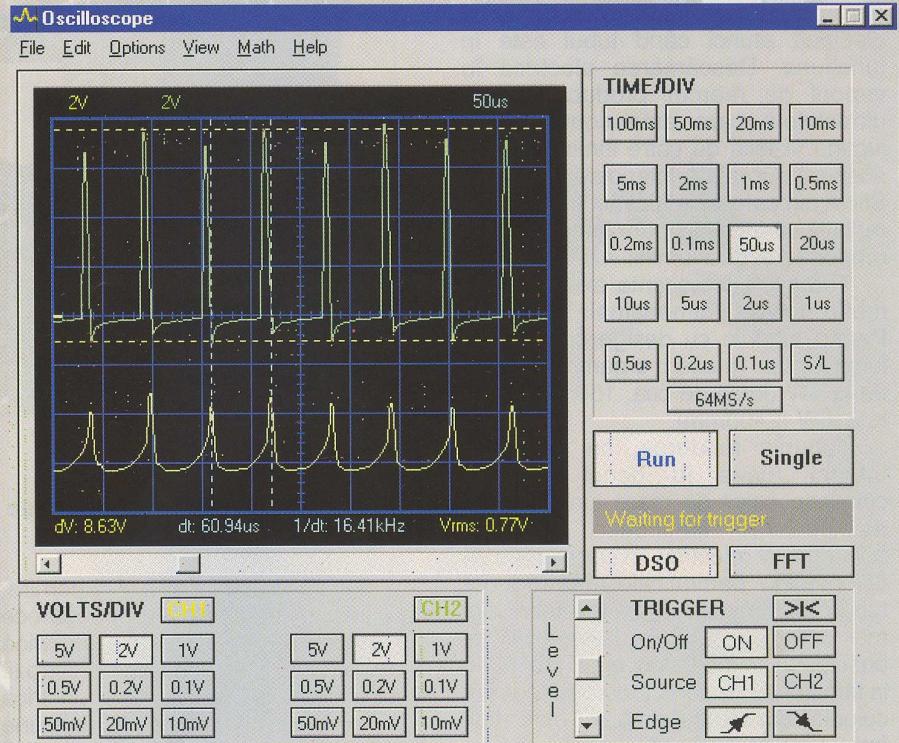
Cablajul de test este prezentat în *figura 6*.



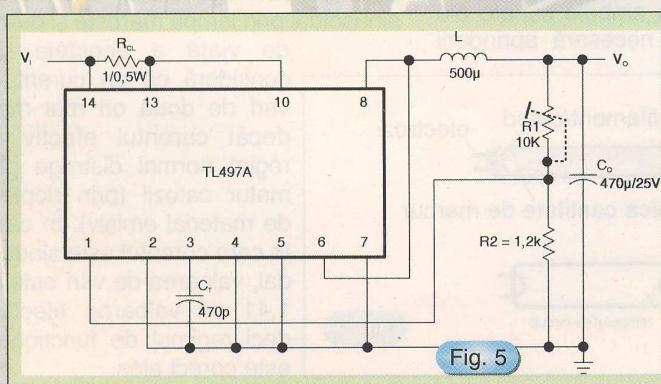
Formele de undă la bornele bobinei L și condensatorului  $C_T$ . Semnalele sunt captate cu osciloskopul pentru PC PCS64i de la Velleman.



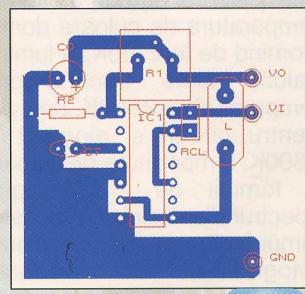**Circuitul integrat** TL497AC(N) este oferit de Conex Electronic la prețul de numai **39 000 lei**



# Iluminatul fluorescent modern

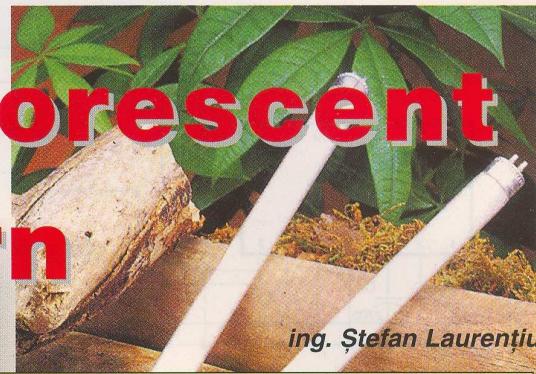


ing. Ștefan Laurentiu

Tubul fluorescent este o lampă cu descărcare în gaze într-o atmosferă rarefiată de gaz inert (argon sau kripton) unde se află o cantitate precisă de mercur. În lampă, la cele două capete sunt două filamente care, atunci când sunt parcuse de curent, emis electroni pentru a întreține descărcarea electrică atunci când tubul este în funcțiune. Descărcarea electrică în vaporii de mercur produce lumină ultravioletă care este convertită în lumină vizibilă de către luminoforul ce acoperă suprafața interioară a tubului. Sticla din care este alcătuit tubul reține radiația ultravioletă, permitând trecerea preponderentă a luminii vizibile.

Tuburile fluorescente există în mai multe forme, dimensiuni și puteri. Pentru tuburile cu design clasic, cele lungi (figura 1), avem o gamă de puteri de la 4W (lungi de cca. 150mm) până la 215W (2400mm).

Tuburile moderne, cu luminofor tricrom (ceva în genul tuburilor cinescop color de mare luminozitate) au eficiențe luminoase de cca. 80lumeni/W (electric), în comparație cu 68lumeni/W pentru cele mai eficiente tuburi cu luminofor "alb" (de fabricație mai veche) și față de 12lumeni/W ai unei lămpii cu incandescentă. Mai mult, la lămpile cu luminofor tricrom, redarea culorilor din mediul ambiant este mult îmbunătățită. Dacă până acum temperatura de culoare și eficiența tubului erau parametri stabiliți în urma unui compromis, nefiind posibil de realizat simultan, cu noile luminofoare tricrome se poate obține o eficiență ridicată și (prin ajustarea raportului între cele trei straturi ale luminoforului) temperatură de culoare dorită. Pornind de la 2700K, o lumină caldă, intimă, trecând prin temperaturi de 4000K, potrivite pentru birouri și ajungând la 6500K, temperatură de culoare a luminii de zi. Desigur, spectrul discontinuu al acestor lămpii încă mai pune probleme fotografilor, dar redarea culorilor este acum mult îmbunătățită.

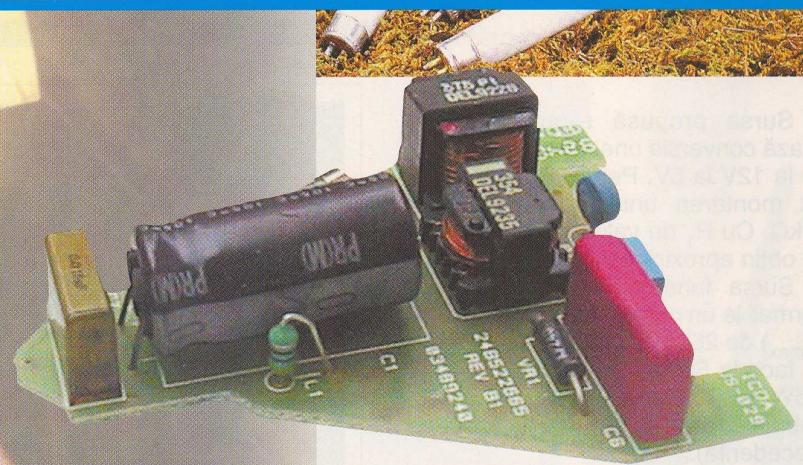**Sunt din ce în ce mai utilizate tuburile fluorescente. În variantă clasică sau compactă, cu posibilități de montare direct în locul lămpilor cu incandescentă, lămpile fluorescente devin din ce în ce mai prezente în viața noastră. Noile lămpi sunt mai bune sau doar "o altă Marie cu altă pălărie..."? Să vedem...**



## Funcționarea lămpilor fluorescente în circuite convenționale

Un tub fluorescent apare, la pornire, ca o impedanță foarte mare, deoarece nu există o conductivitate electrică semnificativă între cei doi electrozi. Pentru a amorsa descărcarea electrică este necesar un impuls de tensiune mare. Dacă această tensiune se aplică "la rece" electrozilor, durata de viață a lămpii scade deoarece din catozi este smulsă o mică cantitate de material la fiecare astfel de aprindere. Dacă catozii sunt preîncălzite, ei generează o sarcină spațială la ambele capete ale lămpii, tensiunea necesară aprinderii

este mult redusă și durata de viață a lămpii nu mai depinde exclusiv de numărul de porniri. De îndată ce se stabilește descărcarea electrică, impedanța electrică a lămpii scade, trecând printr-o zonă cu caracteristică negativă (unde o creștere a curentului conduce la o scădere a tensiunii pe lampă). Din cauza acestui fenomen, trebuie să existe un element de limitare a curentului în circuit pentru a preveni distrugerea prin avalanșă a lămpii.

Curentul prin lampă trebuie să fie sinusoidal pentru a micșora radiația perturbatoare generată. Un curent sinusoidal prin lampă mărește și durata de viață a acesteia. Se consideră că un curent de vârf de două ori mai mare decât curentul efectiv de regim normal distrugе pre-matur catozii (prin depletie de material emisiv). În cazul în care curentul este sinusoidal, valoarea de vârf este de 1,41 ori valoarea efectivă, deci regimul de funcționare este corect ales.

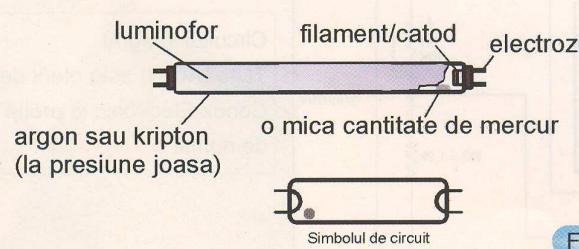


Fig. 1

Curentul care parurge lampa nu trebuie să aibă componentă continuă (deci semialternanțele trebuie să aibă arii egale), altfel se produce un fenomen de redresare parțială care conduce la o depletie de material emisiv de la unul din catozi.

Între rețeaua de alimentare și un tub fluorescent trebuie utilizat un circuit de interfață. Acesta poartă numele de balast. El trebuie să asigure preîncălzirea catozilor pentru a induce emisia de electroni, să furnizeze tensiunea de pornire care să declanșeze aprinderea tubului și să limiteze curentul prin tub la o valoare nepericuloasă pentru acesta. Cel mai comun tip de balast este cel din *figura 2*, cu bobină de soc. El a cunoscut o largă răspândire deoarece este simplu, nu costă prea mult și are o eficiență ridicată. Un alt motiv este și faptul că tensiunea de 220V de la rețea este destul de ridicată ca să poată iniția și menține descărcarea în lampa. Cum funcționează: când se aplică tensiunea prin comutatorul S, lampa nu luminează, impedanța ei este mare, așa că întreaga tensiune se aplică pe starter, prin bobina de soc și catozii lămpii. Starterul este format din doi electrozi cu bimetal, de construcție specială, încapsulați într-un mic tub cu descărcare în gaz (uzual argon sau neon). Tensiunea rețelei aplicată starterului produce o descărcare luminiscentă, care încalzește electrozii de bimetal conducând la închiderea contactului format de aceștia. Circuitul catozilor este acum închis și aceștia, prin bobina de soc se pot încălzi. Deoarece contactul cu bimetal este închis, descărcarea în starter încețează. După un timp contactele se răcesc și circuitul se deschide. Deoarece inducția scocului tinde să mențină curentul prin circuit, tensiunea pe lampa crește brusc și în lampa fluorescentă se amorsează descărcarea. Dacă nu, procesul se reia. Odată ce lampa a început să funcționeze, bobina de soc menține în limite convenabile tensiunea și curentul aplicate lămpii. Curențul prin lampa este suficient ca să mențină emisia de la catozi, fără a fi necesară alimentarea acestora de la o altă sursă de energie. Deoarece tensiunea de funcționare a lămpii este mult mai mică decât tensiunea rețelei, nu există tensiune suficientă aplicată pe starter deci aceasta rămâne deschis.

*În circuit se*

*utilizează și un condensator pentru compensarea factorului de putere, C; curentul prin acesta, defazat înainte, compensează curentul (cu defazare opusă) care circulă prin lampa și bobina de soc. Mai există un condensator, montat în paralel cu contactele starterului, pentru deparazitare. De remarcat funcționarea tuturor elementelor de circuit la o frecvență a tensiunii de alimentare egală cu frecvența rețelei (50/60Hz).*

### Balastul electronic

Înlocuirea balastului de joasă frecvență cu balast electronic funcționând la frecvențe ridicate

calculat pentru frecvența ridicată generată de inverter. Invertorul autooscilant poate fi prevăzut cu


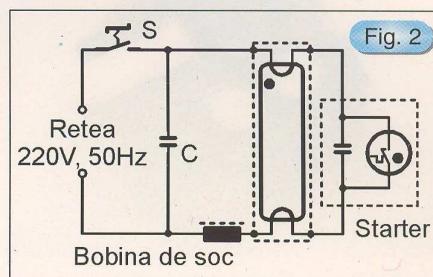


Fig. 2

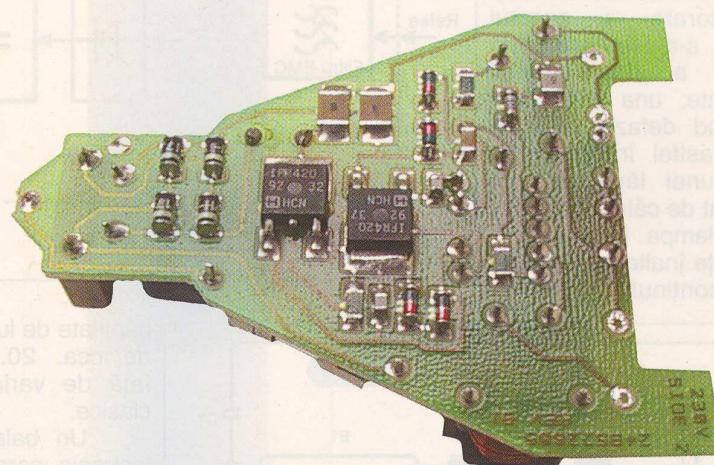

diferite circuite de protecție. La intrare, tensiunea rețelei se aplică direct sau, în cazul puterilor mai mari, printr-un

conduce la economie de energie și la performanțe îmbunătățite. Dacă frecvența tensiunii aplicate lămpii fluorescente crește se poate obține o îmbunătățire a eficienței lămpii

corector de factor de putere. Aparatele moderne, realizate de firme cu prestigiul includ și un filtru antiperturbativ la intrare, pentru asigurarea respectării normelor privind compatibilitatea electromagnetică.

Deoarece la utilizarea corecției active a factorului de putere nivelul perturbărilor electromagnetice este mai ridicat și se utilizează obligatoriu un filtru antiperturbativ eficient.

### Avantajele utilizării balastului electronic

O lampa fluorescentă funcționând la 50/60Hz se stinge de două ori la fiecare perioadă a


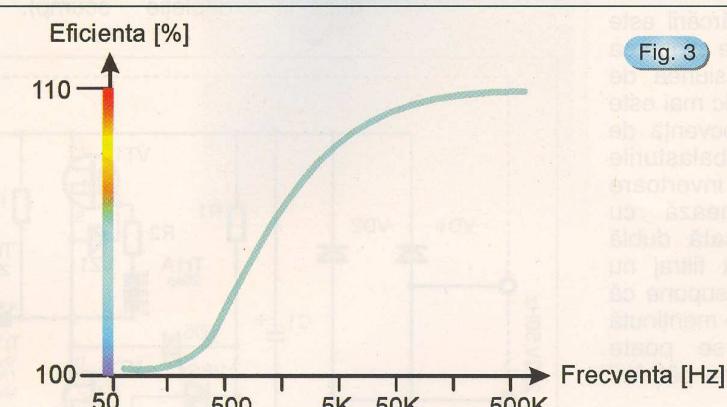


Fig. 3

(*figura 3*) cu cca. 10...15%. Schema bloc a unui balast electronic este cea din *figura 4*. Se constată existența unui redresor (uzual bilaternantă) al unui invertor autooscilant cu tranzistoare bipolare sau MOSFET și a unui balast

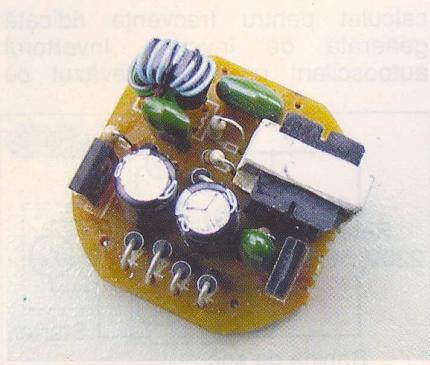tensiunii de rețea, atunci când tensiunea rețelei trece prin zero. Acest fenomen produce o pălpâire de 100/120Hz care poate deranja. La mașinile cu elemente în mișcare de rotație poate produce un efect



stroboscopic potential periculos (mașina, funcționând la o turatie de sincronism multiplu de frecvență stroboscopică, pare că este opriță, putând genera accidente de muncă). O ameliorare a acestui fenomen s-a realizat prin utilizarea a două lămpi fluorescente, una dintre ele funcționând defazat față de celalătă, astfel încât efectul stingerii unei lămpi să fie compensat de către celalătă.

Dacă lampa funcționează la frecvențe înalte ea produce lumină "continuă" deoarece

bobinei de soc; construcția uneori neîngrijită a suportului lămpii conduce la amplificarea acestor vibrații.

Un balast electronic consumă mai puțină energie și disipa mai puțină căldură decât un balast pe frecvență rețelei. De exemplu, pentru două tuburi de 1,5m și 58W, puterea pierdută în două balasturi convenționale este de 13W față de numai 9W în cazul unui singur balast electronic pentru cele două lămpi. Din aceste considerente se poate atinge o creștere a eficienței (putere electrică lampă + balast /

mai redusă de material emisiv din catozi ceea ce conduce la o durată de viață mai mare decât în cazul alimentării clasice.

Un balast electronic este mult mai bine adaptat la cerințele de comandă electronică a aparatelor casnice decât cele cu balast convențional. Astfel, noile lămpi fluorescente pot avea reglaj pentru nivelul de iluminare, realizat prin telecomandă sau după program. Aceasta conduce la importante economii de energie electrică.

Mai mult, lămpile pertențioase pot

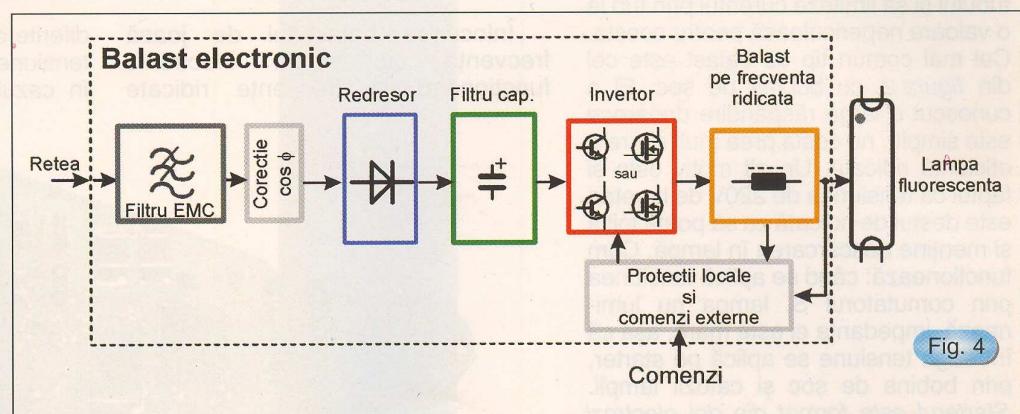


Fig. 4

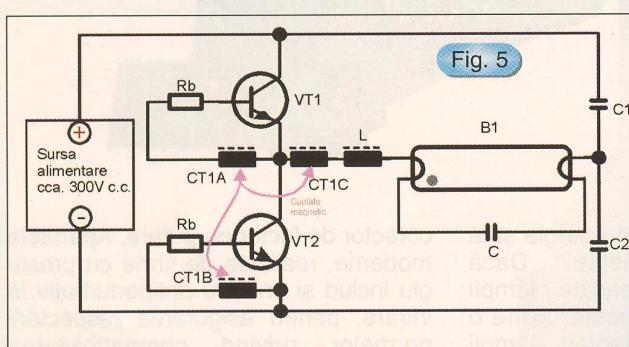


Fig. 5

timpul de răspuns al descărcării este prea scăzut pentru a permite stingerea lămpii. Este adevărat, tensiunea de ieșire a unui balast electronic mai este modulată de o riplă cu frecvență de 100/120Hz, deoarece balasturile electronice sunt de fapt inverteoare modificate care funcționează cu tensiunea rețelei, redresată dublă alternanță și filtrată. Acest filtraj nu poate fi perfect, dar se presupune că ripla de frecvență joasă este menținută la un nivel rezonabil; se poate considera eliminată problema pâlpării supărătoare.

Deoarece balasturile electronice funcționează la frecvențe mai mari decât cele audibile, zgomotele de joasă frecvență produse de balasturile uzuale sunt eliminate. Bâzăul familial al vechilor lămpi fluorescente este produs de obicei de vibrațiile miezului

cantitate de lumină) de cca. 20...25% față de variantele clasice.

Un balast electronic care realizează o pornire lentă a lămpii (aplică tensiune pentru preîncălzirea catozelor înaintea aplicării impulsului de aprindere) va conduce la o depletie

avea un bloc încorporat care detectează starea lămpii, oprind complet lămpile defecte; se elimină pâlpărea supărătoare. Se pot include variante de alimentare din surse diverse, cu rezervare, permitând implementarea comodă a iluminatului de siguranță.

Datorită frecvenței ridicate de lucru componentele magnetice sunt de dimensiuni reduse; se obțin economii mari eliminând miezurile grele din fier și cantitățile mari de conductor de bobinaj din cupru (material din ce în ce mai scump).


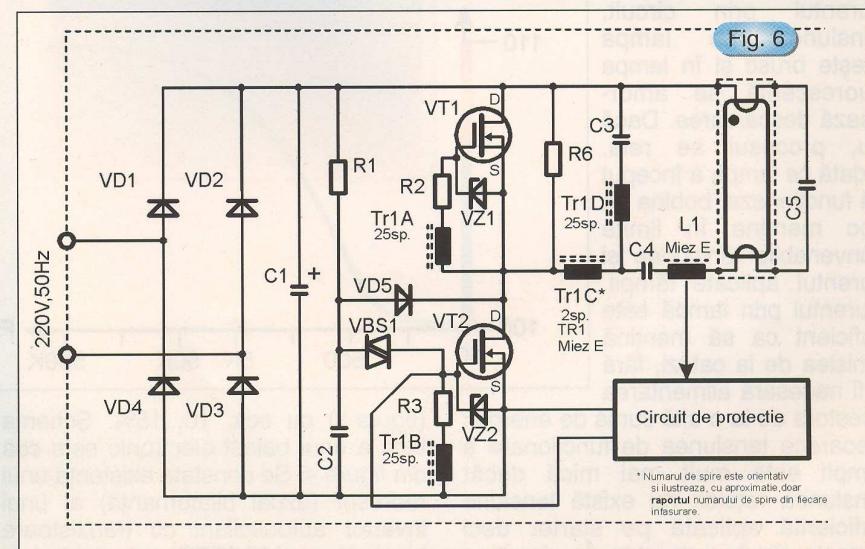


Fig. 6

\* Numarul de spire este orientativ și ilustrează, cu aproximativ doar raportul numărului de spire din fiecare înfășurare.

## Scheme de principiu de balasturi electronice

Fig. 7

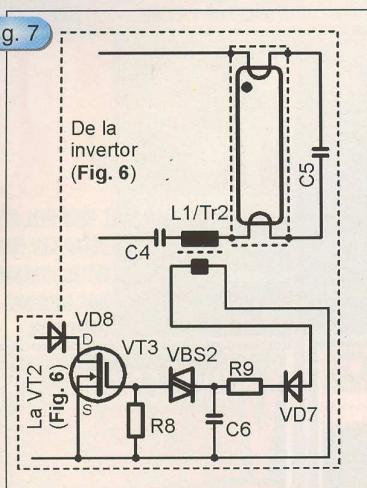

Nu insistăm asupra etajelor de filtrare antiperturbativă și a redersorului bialternantă cu filtru capacitive, ele fiind oarecum cunoscute. Problema compensării active a factorului de putere nu se pune decât pentru balasturi concepute pentru lămpi care consumă peste 250W.

Una din topologiile cele mai utilizate pentru puteri sub 100W (electric) și care utilizează tranzistoare bipolare este cea din *figura 5*. Pentru circuite care utilizează tranzistoare MOSFET o schemă de principiu larg utilizată este cea din *figura 6*. O problemă destul de serioasă poate apărea dacă

lampa nu se aprinde (sau lipsește din soclu, în cazul în care există această posibilitate); invertorul debitează, în circuitul rezonant, un curent suficient de mare pentru a distrugă, prin suprasolicitare termică, în cca. 100ms, tranzistoarele. Prin monitorizarea tensiunii pe inductanță de balast și prin oprirea invertorului în caz de defect se poate preveni acest fenomen nedorit. Adăugând inductanței o înfășurare de câteva spire putem pune în evidență existența acestui tip de defect. În *figura 7* este ilustrat schematic și modul de protecție al invertorului cu MOSFET, o schemă întâlnită în cazul balasturilor electronice de bună calitate.


## O variantă de balast electronic ieftin

O variantă ieftină de balast electronic este cea din *figura 8*. Circuitul nu utilizează un transformator de separare pentru lampă pentru a menține prețul de cost scăzut. Reactia pentru întreținerea oscilațiilor este preluată printr-o înfășurare parcursă de curentul lămpii. Două secțiuni distincte, corespunzătoare polarizării, alimentează bazele tranzistoarelor bipolare din invertor. Cele două condensatoare ( $C_1$ ,  $C_2$ ) care realizează divizorul capacitivev pentru alimentare în *figura 5* au fost înlocuite aici, tot din considerante de preț, cu un singur condensator de blocare a curentului continuu  $C_4$ . Deși forma de undă generată de invertor nu este sinusoidală, lampa este alimentată cu o formă de undă cvasisinusoidală, realizată prin filtrarea semnalului de la invertor prin circuitul L(serie) C(paralel). Funcționarea schemei este următoarea: la pornire, până la aprinderea lămpii,  $C_5$ ,  $L_1$  și  $C_4$  formează un circuit rezonant serie.  $C_4$  este mai mare decât

tensiune ridicată apărută pe  $C_5$ , producând aprinderea tubului. Din acest moment, tensiunea pe  $C_5$  este mult mai redusă și  $C_4$  dictează acum, în combinație cu  $L_1$ , funcționarea pe o frecvență mult mai joasă.
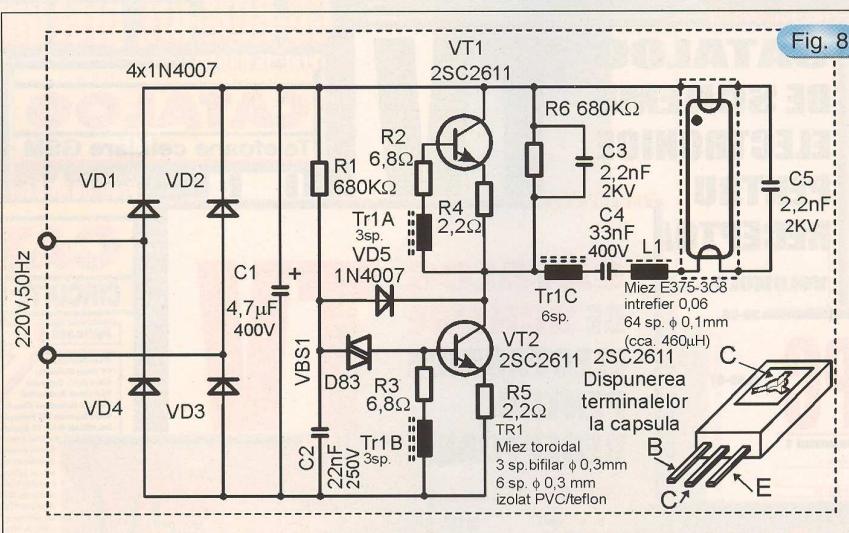
## Componente semiconductoare utilizate pentru balasturi electronice

Tranzistoarele, fie ele bipolare sau MOSFET trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru buna funcționare a balastului electronic. Majoritatea firmelor de prestigiu au elaborat grupe speciale de componente pentru aplicațiile de iluminat fluorescent. În *tabelul 1* se indică, orientativ, câteva tipuri de tensiune rețelei și puterea lămpii. O comparație între firmele producătoare este dificil de făcut, iar tabelul nu prezintă exhaustiv nici producătorii (mai sunt, de exemplu SGS-Thomson și Harris Semiconductor, mulți producători asiatici), nici tipurile de tranzistoare (și Philips și Motorola produc și tranzistoare MOSFET pentru balasturi electronice) și nici delimitarea între caracteristicile fiecărui tranzistor nu este foarte clar făcută.












$C_5$  și apare ca un scurtcircuit în comparație cu  $C_5$ . De aceea  $C_5$ , în combinație cu  $L_1$ , dictează frecvența de rezonanță. La apariția rezonanței, o

## Bibliografie

- Peter N. Wood, *HEXFET's - Improve Efficiency, Expand Life of Electronic Lighting Ballasts*, International Rectifier Application Note 973, International Rectifier Corporation,
- Humphreys M.J., Brown D., Burley L., Hammerton C.J., Miller R., *Fluorescent Lamp Control*, Power Semiconductors Applications Handbook 1995, SCD36, Power Semiconductors Applications

Tensiunea de alimentare	Putere balast electronic	PHILIPS (bipolare) (MOSFET)	INTERNATIONAL RECTIFIER	MOTOROLA (bipolare)
220V/230V, 50/60Hz	30W 80W 100W 140W	BUX84 BUT211 BUT18A BUT12A	IRF820 IRF830 IRF830* IRF840**	BUL44F BUL45F BUL146F BUL147F
400V <sub>c.c.</sub> de la circuit corecție factor de putere	40W 100W 125W 170W	BUX84 BUT211 BUT18A BUT12A	IRFBC20/IRFPE22 IRFBC32/IRFPE30 IRFBC30/IRFPE42* IRFBC40/IRFPE40**	MJF18002 MJF18204 MJF18006 MJF18206

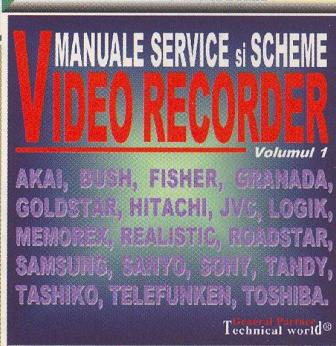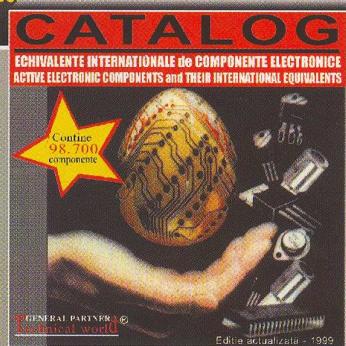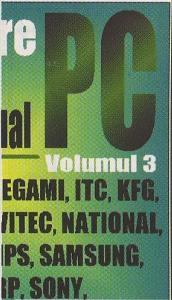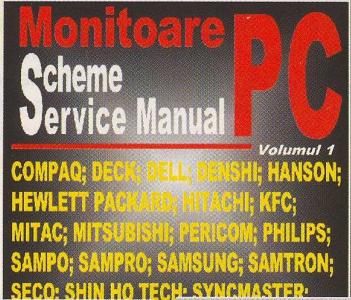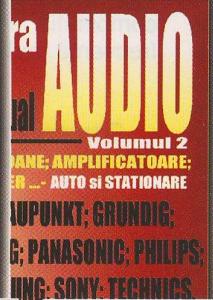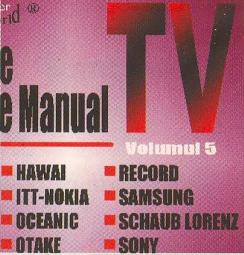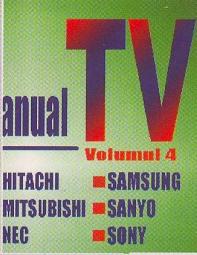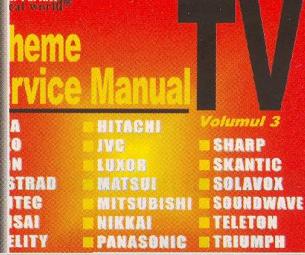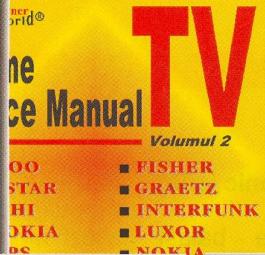

Pret: 40.000 lei



Pret: 40.000 lei



Pret: 100.000 lei



Pret: 100.000 lei




CD-ROM-uri, pret unic 160.000 lei



CD-ROM-uri și

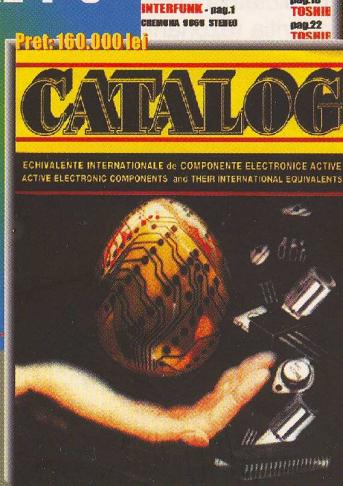CĂRTI apărute din colectia: General Partner Technical world®



Pret: 80.000 lei



Pret: 80.000 lei





# Protectia acumulatoarelor

ing. Alexandru Pârvu  
ing. Marius Gheorghe

EMGS

E-mail: eda@emgs.softnet.ro

**Dispozitivul de protecție a acumulatoarelor cu plăci de plumb prezentat în acest articol este utilizat în domeniul telecomunicațiilor.**

- tensiunea minimă: 1,00V...1,75V pe element;
- tensiunea maximă: 2,27V...2,40V pe element.

În cazul dispozitivului prezentat, controlul se face doar asupra tensiunii minime, prin decuplarea acumulatoarelor și protejarea acestora la descărcare sub tensiunea minimă recomandată.

Pentru determinarea acestei tensiuni se ține seama de următoarele ipoteze:

- se utilizează un număr de 4 acumulatoare cu plumb și electrolit acid, fără întreținere, tip dryfit A400, fabricate de firma Sonnenschein, legate în serie, pentru obținerea tensiunii nominale de 48V;

- temperatura ambientă situată în gama 15°C...25°C (în acest caz nu este nevoie de corecția suplimentară a valorii tensiunii rezultante);

- curent de descărcare mediu de  $1 \times I_{20}$ , unde  $I_{20}$  = Capacitatea bateriei/20h.

Conform instrucțiunilor de utilizare a acestui tip de acumulator, valoarea minimă admisă a tensiunii pe un element în timpul descărcării este 1,75V.

În momentul în care are loc o avarie a rețelei electrice cu tensiunea de 220V<sub>c.a.</sub> și redresorul nu mai funcționează, atunci toate echipamentele care au fost alimentate din redresorul respectiv se vor alimenta automat de la bateria de acumulatoare.


Montajul este realizat cu un comparator de tip LM393. Pe intrarea inversoare a acestuia se stabilește o tensiune de referință, cu ajutorul diodei zener DZ<sub>1</sub>, polarizată prin rezistorul R<sub>3</sub>, ales astfel încât valoarea curentului de polarizare al diodei să nu depășească 1mA.

Descărcarea acumulatoarelor, în general, sub valoarea limită prevăzută de fabricant duce la apariția unor procese electrochimice ireversibile, ce au ca rezultat micșorarea capacității electrice sau chiar distrugerea acestora.

Fabricantul specifică în documentația tehnică, tensiunile minime și maxime la bornele acumulatoarelor și acestea depind de următorii factori:


- tipul de acumulator;
- capacitatea acumulatorului;
- temperatura ambiantă;
- curentul de descărcare, respectiv încărcare;
- timpul de descărcare, respectiv încărcare.

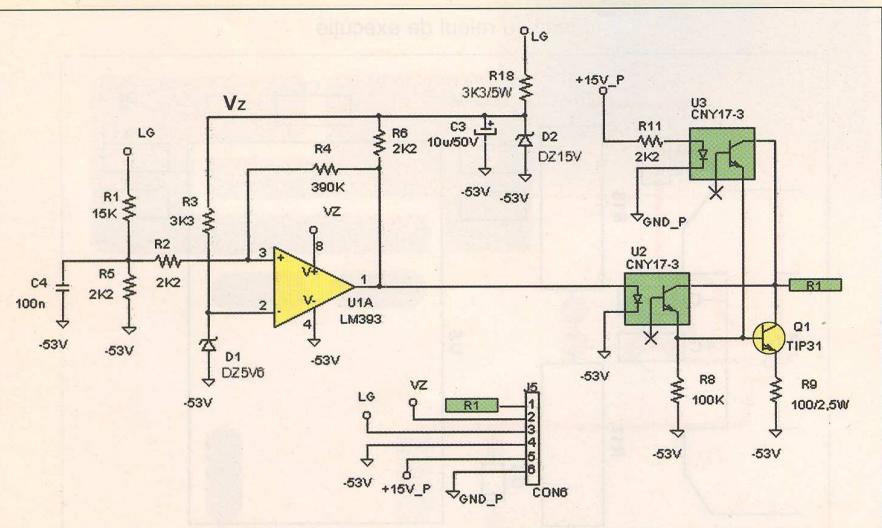Astfel, tensiunile minime și maxime recomandate pot atinge următoarele valori:







Pe intrarea inversoare a circuitului se aplică, printr-un divizor rezistiv, tensiunea de la bornele acumulatorelor. În momentul în care valoarea tensiunii pe intrarea neinversoare a comparatorului scade sub valoarea tensiunii de referință, tranzistorul  $Q_1$  va fi blocat, iar bobina releului nu va mai fi alimentată. Echipamentele conectate la bateria de acumulatoare vor fi deconectate de contactele releeului.


În momentul în care tensiunea de 220V<sub>c.a.</sub> revine, redresorul intră în funcționare normală alimentând echipamentele, dar bateria de acumulatoare nu mai este cuplată în tampon cu redresorul. Pentru a o conecta, în vederea încărcării acesteia, montajul prezentat este prevăzut și cu un circuit de detectare a prezenței tensiunii de 220V<sub>c.a.</sub>, format din  $R_{11}$  și optocuploul  $U_3$ . Tensiunea +15V<sub>P</sub> este obținută din tensiunea de 220V<sub>c.a.</sub> prin transformare, redresare și stabilizare.

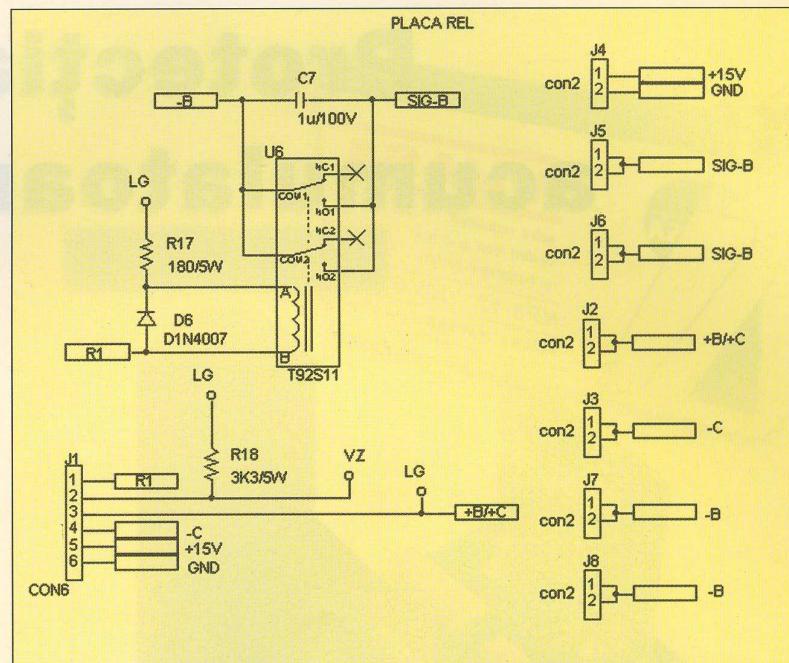

Schema de principiu a plăcii cu releu

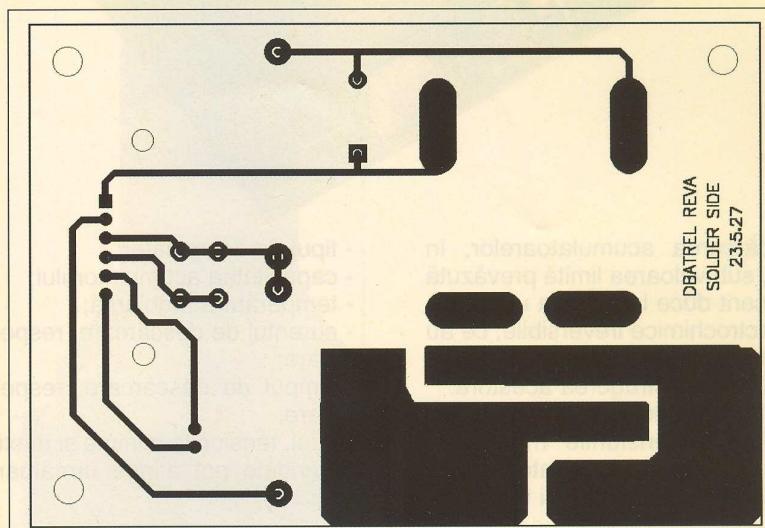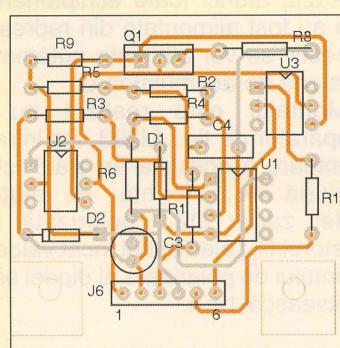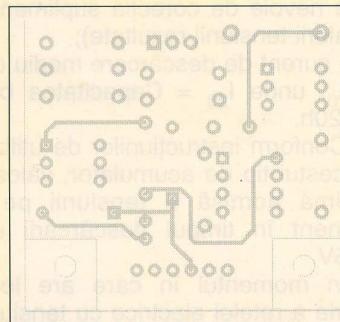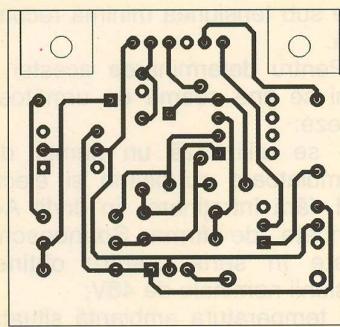

Placa cu releul de execuție

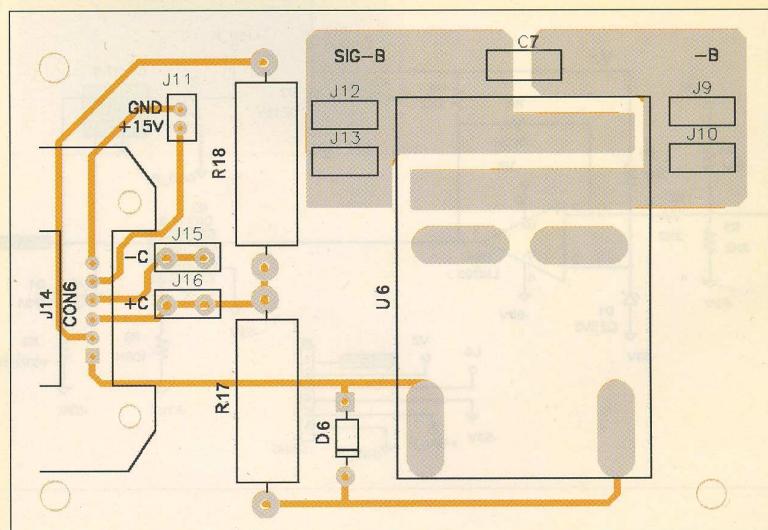

# Indicator de balans

student Bătrânu Mihăiță



## Descrierea funcționării

În amplificatoarele stereo Hi-Fi, adesea semnalul de pe un canal nu poate fi comparat corect cu semnalul de pe celălalt canal. Acest inconvenient poate fi înălțurat prin folosirea unui montaj care să facă compararea celor două semnale și în același timp să avertizeze, prin intermediul a două diode LED, egalitatea sau inegalitatea semnalelor. În timpul funcționării va lumina LED-ul corespunzător canalului cu semnal mai mare, egalitatea semnalelor determinând activarea ambelor LED-uri. Indicatorul permite compararea a două semnale a căror amplitudine se situează în limitele 0,4...10V. Tensiunea maximă de alimentare este 12V, iar consumul sub 20mA.

Analizând schema electrică (figura 1) se remarcă faptul că circuitul comparator este format din diodele D<sub>1</sub> și D<sub>2</sub>, rezistoarele R<sub>1</sub> și R<sub>2</sub> și ansamblul de condensatoare C<sub>1</sub> și C<sub>2</sub>. Dacă semnalul aplicat la intrare este stereo, tensiunea la bornele lui C<sub>1</sub> și C<sub>2</sub> este nulă, Q<sub>1</sub> și Q<sub>3</sub> conduc, iar D<sub>4</sub> și D<sub>5</sub> se aprind. Se poate observa că prin intrarea L va trece numai componenta pozitivă, iar prin intrarea R numai cea negativă.

Dacă semnalul de pe intrarea L este mai mare, tensiunea la bornele grupului C<sub>1</sub> paralel cu C<sub>2</sub> devine pozitivă, D<sub>3</sub> va conduce la blocarea lui Q<sub>1</sub> și conductia lui Q<sub>2</sub>, iar dioda LED-D<sub>4</sub> va lumina.

Dacă amplitudinea semna-

lului R este mai mare, tensiunea pe C<sub>1</sub> și C<sub>2</sub> devine negativă, Q<sub>3</sub> și Q<sub>4</sub> vor conduce și D<sub>5</sub> va lumina.

## Realizare practică și reglaje

Montajul se realizează pe o placă de textolit simplu placat, cu dimensiunile 70 x 40mm. Se va acorda o atenție mare la montarea lui Q<sub>4</sub> care are emitorul la plusul alimentării cu tensiune.

Se va avea grijă și la montarea strapurilor J<sub>1</sub> și J<sub>2</sub>. Recomand ecranarea legăturilor cu sursa de semnal. Singurul reglaj al montajului constă în ajustarea rezistorului R<sub>3</sub> în limitele 180k...330k, astfel încât, la aplicarea unui semnal stereo ambele LED-uri să lumineze.

Curentul LED-urilor trebuie să fie în limita 5...10mA. Alimentarea cu tensiune se face de la o sursă stabilizată, bine filtrată.

În prezent montajul funcționează pe un amplificator stereo auto, realizat cu C.I. TDA8560Q, reglajul balansului făcându-se dintr-un corector de ton realizat cu TDA1524 (astfel de kituri sunt comercializate de Conex Electronic).

Fig. 1

(\*) Vede text.

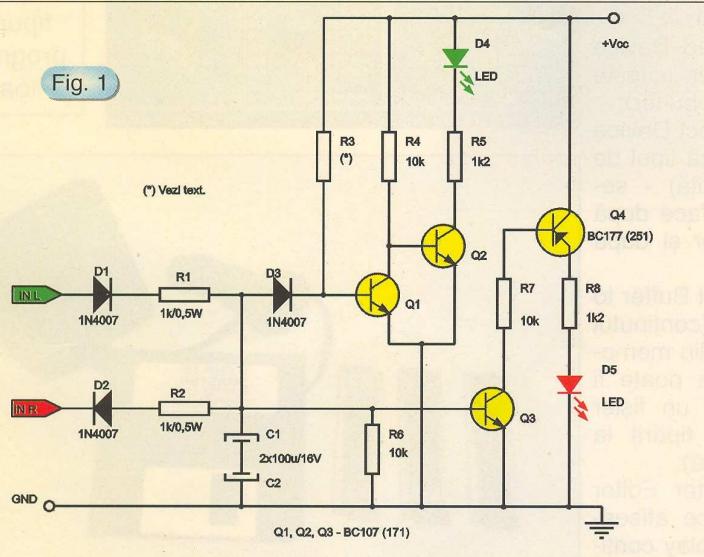


Fig. 3


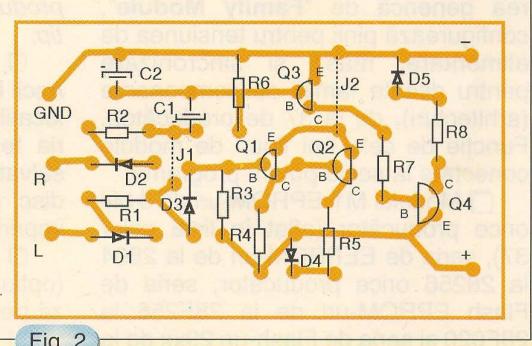


Fig. 2

# Programatoare seria EMP

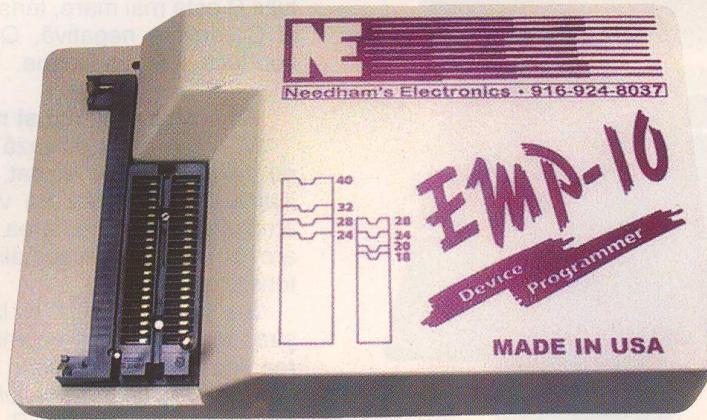

**EMP-10** este un instrument de programare care suportă o serie de microcontrolere, memorii de tip EPROM, EEPROM sau Flash EPROM și un circuit logic programabil (PLD) tip GAL22V10.

Ca resurse minime, programatorul poate funcționa conectat la portul paralel al unui computer compatibil IBM XT, AT, 386, 486.

EMP-10 este automat pus în funcționare la fiecare activare a aplicației software. Un LED de semnalizare aflat pe panoul frontal indică faptul că aplicația software a fost lansată și că programatorul este gata de lucru.

Ca interfață fizică, pentru comunicarea cu componenta ce urmează a fi programată, EMP-10 dispune de un **soclu ZIF cu 40 de pini și un soclu in-line** la care se conectează unul din cele trei tipuri de adaptoare (tip cartelă) funcție de familia din care face parte componenta (memorie EPROM, microcontroller sau PLD - Programmable Logic Device). Aceste adaptoare (vezi fotografie) ce poartă denumirea generică de **“Family Module”**, configuraază pinii pentru tensiunea de alimentare, masă și sincronizare pentru diferite familii de componente (arhitecturi), de la 37 de producători. Funcție de cele trei tipuri de module conectate la soclu putem programa:

□ Modulul M1-EPROM-uri de 8 biți orice producător (aflat în lista celor 37), seria de EEPROM-uri de la 2804 la 28256 orice producător, seria de Flash EPROM-uri de la 28F256 la 28F020 și seria de Flash-uri 29xx de la

majoritatea producătorilor.

□ Modulul M2-EPROM-uri de 16 biți orice producător, microcontrolere seria 87x și 89x51/52 de 32k orice producător, PIC16C54 și PIC16C56.

□ Modulul M3-Microcontrolere 87C748/750/751, PIC16C55 și PIC16C57 și PLD-ul GAL22V10.

Meniul principal a aplicației software zece opțiuni, printre care:

□ Verify Device Is Erased (verifică dacă toate locațiile memoriei sunt goale);

□ Verify Device Equals Buffer (compară conținutul bufferilor memoriei testate);

□ Read Device Into Buffer (citește datele din buffer);

□ Select Device (selectează tipul de componentă) - selecția se face după producător și după tip;

□ Print Buffer to Ascii File (conținutul locațiilor din memoria testată poate fi salvat pe un fișier disc sau tipărit la imprimantă);

□ Buffer Editor (opțiune ce afișează pe display conținutul bufferilor și


permite modificarea acestora). Mai amintim opțiunile de salvare a conținutului memoriei într-un fișier pe disc, lansarea acestuia în vederea programării unei componente sau programarea după un algoritm stabilit. La toate acestea se mai adaugă și comenzi adiționale la meniul principal.

Într-o altă fereastră a aplicației software (de stare și setări) pot fi vizualizate producătorul și tipul de componentă, algoritmul de programare, dimensiunea bufferelor, checksum-ul, tensiunile de programare ( $V_{PP}/V_{CC}$ ), formatul datelor (binar, IntelHex, Motorola S, Hex [Ascii], Jedec, Pof-Programmer object files, Ih Auto).

Manufacturer	Device
18. Mitsubishi	35. Xilinx
19. Motorola	36. ZILIN
20. National	37. ZMD
21. Philips	
22. OKI	
23. Philips	
24. Rockwell	
25. Samsung	
26. Seeg	
27. Signetics	
28. ST	
29. SGS_Thomson	
30. Temic	
31. TI	
32. Toshiba	
33. WaferScale	
34. Winbond	
35. Ron	

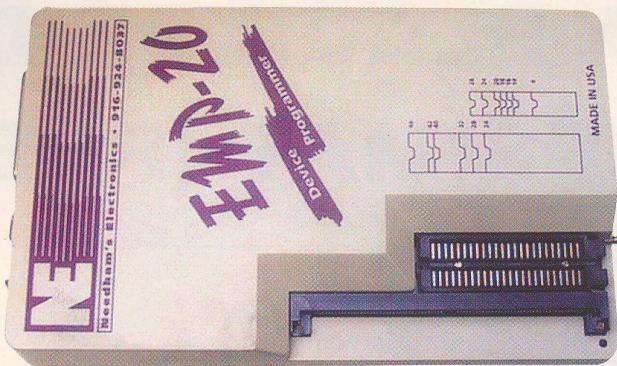Fereastrele aplicației software a celor două tipuri de programatoare.





**EMP-20** este o versiune de programator mult mai performant, care pe lângă microcontrolere și memorii suportă mai multe PLD-uri. Prezintă aceleasi caracteristici cu varianta EMP-10, însă interfața fizică pentru comunicare este un soclu **ZIF de 48 de pini**, pentru componente produse de 52 de producători.

Cu cele 3 cartele "Family Module" disponibile se pot programa:

- Modulul M1-EPROM-uri de 8 și 16 biți de la toți producătorii (din cei 52), EPROM-uri din seria 2804 la 28256 și Flash EPROM-uri seria 28F256 la 28F020 (de la majoritatea producătorilor);

- Modulul M2-microcontrolere

seria 87 și 87C41 / 42 / 42AH / 55 / 48 / 49 / 48H / 49H/51 / 51FA / 51FB / 51FC / 51RA / 51RB / 51RC / 751 / 752 de la toți producătorii;

- Modulul M3-componente PLD PALACE și GAL 16V8 / 20V8 / 22V10 de la AMD, Lattice, NSC și alții.


Multe alte componente pot fi programate utilizând alte tipuri de adaptoare "Family Module".

Ca exemplu, spre deosebire de EMP-10,

programatorul EMP-20 poate suporta în plus, componente de la Alliance, AT&T, Cypress, Fairchild, Lucent, Siemens, Panasonic, Zilog s.a.

Pentru mai multe informații, puteți consulta site-ul pe Internet al producătorului american Needham's Electronics la adresa: [www.needhams.com](http://www.needhams.com).

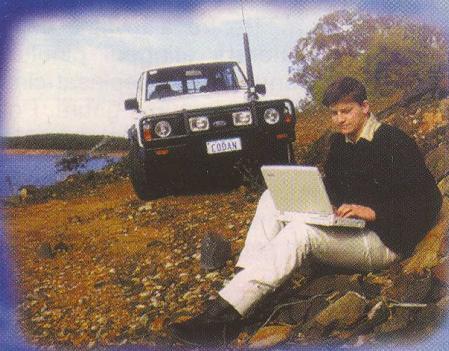Instrumentele de programare EMP-10 și EMP-20 sunt oferite cu trei tipuri de adaptoare "Family Module", disketă cu soft, cablu pentru interfață paralelă, alimentator 12V/18,5VA și manual de utilizare.



Folosite de NATO,  
Natiunile Unite,  
companiile petroliere.



Comunicatii mobile HF pentru voce, date, fax,  
GPS, compatibile FED-STD-1045-ALE, ALE  
(CALM) Codan Automatic Link Management  
DSP, prin:




Radio Communications & Supply S.R.L.


Magazin: Str. Mamulari nr.11, et.1  
Tel/Fax: +4(01)3150939, Mobil: +4(094)366147, +4(094)806902  
E-mail: [office@rcsco.com](mailto:office@rcsco.com), Web: [www.resco.com](http://www.resco.com)
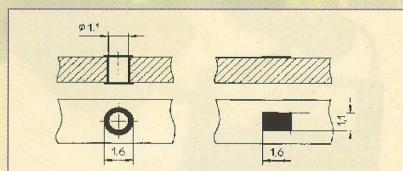
# DEPANAREA PLĂCILOR DE CABLAJ IMPRIMAT (PCB)

Pentru depanarea plăcilor cu circuite integrate cu preț de cost mare sau a echipamentelor, trebuie folosite numai scule specializate pentru evitarea producerii unor defecțiuni termice sau electrostatice. Sunt recomandate dispozitive cu jet de aer neutru electrostatic, cu controlul precis al temperaturii și identificarea automată a depășirilor și protejate împotriva încărcărilor și descărcărilor electrostatice.



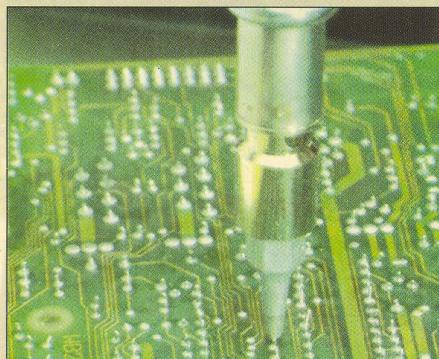La selectarea sculelor necesare, trebuie luate în considerare cerințele diverse ale sistemelor de împământare. În concordanță cu DOD 2000, rezistența de scurgere nu trebuie să aibă mai mult de  $2\Omega$ . Aceasta are la bază faptul că în interiorul EPA, nu există încărcări statice și nici nu conțin materiale încărcabile static.



Standardele europene EN 100 015 presupun o rezistență de scurgere de minimum  $1M\Omega$  pentru prevenirea descărcărilor rapide ale eventualelor încărcări electrostatice existente. Pentru realizarea acestor cerințe sunt necesare imense investiții de capital, cum ar fi hainele de protecție, mocheta ESD sau accesoriile dissipative. În cazul unui echipament de împământare, în concordanță cu standardele MIL sau DOD, ce se

aplică într-un astfel de EPA, nu mai sunt asigurate descărcările fine ("descărcări soft").



Pentru service-ul pe plăci cu circuite SMD, unul din cei mai importanți parametri este temperatura joasă cu suficientă capacitate de încălzire, deoarece contrar tehnologiei convenționale, folia de cupru este lipită cu adeziv de suprafața materialului de bază. Această lipire, bineînțeles, este sensibilă la temperatură înaltă.

Astfel, când pastilele sunt suprăîncălzite sau adezivul este suprasolicită termic, aceasta va conduce imediat la o conectare incorrectă și o deteriorare a plăcii.


După cum se remarcă din comparația alăturată, suprafața de aderență a unei conexiuni lipite în mod standard convențional, cu un orificiu cu  $\Phi 1,1\text{mm}$ , o pastilă de  $\Phi 1,6\text{mm}$ , și asezată pe o placă stratificată de  $1,5\text{mm}$ , este de aprox.  $6,2\text{mm}^2$ . O componentă comparabilă, în tehnologie SMT (CHIP) necesită o suprafață de aderență de numai  $1,76\text{mm}^2$ .
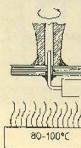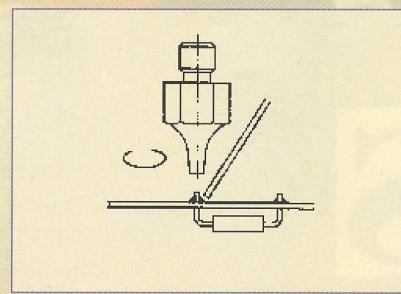
## Dezlipirea pinilor străpuși ai componentelor

Pentru a preveni exfolierile datorită temperaturilor ridicate, trebuie utilizate doar dispozitive cu temperatură adecvată. Este recomandat a se folosi vârfuri cu capacitate calorică mare în loc de dispozitive cu temperatură înaltă. Cel mai important este un bun transfer de căldură care depinde de umezirea adecvată a vârfurilor. Se poate obține un transfer suficient de căldură, în special pentru repararea PCB-urilor vechi, prin utilizarea adițională a fludorului cu flux (decapant).



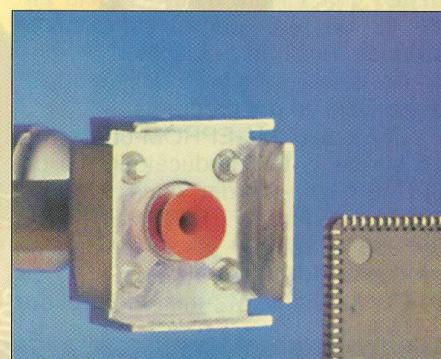
Selectarea tipului corect de vârf la dezlipire este de asemenea importantă. Diametrul interior al găurii vârfului trebuie să fie cel puțin același cu diametrul găurii din placă sau puțin



mai mare. Pentru a învinge capilaritatea, datorată atingerii pinului de gaură, vârful trebuie deplasat circular pentru a mișca pinul în gaură. Pentru a evita supraîncălzirea parțială și eventualele exfolieri, pe plăcile multistrat, este necesară o preîncălzire la aproximativ  $80\text{...}100^\circ\text{C}$  prin convecție sau încălzire în infraroșu.
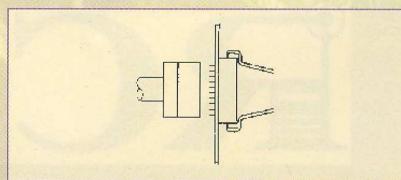
## Dezlipirea componentelor multipini (DIP, PGA, conectori, etc.)


Pentru dezlipirea componentelor multipini, pot fi folosite eficient capete speciale de dezlipire atașate la ciocanele de lipit cum ar fi Weller LR 22 sau LR 82 și bineînțeles cu dispozitivele de extragere. Pentru a obține un transfer de căldură optim, cositorirea capetelor de dezlipit este indispensabilă.



Toate conexiunile lipite sunt încălzite simultan și componenta poate fi trasă afară cu un extractor. După aceea, găurile pot fi curățate de cositor cu ajutorul unui dispozitiv standard de dezlipire (DS 22, DS 80).
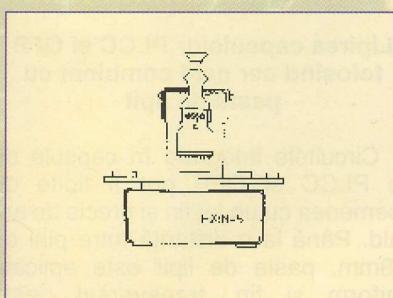
#### Dezlipirea în serie a componentelor multipini


Cea mai eficientă soluție este utilizarea aparatului EXIN-5 echipat cu o baie de cositor corespunzătoare și un dispozitiv de extragere.



Băile de cositor și dispozitivele de extragere sunt disponibile pentru mărimi de componente cu 6 până la 40 de pini.

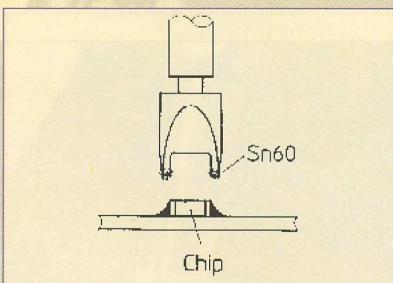
#### Repararea plăcilor cu circuite SMD utilizând transferul de căldură prin contact

Componentele mici, cum ar fi componentele CHIP, MELF, SOT sau SO pot fi detasate fără probleme (și manevrând cu atenție placă) cu capete de dezlipire speciale. Datorită tensiunilor de suprafață, componenta rămâne în capul de dezlipire și poate fi îndepărtată fără ajutorul unui alt dispozitiv special. Dacă componentele sunt fixate cu adezivi, se răsușește ciocanul pentru ruperea punctului de lipire. Această metodă este aplicabilă până la capsule SO14.




Pentru repararea plăcilor cu diferite capsule, se recomandă penseta caldă, tip Weller WT-50. Capsulele

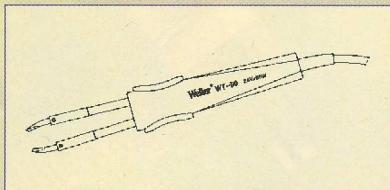CHIP sau SO până la lățimea 28, pot fi ușor dezlipite. În acest scop, este disponibilă o gamă variată de vârfuri pentru penseta caldă.



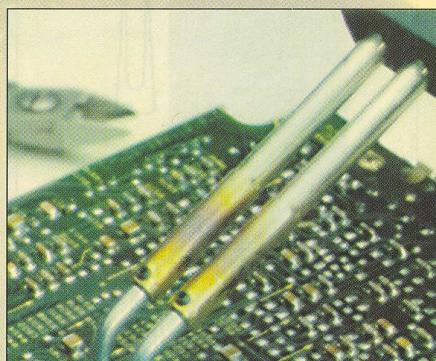
#### Dezlipirea capsulelor PLCC sau QFP

Pentru Dispozitive cu Montare pe Suprafată (SMD) mari au fost create capete de dezlipire speciale, care pot fi montate la ciocanele de dezlipit DS 22, DS 80 sau DS-VT utilizând adaptorul corespunzător. Pentru a




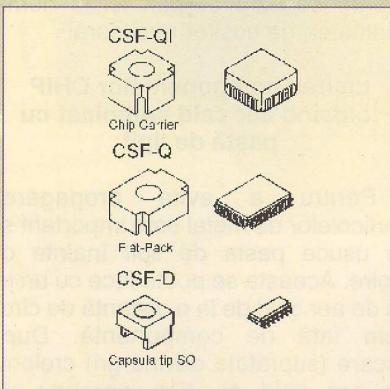obține un transfer suficient de căldură, recomandăm a se pune fludor peste pinii capsulei, de jur împrejur. În momentul în care toate conexiunile lipite sunt simultan topite, componenta poate fi ridicată cu pompa de vacuum internă. După aceea toate pastilele necesită a fi curățate de vechiul cositor.




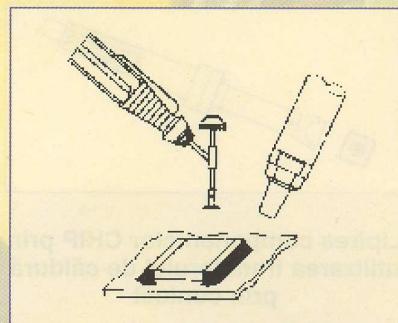
#### Dezlipirea componentelor SMD cu ajutorul aerului cald

Când se dezlipesc cu aer cald, este mult mai important ca toate conexiunile lipite ale componentei să fie egal și simultan topite, permitând o îndepărtare a componentei. În cazul în care este disponibilă o pensetă cu vacuum, componenta poate fi ridicată utilizând vacuumul, altfel este necesar un dispozitiv mecanic. În acest scop, pensete speciale SMD au fost create pentru prinderea sigură, chiar și a componentelor cilindrice. În acest caz, este important a se apropia penseta de componentă, fără a o atinge, încă din timpul fazei de încălzire.



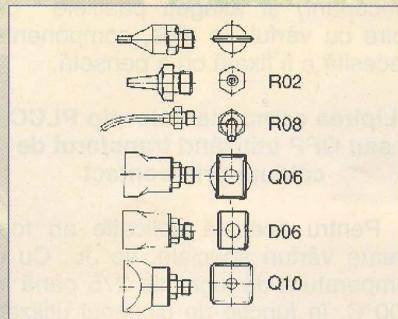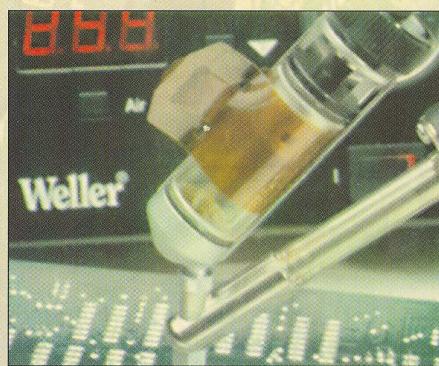Astfel, se protejează încălzirea excesivă a zonei învecinate, și pe de altă parte, penseta este încălzită pentru a evita pierderea rapidă de căldură când se culege componenta. Când toate conexiunile lipite sunt topite, componenta poate fi ridicată cu o forță mecanică minimă. Mărimea maximă a componentei este 18x18mm (PLCC44).



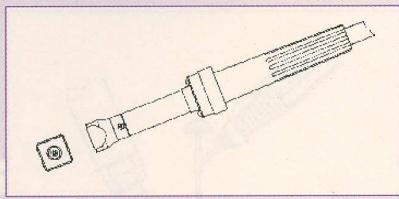
### Dezlipirea capsulelor SMD mari

Capsulele mari, cum ar fi capsulele plate, carcasele CIP sau circuitele integrate SO pot fi îndepărtate tot atât de bine cu dispozitive cu aer cald. În acest caz este de asemenea important ca toate conexiunile lipite să fie complet topite. După aceea componenta poate fi îndepărtată cu pompă de vacuum încorporată. Duzele sunt disponibile pentru capsule de SO-8 până la BQFP 244 (38 x 38 mm).




Această mică cantitate de material de lipit este deja suficientă pentru lipirea capsulelor PLCC sau QFP.


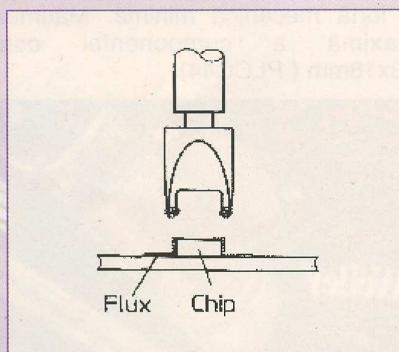
### Lipirea componentelor CHIP prin utilizarea transferului de căldură prin contact


Pentru prevenirea de solicitări mecanice a conexiunilor lipite ale componentelor fără terminale, toate conexiunile lipite trebuie să fie complet topite simultan. În acest scop, au fost create vârfuri SMD speciale pentru lipire și dezlipire.



Doar având aceste vârfuri ușor cositorite, cu ajutorul unei pensete așezați componenta acoperită cu flux (decapant) și atingeți pastilele de lipire cu vârful. În plus, componenta necesită să fie fixată cu o pensetă.
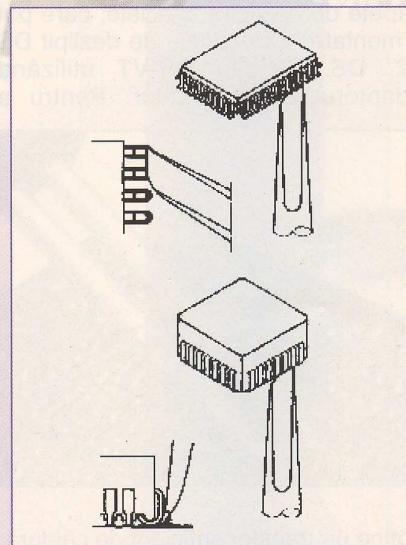
### Lipirea componentelor tip PLCC sau QFP utilizând transferul de căldură prin contact

Pentru această aplicație au fost create vârfuri speciale, tip JL. Cu o temperatură de lucru de 275 până la 300°C, în funcție de ciocanul utilizat, vârful trebuie să fie ușor cositorit.




Pentru pași de lipire (distanță dintre pinii circuitului)  $\leq 0,5\text{mm}$ , numai pastila trebuie să fie cositorită. Mai importantă este utilizarea unui flux adițional. Pentru evitarea scurt-circuitelor de tip pod dintre pini, este recomandabilă numai atingerea părții din față a pinilor. Datorită capilarității, fiecare conexiune lipită își ia numai cantitatea de cositor necesară.
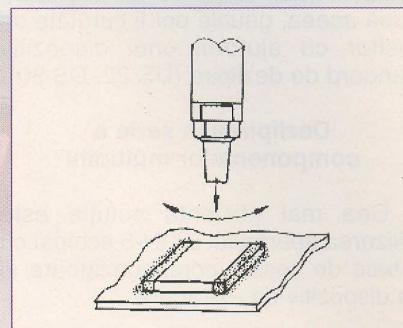
### Lipirea componentelor CHIP folosind aer cald combinat cu pasta de lipit

Pentru a evita propagarea particoilelor de metal este important să se usuce pasta de lipit înainte de topire. Aceasta se poate face cu un jet fin de aer cald de la o distanță de circa 2cm față de componentă. După uscare (suprafața devine gri) creionul cu aer cald se ține aproape de componentă pentru a topi toate punctele de lipire simultan. Componenta începe să se alinieze în dependență de tensiunea de



suprafață. Mișcările ușoare ale creionului asigură distribuirea uniformă a căldurii.


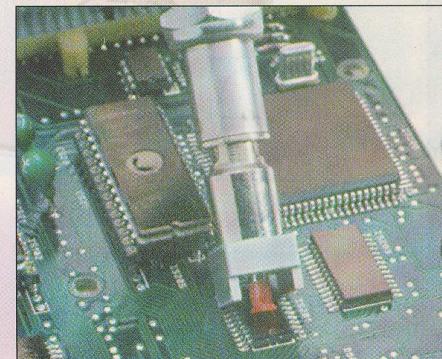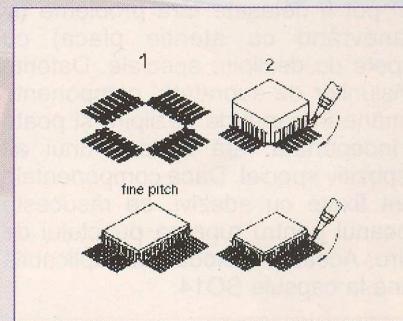
### Lipirea capsulelor PLCC și QFP folosind aer cald combinat cu pasta de lipit


Circuitele integrate în capsule de tip PLCC și QFP pot fi lipite de asemenea cu un jet fin și precis de aer cald. Până la o distanță între pini de 0,8mm, pasta de lipit este aplicată uniform și fin, transversal peste pastile. După aceea componenta se aplică direct și precis în pasta de lipit. Când se lipesc componente cu densitate mare a terminalelor, este de preferat să se poționeze întâi componenta și apoi să se aplique o pastă de lipit specială de-a lungul pinilor.

Pornind dintr-un colț al componentei pasta se usuca, se activează și se topește urmărind cu atenție procesul de uscare al pastei de lipit.


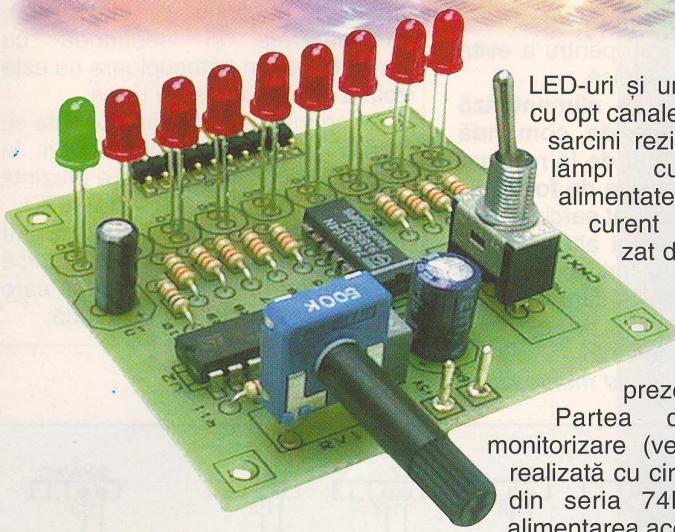
# Lumină dinamică

*Efectele luminoase, întâlnite în sălile de concerte sau sălile disco, creează o ambianță vizuală plăcută care o completează pe cea auditivă.*



Aflați în pragul sărbătorilor de iarnă și motivată de multiplele posibilități de decorare pe care montajul "Lumină dinamică" îl poate sugera utilizatorului (chiar și la brăduțul de Crăciun), redacția revistei reia pe scurt prezentarea făcută acesteia, în numărul din decembrie 1999 (la paginile 30-31) al revistei, însă cu completări în ceea ce privește modul de interfațare cu partea de electronica de putere. **Ansamblul poate fi utilizat și la firme sau reclame luminoase.**

Sistemul realizat de Conex Electronic se compune dintr-un modul de comandă și monitorizare cu 8+1

LED-uri și un modul de putere cu opt canale pentru (în special) sarcini rezistive, de exemplu, lămpi cu incandescentă alimentate de la rețeaua de curent alternativ monofazat de 220V. Cele două module se interconectează conform cu schema bloc prezentată în *figura 1*.

Partea de comandă și monitorizare (vezi fotografie) este realizată cu circuite integrate TTL din seria 74HC și obligatoriu alimentarea acestora trebuie să se realizeze de la o sursă stabilizată de  $+5V_{cc}$ . Consumul este de maxim 100mA.

Nu insistăm asupra funcționării montajului (din motivul mai sus menționat) însă vom prezenta rolul elementelor de comandă și reglaj, astfel:

- din  $RV_1$  se reglează frecvența "jocului de lumină", mai exact, periodicitatea de aprindere (aleatoare) a celor opt LED-uri; monitorizarea este asistată vizual de LED-ul  $D_9$  (de culoare verde), prin emisie de flashuri în ritm cu frecvența de oscilație a generatorului de tact realizat cu portile U2A și U2B.

- comutatorul de mod SW MODE de la care se selectează diverse secvențe de aprindere, prin acționarea momentană a acestuia în poziția 1-2, 4-5.

Înainte de a conecta alimentarea, SW MODE se acționează în poziția 2-3, 5-6. Inițial LED-urile sunt stinse și după primul impuls de tact (primit de U1 pe pinul 8) acesta se aprind unul după altul și rămân în această stare. La următoarele impulsuri de tact, diodele LED se sting în ordinea în care s-au aprins, ciclul reluându-se periodic până la selectarea unei alte secvențe de lucru (prin acționarea lui SW MODE, momentan, în poziția 1-2, 4-5).

SW MODE este un comutator de translatăie cu 2 x 2 pini.

Celălalt modul - CNX143 - din *figura 1* este o placă universală cu 8 triace cu comandă de tip on/off pentru sarcini alimentate în curent alternativ.

Separarea galvanică între partea de comandă și cea de forță, este realizată prin **optocuploare**. Acestea, indiferent de tipul utilizat (PC847 în cazul de față), trebuie să asigure următoarele caracteristici electrice:

- tensiune directă (la curent direct  $I_F = 20mA$ )  $V_F = 1,2V$ ;
- raport minim de izolație intrare / ieșire  $V_{ISO} = 5kV_{rms}$ .

Partea de forță este realizată cu


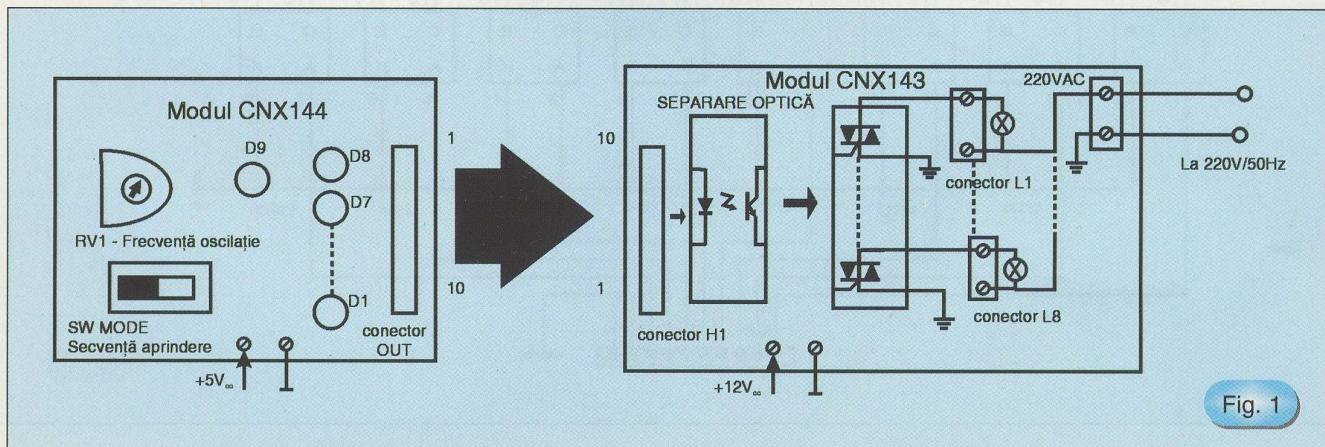


Fig. 1

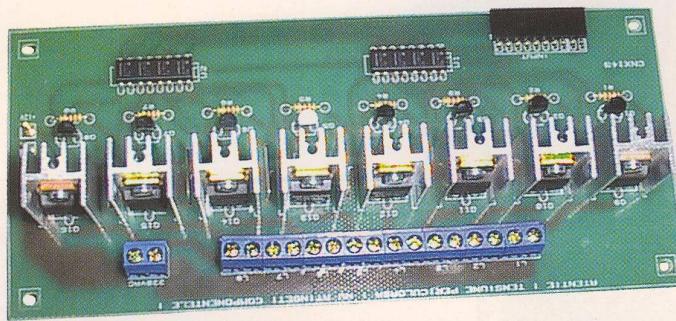

triace de tipul TIC225M caracterizate prin:

- tensiune directă repetitivă de vârf  $V_{DRM} = 600V$ ;
- curent direct efectiv maxim  $I_{TRMS} = 8A$ ;
- curent de menținere  $I_L = 30mA$ .

Schema electrică a plăcii cu triace este prezentată în [figura 2](#).

Tranzistoarele de comandă  $Q_1 \dots Q_8$  sunt de uz general, de mică putere, din seria BC de tip npn (BC547).

La toate triacelor se montează

radiatoare din aluminiu pentru a evita defectarea pe cale termică.

**Placa cu triace se alimentează cu  $12V_{cc}$  pe partea de comandă (pinii  $+12V$  și  $GND$ ) și de la reteaua de  $220V/50Hz$  pe partea de forță.**

Se recomandă ca atât sarcinile, cât și alimentarea în curent alternativ să fie conectate la montaj prin intermediul unor siguranțe fuzibile dimensionate corespunzător, funcție de curentul maxim absorbit de sarcină.

*Sarcinile (becurile) se montează la*

*bornele  $L_1 \dots L_8$ , iar tensiunea de  $220V$  curent alternativ se aplică pe la borna  $220VAC$ .*

Cablajul și amplasarea componentelor pentru modulul CNX143 sunt prezentate în [figurile 3](#), respectiv [4](#).

Cele două montaje se interconectează prin intermediul mufelor OUT și, respectiv H1.

#### Atenție!

Partea de forță, cuprindând triacele (inclusiv radiatoarele), tranzistoarele și secțiunea cu tranzistoare din optocuploare nu este izolată galvanic față de rețea.

Atingerea acestor componente cu mâna, atât în timpul punerii în funcțiune, cât și în exploatare prezintă **PERICOL DE ELECTROCUTARE!**

Alimentarea plăcii în curent continuu se va face de la o sursă separată galvanic față de sursa care alimentează partea de comandă.

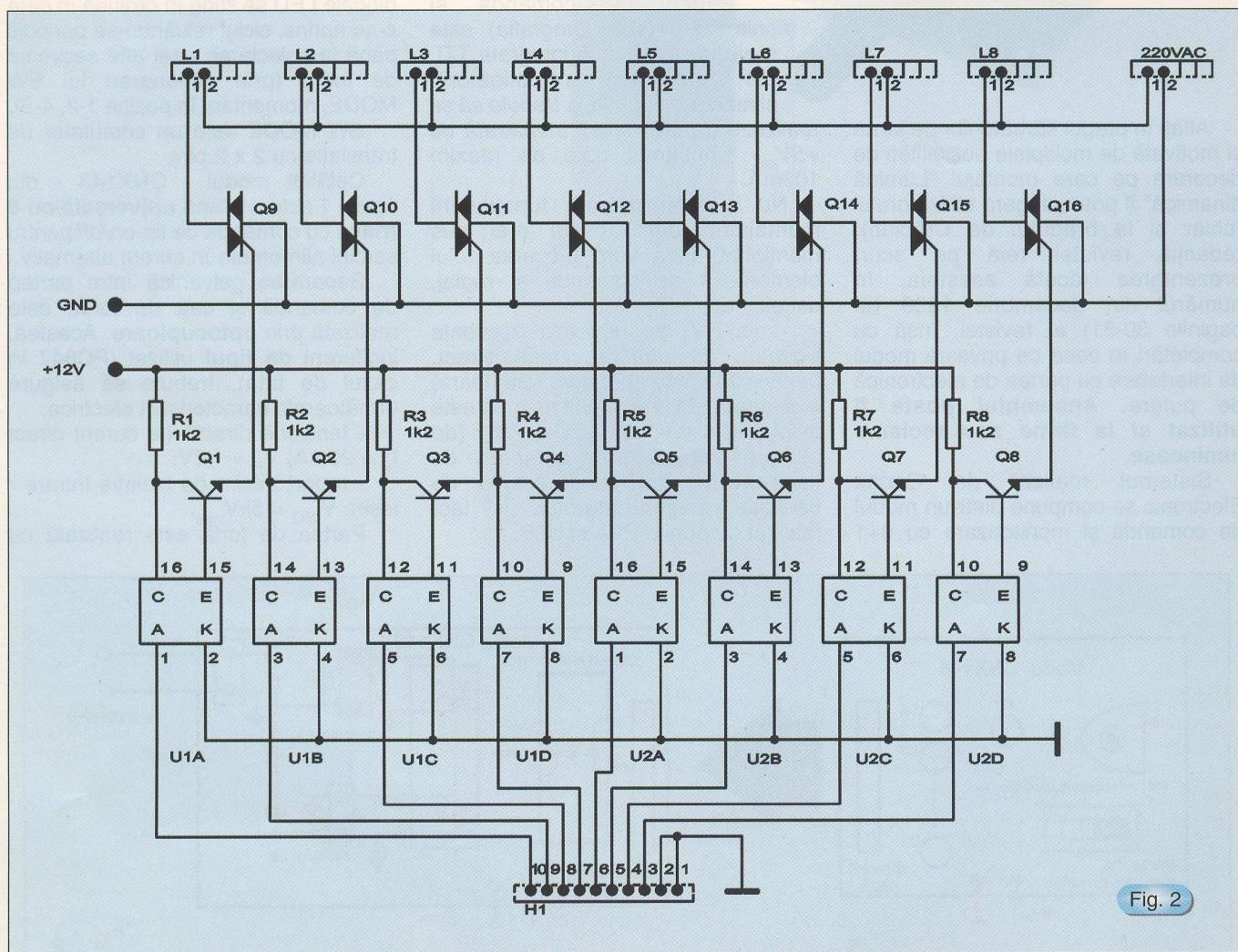


Fig. 2

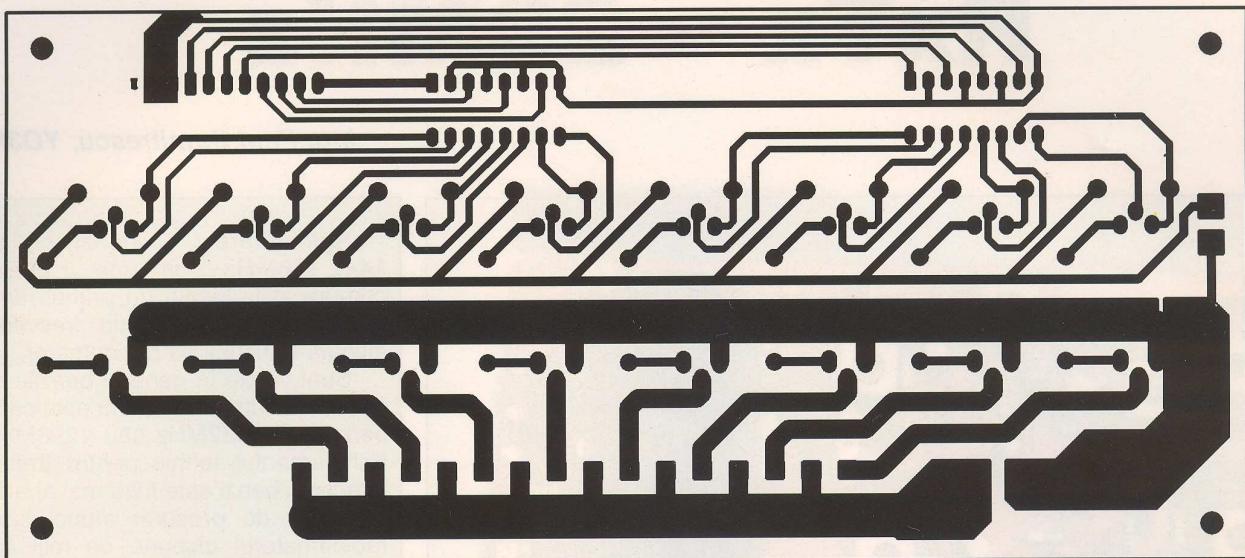


Fig. 3

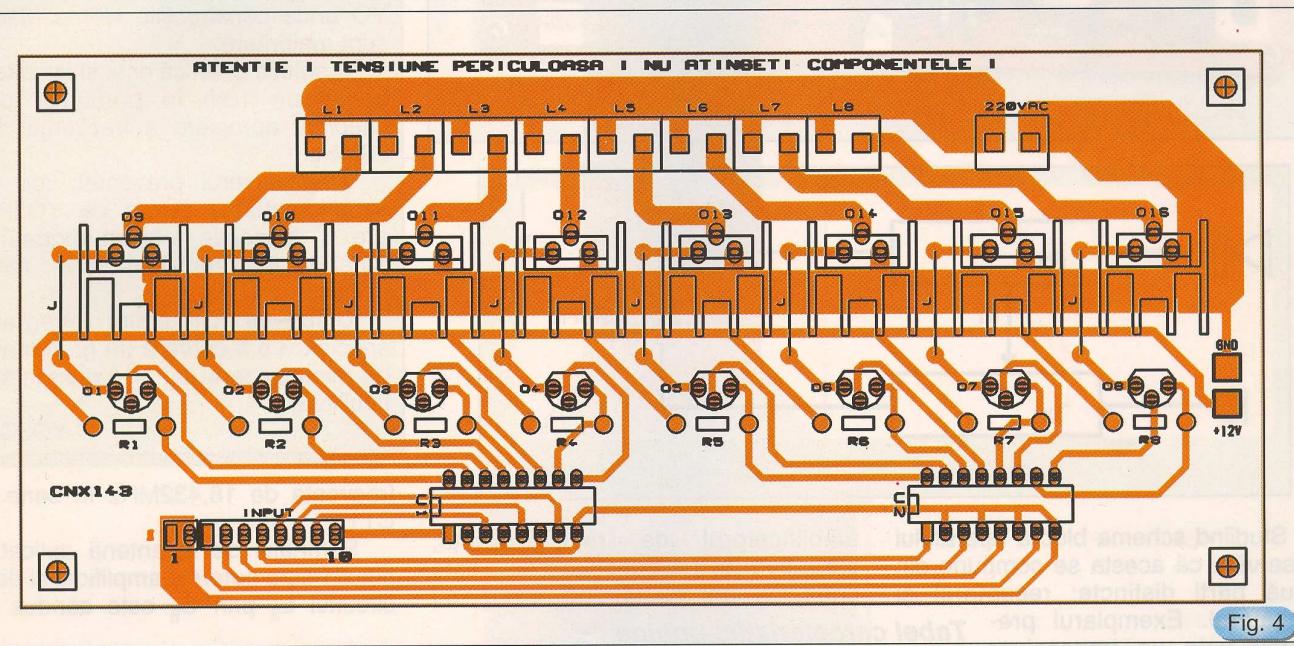


Fig. 4

## Transceiver 144MHz

### Urmare din numărul 11/2000

După experimentările în trafic a transceiverului se poate afirma că satisfacă așteptările constructorilor. Un mare avantaj îl constituie oscilatorul local și scala numerică.

Cei care vor aborda construcția acestui aparat le readucem în atenție blocurile operaționale și datele tehnice.

Elementul principal îl constituie evident oscilatorul local a căruia descriere a fost făcută în numărul din noiembrie 2000, pagina 22. La acest bloc ar merita de completat că este necesar, ca pentru interconexiuni, să se utilizeze cable

coaxiale cu pierderi mici. Câblele cu izolație în teflon provenite din aparate RTM au capacitatea proprii mari și circuitele de cuplaj trebuie reacordate.

Blocul mixer pentru emisie a fost publicat în numărul din decembrie 1999, pagina 2.

Schemă bloc de asamblare și schema electrică de principiu a receptorului pot fi analizate din desenele apărute în numărul din octombrie 2000.

Scala numerică, construcție, asamblare și programare, în suficiente detalii poate fi găsită în pagina 3 din septembrie 2000.

Constructorul mai trebuie să realizeze



un oscilator pe frecvența de 10,7MHz.

Acest oscilator se construiește după schema din figura 5 din noiembrie 2000. Semnalul de 10,7MHz se aplică mixerului de emisie ca să se obțină frecvența exactă de lucru. Fiindcă modularea se face pe VFO (figura 2), oscilatorul de 10,7MHz este nemodulat. Se folosește un quart pe această frecvență. Cu un frecvențmetru se stabilește ca frecvența de ieșire a acestui oscilator să nu aibă o abatere mai mare de  $\pm 300\text{Hz}$ .

După interconectarea etajelor se vor reacorda etajele finale de la mixere ca să se obțină semnale maxime în toată banda de lucru.

# RxTx - 29MHz

ing. Paul Dumitrescu, YO3HZ

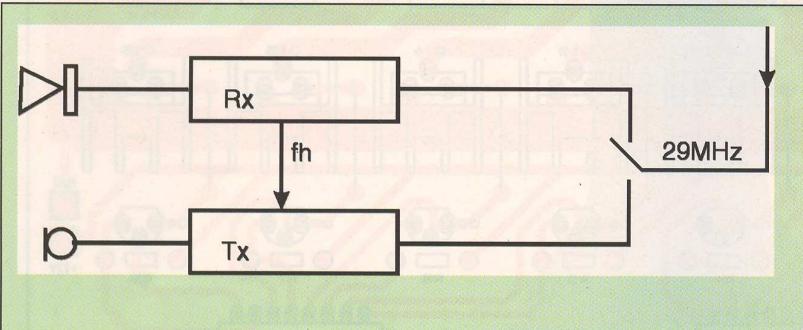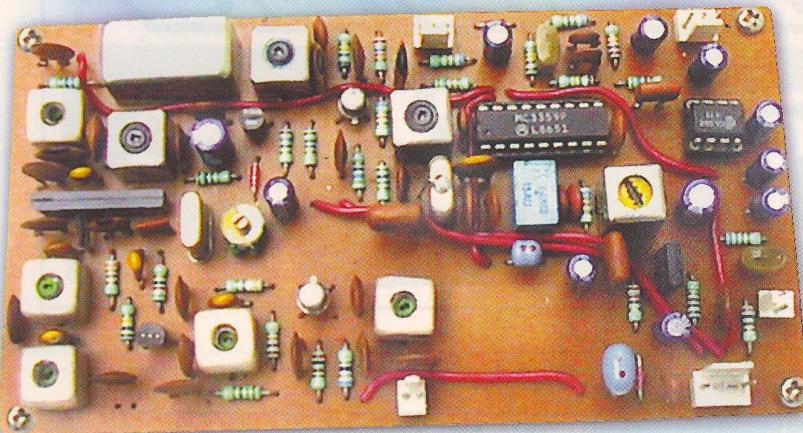

Studiind schema bloc a aparatului observăm că acesta se compune din două părți distincte: receptorul și emițătorul. Exemplul prezentat este un transceiver monobandă ce lucrează pe o singură frecvență, 29,135MHz, cu modulație de frecvență.

Din schema electrică de principiu a receptorului, conform *figurii 1*, putem urmări traiectul și procesarea semnalului portător de informație.

Astfel de la antenă, prin reul de antenă, semnalul este aplicat filtrului de radiofrecvență  $L_1 \dots L_2$ , prin condensatorul  $C_1$ . Elementul activ, de mare importanță este circuitul integrat AN7205P.

Acest circuit conține în interior trei blocuri, și anume:

amplificatorul de radiofrecvență, oscillatorul și mixerul. La mixer este conectat un cristal de cuarț cu

**Tabel caracteristici bobine**

Nr.	Bobina	Nr. spire	ø Cond.	ø Carcasă	f[MHz]	Obs.
1	L1	2/8	0,4CuEm	4,5mm	29,135	• Cu blindaj din tablă CuAg de 10 x 10 x 10mm
2	L2	8	0,4CuEm	4,5mm	29,135	• S-au folosit bobine tip RTP pentru banda I (miez culoare verde)
3	L3	8	0,4CuEm	4,5mm	29,135	
4	L4	10/2	0,1CuEm	masă ferită	10,7	• Carcasă tip MF radioreceptor
5	L5	2/10	0,1CuEm	masă ferită	10,7	• S-au folosit MF 10,7MHz*
6	L6	10/2	0,1CuEm	masă ferită	10,7	
7	L7	70	0,09CuEm	masă ferită	0,455	• Tip MF455 Condensator = 1000pF
8	L8	10	0,45CuEm	4,5mm	18,432	• Viză observații pentru L1, L2, L3
9	L9	10/2	0,45CuEm	4,5mm	18,432	
10	Ch1	40	0,15CuEm	ø3	-	• Bastor ferită ø3mm, spiră largă spiră
11	Ch2	40	0,15CuEm	ø3	-	

\* În cazul în care se folosesc MF10,7Mc utilizate în radioreceptoarele comerciale nu se vor monta pe placă condensatorii de acord corespunzători (C10, C28, C31).

Aglomerarea benzii de 144...146MHz impune pentru comunicațiile locale (în primul rând) folosirea altor benzi de frecvență alocate traficului de radioamator.

Sunt vizate în general benzile de frecvență superioare, cum este cazul benzilor de 432MHz sau 1296MHz. Echipamentul tehnic pentru traficul în aceste benzi este însă mai aparte, dar ușor de procurat atunci când radioamatorul dispune de mijloace financiare.

Situată este mai complicată în YO unde construcțiile Home Made sunt majoritare.

O soluție practică este și folosirea benzii de 10m în portiunea din imediata apropiere a frecvenței de 29MHz.

Transceiverul prezentat, rod al experimentărilor făcute de YO3HZ are o concepție tehnică modernă, putând fi reprodus fără mari dificultăți.

Utilizarea circuitelor integrate specializate îi conferă un grad mare de miniaturizare dar și o pronunțată fiabilitate.

YO3CO

frecvența de 18,432MHz în serie cu CT1.

Semnalul de la antenă aplicat la pinul 1 este puternic amplificat și de la circuitul  $L_3$  prin  $C_8$  este condus pe

mixer (pin 4). Din interfața semnalului oscillator și a semnalului din antenă se obține semnal de 10,7MHz selectat de grupul  $L_4$ -CF1-L<sub>5</sub>.

Compensarea atenuării semnalului produs în special de filtrul CF1 la frecvența de 10,7MHz este efectuată de tranzistorul T1 tip BF960.

Din secundarul transformatorului L<sub>6</sub> prin condensatorul C<sub>35</sub> semnalul F1 de 10,7MHz este aplicat circuitului integrat MC3359P.

Mixat cu oscillatorul local de 10,245MHz semnalul purtător de informație este adus la valoarea de 455kHz.

Filtrul CF2 este de tip ceramic pentru 455kHz. Utilizând bobina L<sub>7</sub>, circuitul MC3359P demodulează, iar componenta audio este trimisă circuitului amplificator de audiofrecvență LM386.


Potențiometrul P<sub>1</sub> este montat pentru reglajul pragului de zgomot (squelch), iar potențiometrul P<sub>2</sub> pentru reglajul intensității sonore.

Fiindcă circuitele integrate folosesc tensiuni de alimentare diferite, circuitul AN7205P se alimentează prin stabilizatorul de tensiune T<sub>2</sub>. Celelalte componente alimentăndu-se direct cu 12V.

O particularitate a montajului constă în faptul că de la circuitul AN7205P (pin 7) se preia semnal de 18,432MHz pentru partea de emisie. Acest semnal prin C<sub>19</sub> este amplificat întâi de T<sub>3</sub>, apoi de T<sub>4</sub> și prin L<sub>9</sub>-C<sub>27</sub> trimis emițătorului.

**Continuare  
în numărul viitor**

Fig. 1

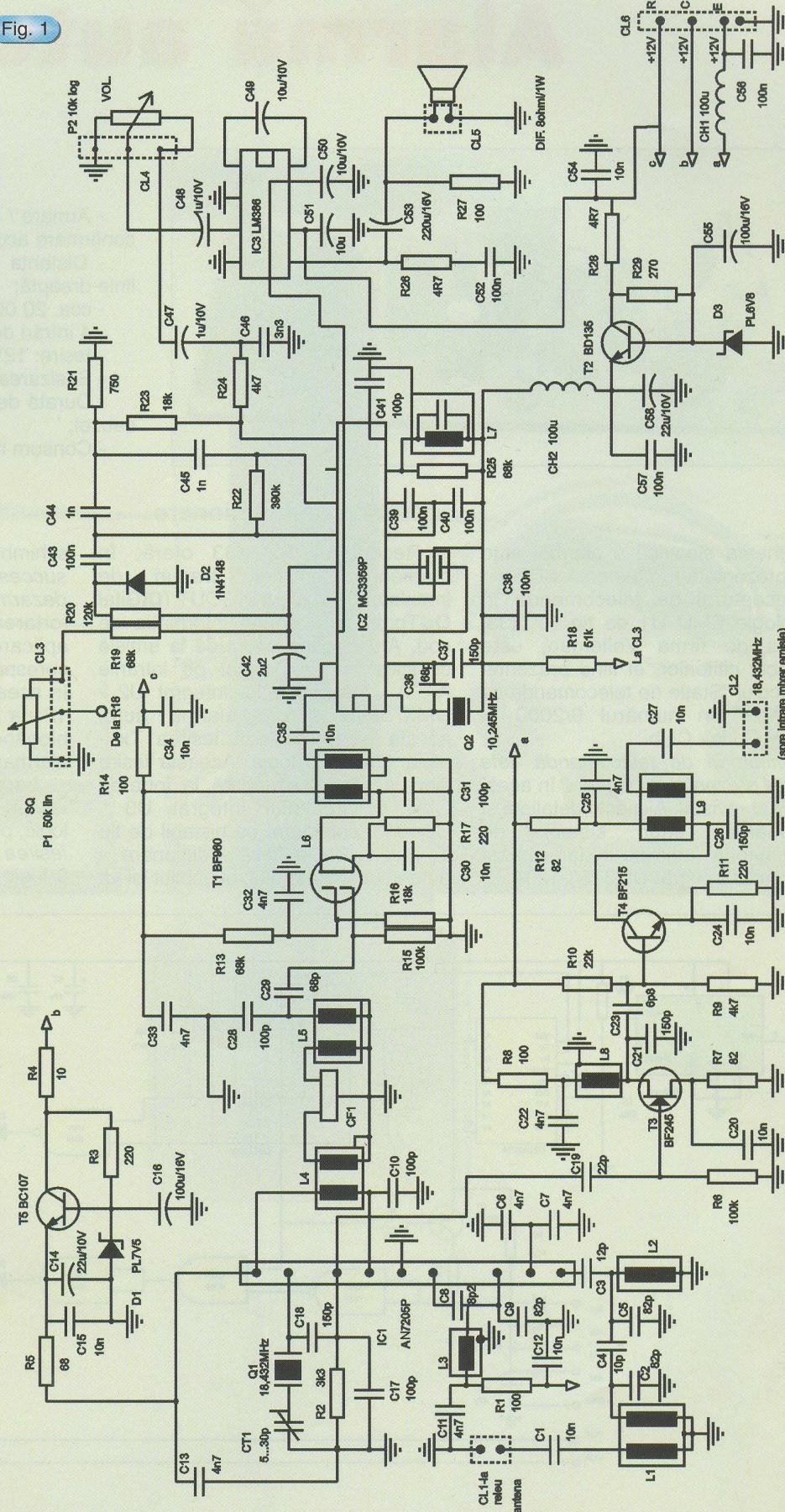

# Alarmă auto

ing. Victor David



## Date tehnice

- Armare / dezarmare prin unde radio, cu confirmare acustică;
- Distanță de acționare: minim 100m în linie dreaptă;
- cca. 20 000 de coduri individuale;
- 4 intrări de bază expandabile;
- ieșire: 12V/ max.1A;
- Sesizarea instantanee a stării intrărilor;
- Durată de alarmare: 60s de la dispariția cauzei;
- Consum neglijabil în starea de veghe.

## Mod de funcționare

Schema electrică a alarmei auto este prezentată în **figura 1**.

Receptorul de telecomandă în tehnologie SMD U1 de tip Rx 433, produs de firma Velleman, este cunoscut cititorilor, el fiind prezentat în articolul "Stație de telecomandă cu 4 canale" în numărul 6/2000 al revistei Conex Club.

**Emitătorul de telecomandă este de tipul prezentat la pagina 2 în acest număr al revistei.** Aici este detaliată și funcționarea unui sistem de telecomandă radio cu codare, bazat pe circuitul integrat UM3758-120A.

Receptorul Rx 433 oferă, în momentul emisiei, trenuri de impulsuri pe ieșirea DIGOUT (DIGital OUTput), care conțin informația de cod. Atunci când codul de la emisie coincide cu cel format pe intrările A<sub>1</sub>...A<sub>12</sub> ale circuitului integrat U2 - UM3758-120A din alarmă auto, acesta își basculează ieșirea Tx - pinul 17 - în 0 logic. Această ieșire fiind la rândul ei legată la intrarea CLK a circuitului integrat U3 - CD4013, configurat ca bistabil de tip T, rezultă că la fiecare acționare a butonului emițătorului, bistabilul își va

schimba starea, respectiv se va trece succesiv prin stările armat și dezarmat. Grupul R<sub>2</sub>C<sub>2</sub> determină forțarea bistabilului în 1 logic la aplicarea alimentării, stare corespunzătoare poziției "dezarmat". În această situație, ieșirea /Q - pinul 12 - a bistabilului U3 este în 0 logic, blocând o posibilă comandă de alarmare pe calea U4C-U4D.

La trecerea în poziția "armat", ieșirea /Q a bistabilului trece în 1 logic, permitând alarmarea. Simultan, ieșirea Q - pinul 13 al lui U3 - cade în 0 logic determinând, prin intermediul

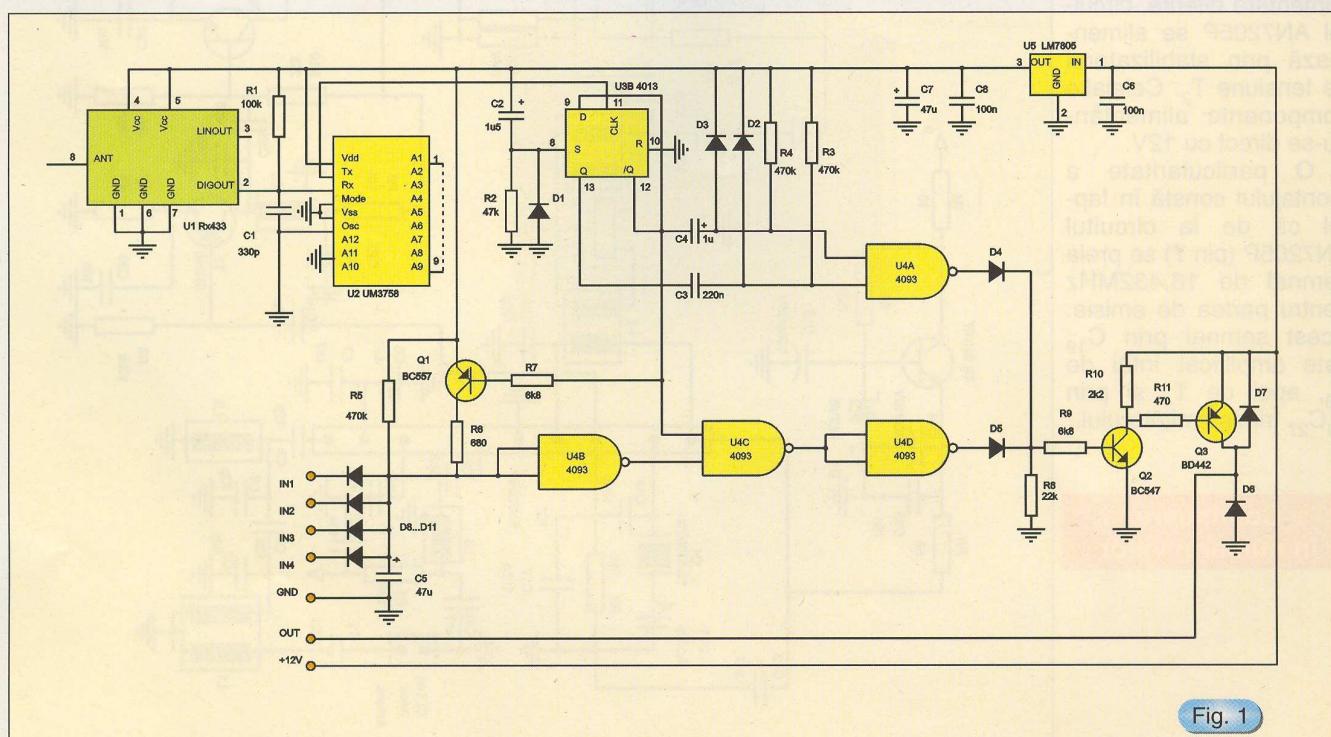


Fig. 1


grupului  $R_3C_3$ , generarea unui semnal sonor scurt.

În starea de veghe intrările IN1...IN4 sunt în 1 logic. Pe condensatorul C<sub>5</sub> este prezentă tensiunea de +5V. În cazul unei tentative de efracție, cel puțin una din intrări coboară în 0 logic, aceasta antrenând descărcarea instantanee a condensatorului C<sub>5</sub>. Încărcarea se face apoi prin R<sub>5</sub>, aceasta determinând durata alarmei de cca. 60s din momentul dispariției cauzei (figura 2).

După cum am menționat, "dezarmarea" alarmei este echivalentă cu trecerea ieșirii Q a bistabilului U3 în 0 logic. Acest fapt are 3 efecte. Primul este blocarea unei eventuale alarmări pe calea U4C-U4D, mai sus amintit. Apoi, se generează prin intermediu grupului R<sub>4</sub>C<sub>4</sub> un semnal sonor lung.

În fine, tranzistorul Q<sub>1</sub> se satură, forțând o încărcare rapidă a condensatorului C<sub>5</sub> prin R<sub>6</sub>, de valoare mult mai mică decât R<sub>5</sub>.

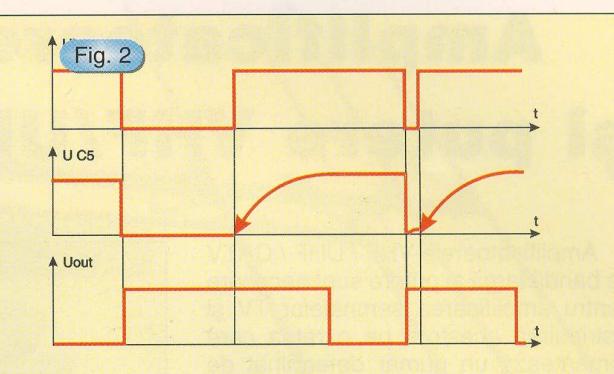Sirena se conectează între ieșirea OUT a schemei - colectorul tranzistorului Q<sub>3</sub> - și masa. La nevoie, se poate conecta în paralel un releu de 12V<sub>cc</sub> pentru alte acțiuni (faruri, blocarea pornirii, închidere centralizată), cu condiția să nu se depășească curentul de un 1A pe ieșire. Diodele D<sub>6</sub> și D<sub>7</sub> au rol de protecție la supratensiuni.



Se observă alimentarea alarmei cu 5V, cu excepția blocului de ieșire, prin intermeidul unei surse stabilizate de tip 7805. Aceasta permite funcționarea sigură a alarmei într-o plajă largă a tensiunii la bornele bateriei auto.

### Realizare și punere în funcționare

În figurile 3 și 4 se prezintă desenul cablajului imprimat și dispunerea componentelor. Se recomandă pentru C<sub>5</sub> un condensator de bună calitate. Sursa 7805 și tranzistorul Q<sub>3</sub> nu necesită radiator.

Reglajul căii radio a fost pe larg prezentată în articolele mai sus menționate.

Reamintesc necesitatea coincidenței codurilor la emisie și la receptie, precum și a poziționării cât mai degajate a antenei de receptie.

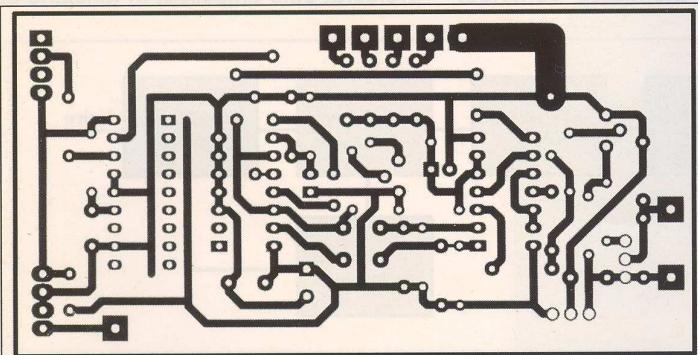


Fig. 4

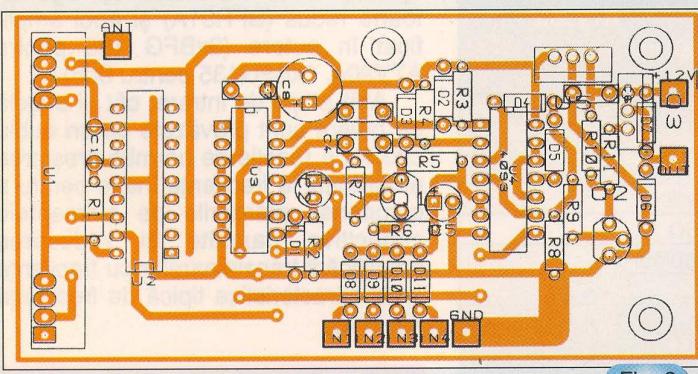


Fig. 3

Câștigătorul concursului "Fotoghicitoare" din numărul precedent al revistei este:

**SZABO FRANCIS**


Str. Bradului bl. 10, sc. D, et. 3, ap. 37,

Localitatea: Călan

Jud: Hunedoara

Așteptăm în continuare, până la 22 decembrie 2000, răspunsul la aceeași întrebare pentru desemnarea celui de al doilea câștigător.

radio **delta rfi** 93.5 fm

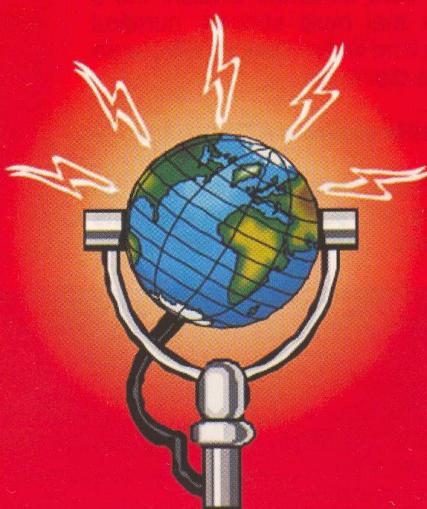

**Ascultă**  
ce mică e lumea!

# Amplificatoare de bandă largă și putere VHF/UHF/CATV seria 900

ing. Emil Drăgulin

Amplificatoarele VHF / UHF / CATV de bandă largă și putere sunt necesare pentru amplificarea semnalelor TV și distribuirea acestora pe o rețea care alimentează un număr determinat de receptoare TV (abonați). În funcție de numărul acestora și de configurația rețelei de distribuție se alege tipul corespunzător de amplificator.


Vă prezentăm amplificatoarele VHF/UHF/CATV din seria 900, destinate domeniului de frecvență 48...900 MHz, comercializate de CONEX ELECTRONIC în cinci modele:

- ATV901 - Amplificator monolithic de medie putere VHF/UHF/CATV
- ATV902 - Amplificator monolithic de medie putere VHF/UHF/CATV
- ATV903 - Amplificator monolithic cu splitter VHF/UHF/CATV
- ATV904 - Amplificator de mare putere VHF/UHF/CATV
- ATV905 - Amplificator de putere VHF/UHF/CATV

Toate tipurile de amplificatoare sunt realizate în tehnologie SMD pe un cablaj din sticlotextolit dublu placat și au alimentator încorporat. Amplificatoarele ATV901/3 sunt destinate utilizării individuale (o locuință cu maxim 4 receptoare TV), iar ATV904 și ATV905 sunt destinate utilizării într-o rețea cu mai mulți abonați, numărul acestora fiind limitat doar de atenuarea rețelei de distribuție.
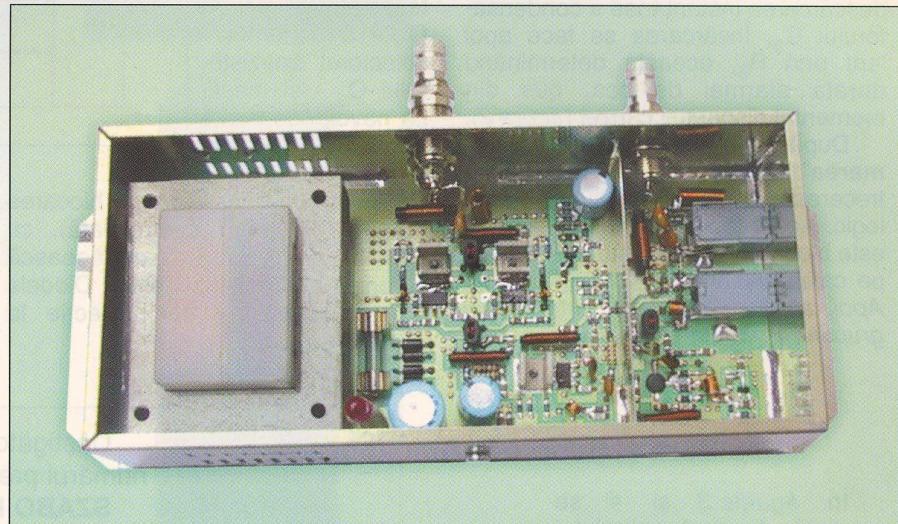
## Amplificatoarele ATV904/905


Amplificatoare cu bandă largă de putere, tip ATV904/905 sunt destinate amplificării semnalelor din banda



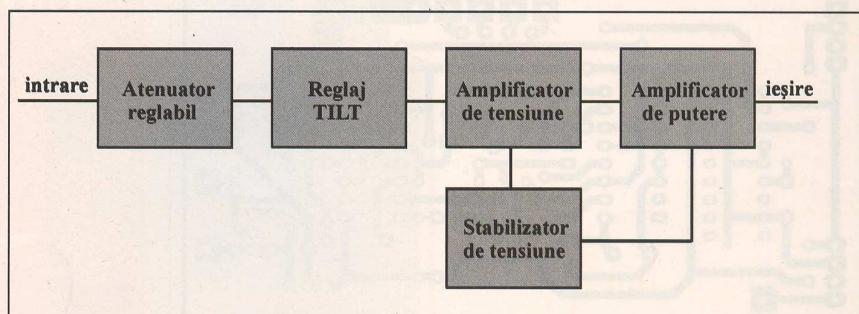48...900MHz (amplificator de linie TV Cablu, amplificatoare de scară pentru instalări de antenă colectivă, transmisarea la distanță a semnalelor TV). Funcționarea amplificatorului este ilustrată în schema bloc prezentată în *figura 1* și în schemele electrice prezentate în *figurile 3, 4 și 5*.

Semnalul aplicat la intrare este trecut printr-un atenuator continuu,

care permite reglajul amplificării în limita a minimum 20dB, apoi printr-un circuit ce permite reglajul amplificării în partea inferioară a benzii de frecvență (TILT). Acest reglaj permite egalizarea nivelului semnalelor de la începutul benzii de frecvență cu cele de la sfârșitul benzii (vezi caracteristica punctată - *figura 2*). Semnalul astfel prelucrat este amplificat în tensiune cu



ajutorul unui tranzistor cu zgomot foarte redus (BFR91A) și apoi amplificat în putere (3xBFG 135 pentru ATV904, 1xBFG135 pentru 905).

Atât etajul de intrare, cât și etajele de putere sunt prevăzute cu un dublu circuit de reactie ce permite creșterea amplificării la frecvențe înalte pentru a compensa pierderile pe elementele capacitive parazite și reducerea amplificării tranzistoarelor cu frecvență (vezi caracteristica tipică de frecvență *figura 2*).

**Continuare în pagina 31**

# 3

MODURI PENTRU  
A PRIMI REVISTA

conex club

- **Abonament pe 12 luni:**  $10\ 000 \times 12 = 120\ 000$  lei
- **Abonament pe 6 luni:**  $12\ 000 \times 6 = 72\ 000$  lei
- **Angajament:** plata lunar, ramburs - prețul revistei plus taxe de expediere

conex club conex club conex club conex club conex club

Pentru oricare din cele 3 moduri este necesară completarea unuia din taloane (sau copie) și expedierea pe adresa:

### Revista conex club

Claudia Sandu  
Str. Maica Domnului, nr.48, sector 2,  
București, cod poștal 72 223

TALON ABONAMENT

conex

club

Doresc să mă abonez la revista **conex club** începând cu nr:..... pe o perioadă de: 12 luni  6 luni

Am achitat cu mandatul poștal nr. .... data .....

suma de: 120 000 lei  72 000 lei

Nume ..... Prenume .....

Str. .... nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. ....

localitatea ..... judet/sector.....

cod poștal .....

Data.....

Semnătura .....

TALON ANGAJAMENT

conex

club

Doresc să mi se expedieze lunar, cu plata ramburs, revista **conex club**. Mă angajez să achit contravaloarea revistei plus taxele de expediere.

Doresc ca expedierea să se facă începând cu nr.: .....

Nume ..... Prenume .....

Str. .... nr. .... bl. .... sc. .... et. .... ap. ....

localitatea ..... judet/sector .....

cod poștal .....

Data.....

Semnătura .....

## SIGUR ȘI EFICIENT!


# Wireless Internet Access & Networking
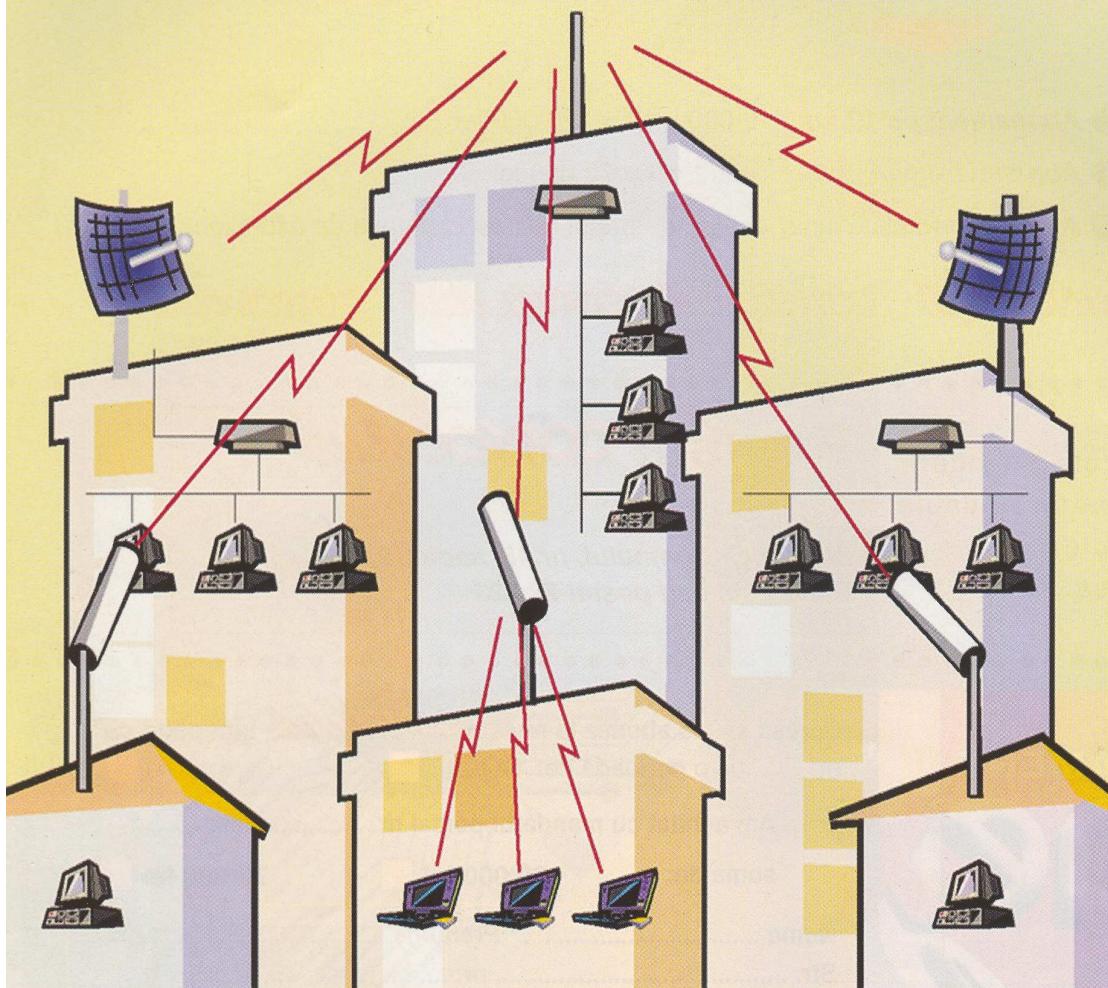
## Fast and Easy



**Lucent Technologies**  
Bell Labs Innovations

Generator al standardului 802.1  
aplicat de firmele IT&C  
in proiectele WLL



**orinoco™**

**WaveACCESS®**

**WaveLAN®**

## Think wireless.

Conectare radio de mare viteza  
in 2,4 GHz pentru retele locale  
in tehnologie DSSS



**Marele Premiu  
pentru tehnologie**



**CERF**  
2000

**11 Mb/s. 8 Km.**

- ✓ Conectare radio la Internet
- ✓ Conexiuni punct la punct si punct la multipunct
- ✓ Retele de campus, tehnopol, incinte industriale, conectarea sediilor de banchi, firme
- ✓ Mediile dificil de cablat pentru cladiri istorice, muzee
- ✓ Acces la retea pentru utilizatori de computere mobile



**AGNOR HIGH TECH**  
COMMUNICATIONS & COMPUTERS COMPANY

Tel. : 340 54 57 office@agnor.ro  
Fax : 340 54 56 www.agnor.ro

## Urmare din pagina 28

Toate tranzistoarele sunt polarizate cu generatoare de curent pentru a obține liniaritate maximă și o amplificare cât mai constantă a frecvenței.

Alimentarea se face de la rețeaua de 220V/50Hz și este stabilizată intern (figura 6). Prezența tensiunii de alimentare este semnalizată cu ajutorul unui LED.

Amplificatoarele de bandă largă de putere, tip ATV904/905, sunt realizate în tehnologie SMD pe un cablaj imprimat dublu placat și încasetate într-o carcăsă din tablă dublu cositorită, lăcuită la exterior.

Ele se fixează cu ajutorul a două șuruburi 3 x 10 și vor fi obligatoriu puse la pământ print-un cablu cu secțiunea de 2mm.

Pentru buna funcționare a instalației, coloanele și eventual ieșirile neutilizate trebuie închise pe rezistență de  $75\Omega$ . Este recomandabilă verificarea tuturor coloanelor înainte de conectarea prin splitter la amplificator. O coloană corect montată trebuie să prezinte o impedanță de  $75\Omega$ .

## Continuare în numărul viitor

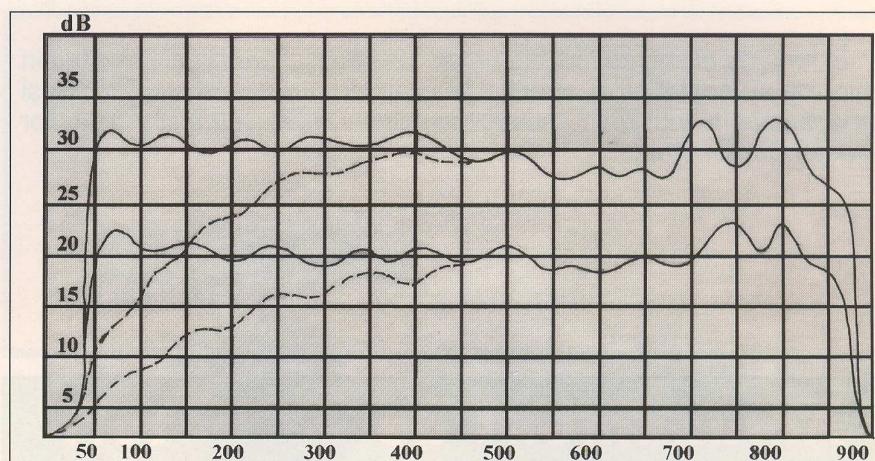


Fig. 2

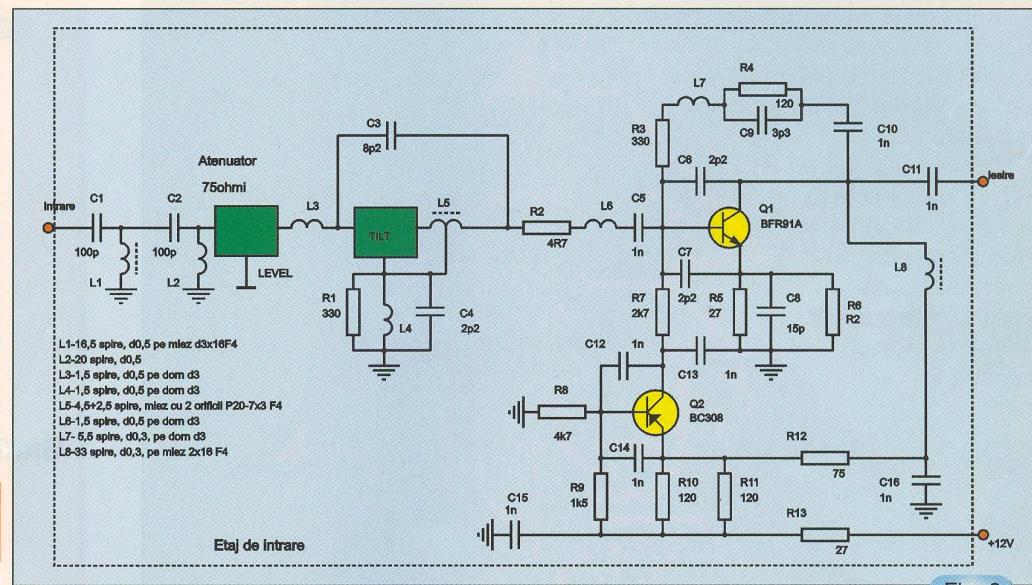


Fig. 3

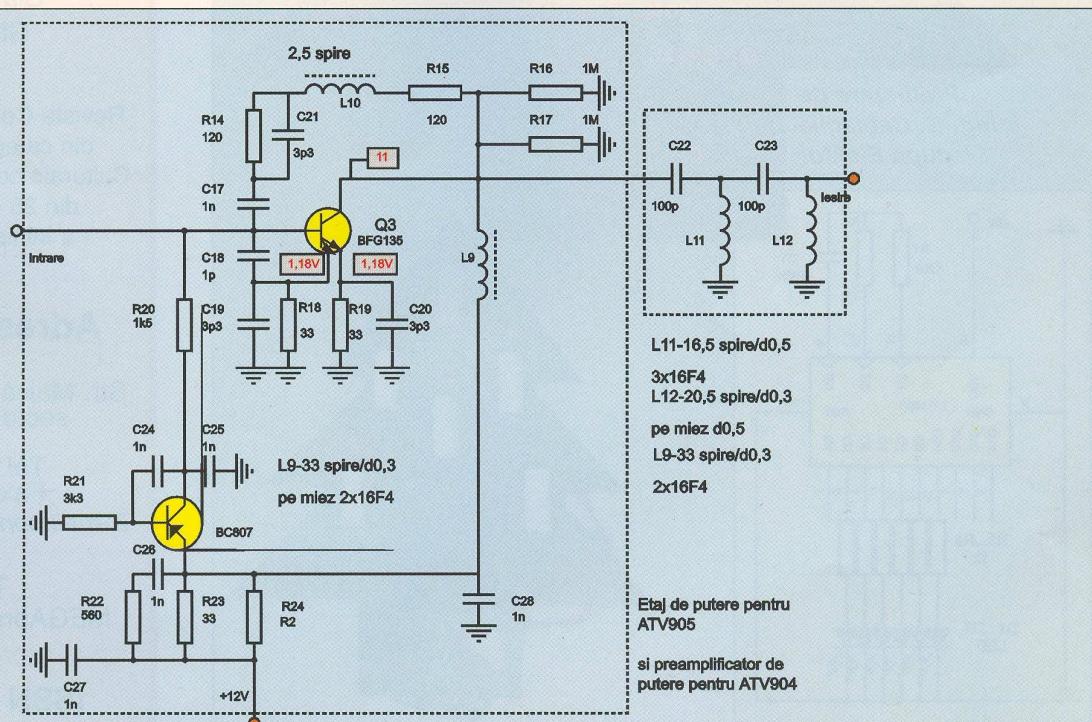


Fig. 4

În luna de bilanț, ce încheie un an, un secol și un mileniu, mulțumiri celor ce au contribuit la apariția revistei. Urări de sănătate, fericire și prosperitate în anul 2001, început de mileniu colaboratorilor și cititorilor revistei Conex Club.


**La mulți ani!**

Redactor Șef  
ing. I. Mihăescu

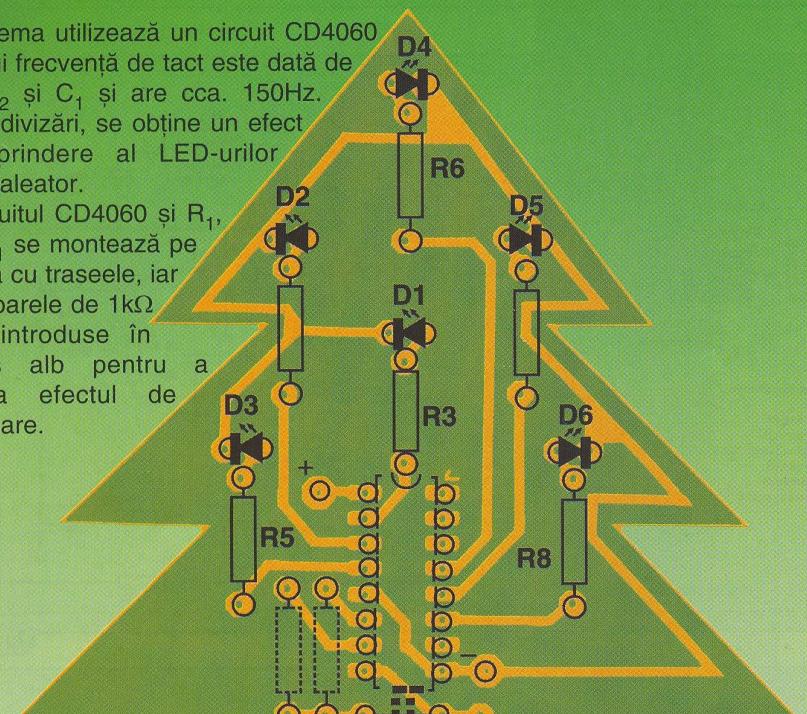
## Amuzament de sărbători

Schema utilizează un circuit CD4060 a cărui frecvență de tact este dată de  $R_1$ ,  $R_2$  și  $C_1$  și are cca. 150Hz. După divizări, se obține un efect de aprindere al LED-urilor quasi-aleator.

Circuitul CD4060 și  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $C_1$  se montează pe partea cu traseele, iar rezistoarele de  $1k\Omega$  sunt introduse în varnă alb pentru a simula efectul de lumânare.



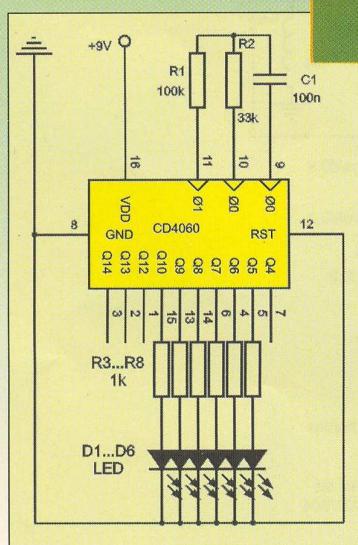Prelucrare de  
ing. G. Cabiaglia  
după Elektor



## Editor

SC CONEX ELECTRONIC  
SRL

J40/8557/1991

Director  
Constantin Mihalache

Director comercial  
Victoria Ionescu

## REDACTIA

Redactor șef  
Ilie Mihăescu

Redactori  
Croif V. Constantin  
George Pintilie

## Grafičă și Tehnoredactare

Traian Mândrea  
Claudia Sandu

Secretariat  
Claudia Sandu  
Gilda Stefan

Revista Conex Club face parte din categoria Publicațiilor Culturale conform deciziei 1972 din 25 octombrie 1999 a Ministerului Culturii.

## Adresa redacției

Str. Maica Domnului, nr. 48,  
sector 2, București

Tel.: 242.22.06  
Fax: 242.09.79

E-mail:conexel@isp.acorp.ro

**Tiparul**  
MEGApess holdings s.a.

ISSN 1454 - 7708

DISCRETE SEMICONDUCTORS

RF Wideband  
Transistors



1998

Data Handbook SC14  
CD-ROM included

**cod: 9964  
499 000 lei  
cu CD-ROM**

Let's make things better  
 PHILIPS

INTEGRATED CIRCUITS

Semiconductors for  
Radio and Audio  
Systems



1997


Data Handbook IC01

**cod: 9937  
289 000 lei  
(Cu CD-ROM)**

Let's make things better  
 PHILIPS

DISCRETE SEMICONDUCTORS

RF Power Transistors  
for UHF

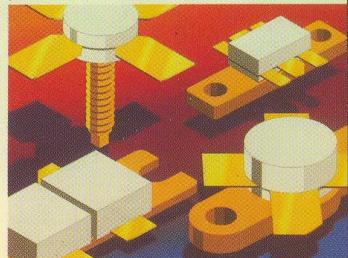

1996


DATA HANDBOOK SC08b

**cod: 9957  
481 000 lei**

PHILIPS

INTEGRATED CIRCUITS

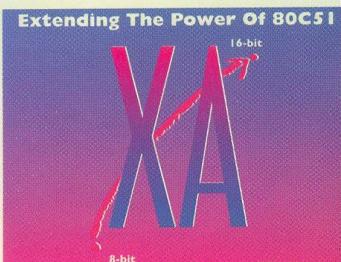16-bit 80C51XA  
Microcontrollers  
(eXtended Architecture)



1997

Data Handbook IC25  
CD-ROM included

**cod: 9947  
499 000 lei**

Let's make things better  
 PHILIPS

DISCRETE SEMICONDUCTORS

Microwave  
Transistors



1997

Data Handbook SC15

**cod: 9965  
289 000 lei**

Let's make things better  
 PHILIPS

DISCRETE SEMICONDUCTORS

Semiconductor Sensors  
CMOS integrated circuits  
for clocks and watches

1995

BOOK

SC17

DATA HANDBOOK

Philips Semiconductors  
**cod: 9944  
289 000 lei**

PHILIPS

DISCRETE SEMICONDUCTORS

Semiconductor Sensors

1995

BOOK

SC17

DATA HANDBOOK

Philips Semiconductors  
**cod: 9966  
289 000 lei**

PHILIPS

A/D and D/A Converters, Switches, Muxes, Interface,  
Display Drivers, Counters, Timebase Generators

## DATA ACQUISITION PRODUCTS 1997



**cod: 38076  
181 000 lei**

ARRIS CONDUCTOR



CMOS integrated circuits  
for clocks and watches

National Power IC's  
Databook

Linear Voltage Regulators  
Low Dropout Voltage Regulators  
Switching Voltage Regulators  
Motion Control  
Surface Mount

**cod: 9936  
104 000 lei**

National Semiconductor

National Operational  
Amplifiers Databook

Operational Amplifiers  
Buffers  
Voltage Comparators  
Active Matrix/LCD Display Drivers  
Special Functions  
Surface Mount

**cod: 9935  
194 000 lei**

TOSHIBA


DATA BOOK

SMALL SIGNAL TRANSISTORS  
(SURFACE MOUNT)

1996

**cod: 9971  
185 000 lei**

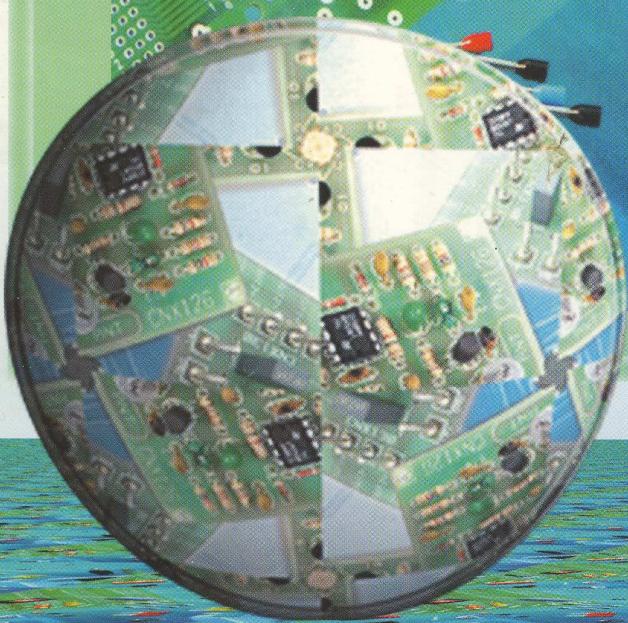**PREȚURILE SUNT VALABILE ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL**



- **COMPONENTE ELECTRONICE**
- **APARATURĂ DE MĂSURĂ  
SI CONTROL**
- **KIT-URI ȘI SUBANSAMBLE**
- **SCULE ȘI ACCESORII  
PENTRU ELECTRONICĂ**
- **SISTEME DE DEPOZITARE**
- **CASETE DIVERSE**

**La cerere produsele comercializate pot fi livrate și prin poștă (cu plată ramburs)**