


Consiliul Județean pentru Educație Fizică și Sport

Brasov - YDQ - 14257/IL
OP. ILIE QTH. URZICENI

YDQ -
14257/IL



2
1985

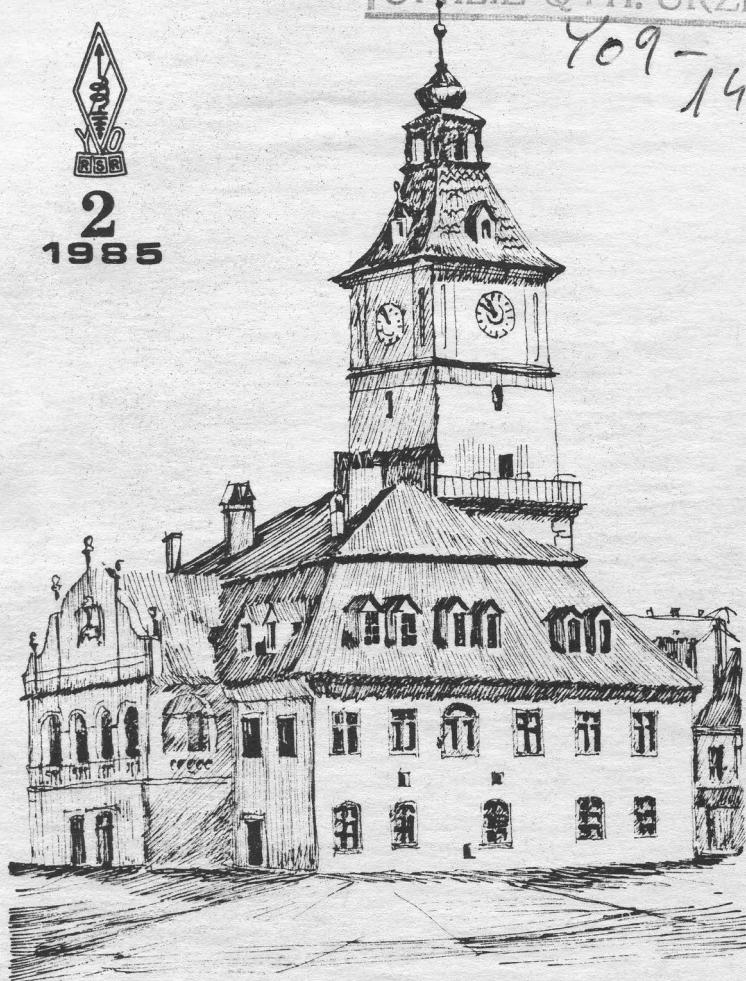

RADIOAMATORUL

STOICA ILIE
URZICENI

RADIOAMATORUL

BULETIN INFORMATIV

EDITAT DE CONSILIUL JUDETEAN PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT
B R A S O V

COMISIA JUDETEANA DE RADIOAMATORISM

APARE TRIMESTRIAL NUMAI PENTRU UZ INTERN RADIOAMATORI

COLECTIVUL DE REDACTIE

Ing. Gheorghe Drăgulescu	- YO6HQ	- redactor tehnic
Prof. Ines Zalaru	- YO6ZI	- redactor YL, SWL, pionieri
Ing. Victor Stephanovici	- YO6EU	- prezentarea grafică
Arh. Doru Vasile Moldovan	- YO6CHB	- prezentarea artistică
Sandu Chelemen	- YO6VZ	- secretar de redacție
Dan Zalaru	- YO6EZ	- redactor coordonator

Anul III nr.2(1o) iunie 1985

SUMAR

- Anul Internațional al Tineretului	YO6EZ	59
<u>TEHNICA</u>		
- Generator DSB cu TAA 361	YO5TI	61
- Tehnica microprocesorelor	Y06BQT	64
- Dimensionarea circuitelor oscilante	Y07CKQ	72
- Quad și Yagi	Y03JW	75
- Bloc de comandă frecvențmetru	Y05TI	80
<u>CUNOASTETI REGULAMENTUL?</u>		
- Verificarea unui emițător SSB	Y06HQ	82
<u>VHF-UHF-SATELITI</u>		
- UUS - Sateliți	Y02IS	88
- YO - VHF-UHF-SHF TOP		91
- Cronica DX UUS		92
- Concursuri UUS		93
QTC de YL	Y06ZI	95
<u>SWL</u>		
- Un receptor cu super reacție		96
- Preamplificator de antenă		96
- Amplificator de audiofrecvență pentru cască		97
- Ameliorarea receptiei în banda de 40 metri		97
- Amplificatoare de radiofrecvență	Y07DAO	98
<u>DX</u>		
- Adrese și QSL manageri		102
- Cronica DX		103
<u>CONCURSURI</u>		
- Calendar competițional și regulamente trim.III-1985 . . .	105	
- Rezultate concursuri		111
<u>DIPLOME</u>		
- Diplome eliberate de ARI		114
- Modificări de award manageri		117
- Atribuirea diplomei Trofeul Carpati		117
<u>INFO</u>		
POSTA REDACTIEI		119
		121

REDACTIA și ADMINISTRATIA - RADIO CLUBUL JUDETEAN BRASOV
Căsuța poștală nr.98, 2200 Brașov 1



Y09-14257/IL
OP. ILIE QTH. URZICENI

„Fiecare stat, fiecare popor are responsabilitatea de a crește și educa tineretul în spiritul muncii și creației pentru patria căreia îl aparține, ai nobilelor idealuri ale păcii și prieteniei, ai respectului față de morale valorii ale civilizației umane”.

NICOLAE CEAUȘESCU

Anul Internațional al Tineretului

Din inițiativa președintelui țării tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU și la propunerea României socialiste la marele forum mondial, Adunarea Generală a O.N.U. a proclamat anul 1985 ca An Internațional al Tineretului sub generoasa deviză: "Participare, Dezvoltare, Pace".

Este o inițiativă care s-a înscris în chip firesc între elementele ce demonstrează caracterul activ al politiciei externe a partidului și statului nostru, caracter ilustrat cu deosebită țarie în ultimile două decenii, de cînd în fruntea partidului se află tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

O inițiativă care era, într-un fel, prefigurată de propunerea făcută de țara noastră, propunere care a dus la adoptarea, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în 1965, a Declarației cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare. Documentul adoptat atunci în cel mai cuprinzător forum mondial are meritul de a fi pus pentru prima oară în fața comunității internaționale obiectivul intensificării conlucrării pentru educarea tinerei generații în spiritul cerințelor edificării unei lumi a păcii, înțelegerii și colaborării între națiuni.

Prin amplarea activităților nationale, regionale și mondiale, care au precedat marcarea Anului Internațional al Tineretului, prin multitudinea și varietatea manifestărilor prevăzute să aibă loc la toate nivelurile în 1985, ca și prin eșoul profund pe care îl are în rîndurile tinerei generații din întreaga lume, Anul Internațional al Tineretului se afirmă ca un eveniment major al vieții internaționale.

Au fost și sunt întreprinse acțiuni, sănătate și programe inițiative menite să dea conținut principalelor preocupări și opțiuni ale tineretului, exprimate sintetic în deviza sub care se desfășoară A.I.T.: "Participare, Dezvoltare, Pace".

Pe tot parcursul anului 1985 se vor desfășura manifestări complexe chemate să activeze guvernele, organismele cu responsabilități în domeniul tineretului la nivel național, regional și global față de problemele reale ce confruntă ținăra generație. A.I.T. este menit să reprezinte unul dintre prilejurile ce trebuie să determine intensificarea acțiunilor în vederea promovării intereselor și aspirațiilor

vitale ale tineretului, să stimuleze participarea activă, responsabilă, a tinerei generații la prefigurarea viitorului de pace și progres al umanității.

Imbrățișind și promovînd această concepție, partidul și statul nostru au inclus și includ între direcțiile de acțiune implicate în făurirea noii crînduiri socialiste, pe cele menite să asigure dezvoltarea tineretului într-un spirit sănătos, al muncii, al dragostei de patrie și partid, al înțelegerii și colaborării echitabile între națiuni, al contribuției la edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.

In contextul acestor acțiuni comisiile județene de radioamatorism au sarcina de a contribui la educarea tinerei generații prin atragerea unui număr tot mai mare de copii și tineret la practicarea acestui sport tehnico-aplicativ deosebit de important mai ales în cadrul pregătirii tineretului pentru apărarea patriei, a instruirii tehnice a tinerei generații, pentru dezvoltarea multilaterală a personalității umane.

Încă din anul trecut Comisia Județeană de Radioamatorism Brașov prin acțiunile întreprinse în scoli și C.P.S.P. a făcut să crească numărul copiilor și tinerilor care sunt preocupati de practicarea acestui sport. În domeniul radiogoniometriei de amator dacă pînă anul trecut județul Brașov nu a avut o echipă completă, competitivă, din acest an județul nostru va putea participa cu o echipă completă la competițiile de acest gen.

Printre cele peste 100 stații individuale de emisie Y06/BV se numără peste 30 stații a căror operatori sunt tineri pînă în 30 ani, iar din cele peste 300 de stații de recepție brașovene, 90% sunt operate de asemenea de tineri.

Activitatea susținută de orientare și inițiere a copiilor și tinerilor către acest sport tehnico-aplicativ foarte complex este o sarcină deosebit de importantă trasată de partidul nostru și care și-a găsit deja realizarea în cele peste 9000 de cercuri radio din C.P.S.P. și școlile din toate județele țării noastre.

Copiii, tinerii de astăzi sunt o puternică forță socială, sunt schimbul nostru de mîne, viitorul însuși al națiunii noastre socialiste. Angajați într-un deosebit de complex proces educațional și sub lumina generoasei devize: "Participare, Dezvoltare, Pace", tineretul trebuie să știe că dezvoltarea științei și tehnicii este indisolubil legată de edificarea unei noi societăți, în care capacitatea creațoare a fiecărui om să-și găsească climatul afirmării depline.

TEHNICA



GENERATOR DSB CU TAA 661

Ing. George Malintz - Y05TI

Ca și unele montaje prezentate anterior și modulul de față este parte componentă din transceiverul "SIRIUS TS-84". Deși insistăm doar asupra modulatorului echilibrat, pentru cei interesați prezentăm schema completă.

Amplificatorul de microfon nu este prevăzut cu compresie de dinamică, aceasta făcindu-se în etajul de MF (455 KHz) cu două filtre electromecanice și circuitele aferente. Întrarea este de joasă impedanță putându-se utiliza și microfoane de 200 ohmi întîlnite frecvent la casetofoane. Dacă amplificarea este insuficientă se mărește rezistența de 220 kohm dintre pinul 2 și 6 a CI 741. Valorile componentelor sunt în așa fel alese încât să favorizeze spectrul vocal, făcind totodată și filtrarea eventualelor componente de RF ce ar putea ajunge pe intrare.

Generatorul de purtătoare lucrează cu un cristal de quart având frecvență de 456,5 KHz, benzile laterale dorite în funcție de bandă obținându-se prin mixaje adecvate - inferior sau superior în mixerul 2. Frecvența necesară a fost obținută prin șlefuirea laterală - muchia mare - a unui cristal de 450 KHz utilizat în unele receptoare industriale ca filtru.

In montajul prezentat elementul piezo electric oscilează în bune condiții sau posibilitatea reglării plajei de frecvență în domeniul +/- 150 - 200 Hz. Menționăm că unele cuarturi nu oscilează în acest montaj. Cele mai puțin active, se vor monta între bază și colector, pe o priză a circuitului oscilant aleasă prin experimentări, astfel încât să nu fie posibilă intrarea în oscilație a etajului decit pe frecvența piezoelementului (capacitatea între armături este relativ mare).

In lipsă de quart se pot utiliza filtre ceramice pe 455 KHz, mult mai ușor de procurat, dar trebuie tatonată frecvența cu ajutorul unui frecvențmetru și adaptat montajul pentru acest scop. Stabilitatea este puțin inferioară, dar pentru scopul nostru nu pune probleme.

Să revenim la modulatorul echilibrat care face obiectul montajului prezentat. Autorul a utilizat un CI - TAA 661 începând de la apariție, cu ani în urmă, pentru diferite montaje experimentale. Literatura de specialitate indică multe posibilități de utilizare: detector sincron AM, amplificator - limitator MF, detector de produs, modulator echilibrat etc., circuitul fiind destinat pentru cale sunet TV. Pe această linie au apărut și în publicațiile noastre unele articole.

Dacă CI - TAA 661 se comportă bine în unele montaje, pentru scopul nostru, ca detector de produs se comportă excelent, echilibrarea nefiind o problemă majoră, dar sub așteptări dacă este utilizat ca modulator echilibrat.

Nu am avut posibilitatea să experimentez circuite similare de alte fabricatii, dar din cele fabricate de IPRS (să nu uităm destinația) am incercat 5 - 6 bucăți în montaj de modulator echilibrat. După cum aminteam mai sus, atenuarea purtătoarei este abia multumitoare la cap de cursă a potențiometrului utilizat între pin 2 - 12 la CI - TAA 661. Analizând schema interioară (catalog IPRS) se observă că tensiunea de polarizare a tranzistorului Q3, fixă și compensată apare pe pin 2. În condițiile descrise de diferiți autori această tensiune este optimă pentru polarizarea bazei tranzistorului Q6 - pin 12. Probabil că autori amintiți au preluat schema publicată inițial pe un circuit similar, cu modificări constructive interne fată de TAA 661 - IPRS.

O echilibrare intradevăr "exceptională" și ușor de pus la punct se obține în schimb și cu TAA 661, utilizind o tensiune de referință externă pentru pin 12. Din sursa de tensiune stabilizată (+12v în cazul nostru), cu care se alimentează transceiverul, cu ajutorul unei diode zener se obține o tensiune în jur de 5,6 voltă, care se aplică pe un divizor format din rezistența Rx, semireglabil de 100 ohmi și rezistența de 1 kohm. Utilizând un semireglabil de valoare scăzută (100) posibilitățile de reglaj sunt foarte fine, dar stabilirea valurii Rx este mai grea și fiind funcție de împrăștierea tensiunii zener.


La începutul reglajului recomandăm utilizarea unui semireglabil de 500 - 1000 ohmi. Se tătionează Rx astfel ca echilibrarea să se obțină la mediana cursei. După reglajul brut, se schimbă trimerul și dacă este cazul se revine asupra valorii rezistenței Rx. În timpul reglajelor pentru atenuarea purtătoarei se va deconecta rezistența de 820 ohmi și condensatorul de 10 nF care vine de la amplificatorul de microfon, de pe pinul 12. În urma obținerii atenuării maxime se reconectează amplificatorul de joasă frecvență, observindu-se o ușoară creștere a tensiunii de ieșire pe pin 14 - brum, zgromot etc din amplificatorul de microfon. Uneori este suficientă scurtcircuitarea intrării de microfon, dar în timpul testărilor - măsurătorilor - intervenim pe montaj și se culege un brum supărător (variabil) în funcție de poziția miinii și a sondei de măsură, fapt ce falsifică atenuarea.

In aceste condiții obținem următorii parametri tehnici:

- tensiunea de ieșire DSB la semnal continuu -0,86 v
- tensiunea de ieșire fără semnal audio 1-1,5mV (cînd că cu un voltmetru electronic cu cap de scală de 50 mV - deci trebuie ușor apreciată citirea). În aceste condiții se observă că atenuarea este de minim 55 dB, neavînd posibilitatea de măsurare precisă a atenuării. La un semnal mai mare de semnal audio, cu un nivel de distorsiuni acceptabile se poate ajunge la un semnal de ieșire de 1,1 v, la unele CI, deci o atenuare de peste 60 dB, dar fondul în pauze de vorbire este supărător, deci nu are sens utilizarea acestui regim. Toate CI testate au dat un semnal de ieșire în DSB de peste 0,8 v și un semnal impecabil în condițiile de mai sus.

Ca dezavantaje trebuie să amintim:

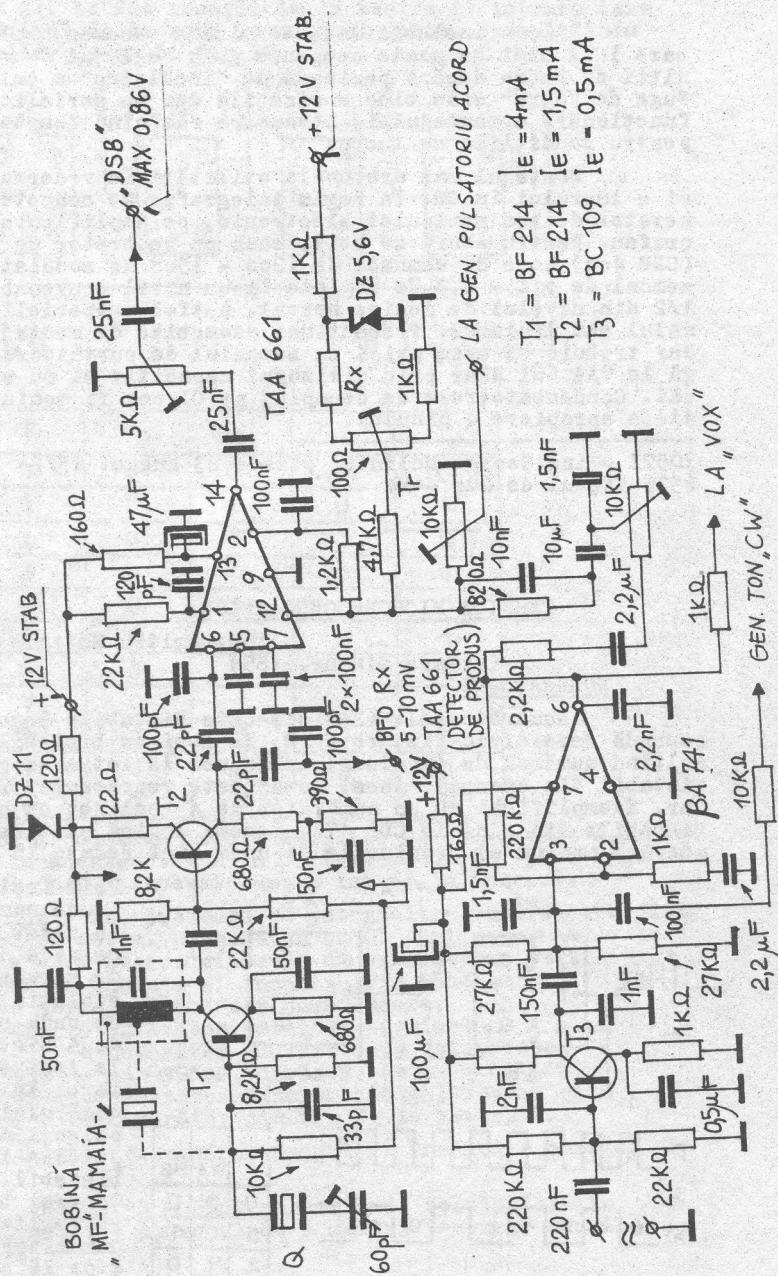- costul mai ridicat, care de altfel se recuperează prin tensiunea mai mare de ieșire (0,8 v față de 20-30 mV la un modulator inelar clasic).



- instabilitate termică - fenomen neplăcut - care în schimb se poate compensa prin reglajul final în condiții de lucru după o perioadă de "încălzire" a emițătorului. Fuga de "zero" este bine sesizabilă dar nu periclităză bună funcționare a montajului, atenuarea rămînind foarte bună pentru condițiile de lucru.

Montajul mai are unele utilități în vederea acordului și a lucrului în CW. În regim telegrafic se conectează un generator de ton manipulat electronic, pe amplificatorul de microfon. Pentru acord se utilizează un generator de "puncte" (CDB 400) care dă semnale de 1200 - 1500 Hz modulate cu un semnal de 0,1 - 0,3 Hz reglate la un nivel convenabil, circa 1/2 din nivelul de ieșire normal, astfel nepericlitind finalul sau liniarul. Precauțiuni deosebite de montaj nu sunt dar trebuie să avem grija ca semnalul de purtătoare să ajungă la TAA 661 doar prin divizorul capacativ și nu și pe alte căi. Condensatoarele de decuplaj pe CI vor fi montate în imediata apropiere a pinului.

Y05TI - ing. George Malintz, strada 23 august T5/20
4975 Vișeu de Sus - MM

— 0 —

TEHNICA MICROPROCESOARELOR

Ing. Dumitru Mălinăs - Y06BQT
(urmare din nr. 1/85)
NUMĂRATOARE

Numărătoarele sunt circuite bistabile legate în cascădă care divid fiecare cu 2, la ieșirea bistabilelor rezultând numărul de impulsuri introduse la intrarea primului bistabil din cascădă. Acest număr este reprezentat în cod binar. Exemplificăm cu un numărător de 4 realizat cu cele două bistabile din capsula CDB 476. Schema logică și tabela de adevăr precum și fronturile de undă sint redatate în fig. 18.


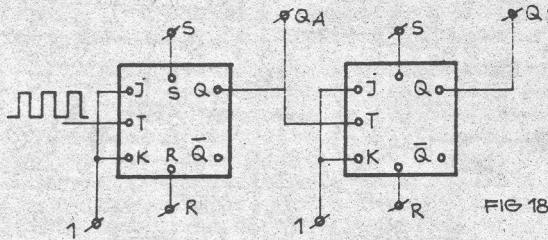
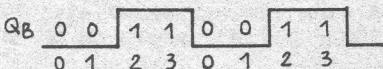


FIG 18

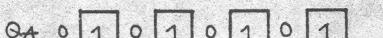

T	QA	QB
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

Prin ieșirile R se aduce numărătorul la zero. Se vede din tabelul de adevăr și din evoluția frontului de undă că cele două bistabile au la ieșire reprezentarea în binar a numărului de impulsuri de tact aplicate la primul bistabil. Cu trei bistabili se realizează un numărător de 8, cu 4 de 16 etc. Pentru realizarea

numărătorului de 10 (12) adică a numărătoarelor care sunt multipli de 24, se fac reacții de la ieșire la intrare care aduc numărătorul de la zero la numărul dorit. Exemplificăm cu un numărător de de lo în fig.19.

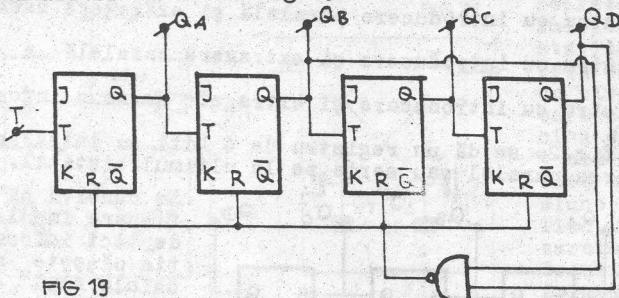


FIG 19

T	Q _D	Q _c	Q _B	Q _A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0

La al zecelea impuls ieșirile Q_B și Q_D sunt 1, poartă legată la acestea trece în 0 fiind un ~~NAND~~ și sterge numărătorul care începe să numere iar de la început.

După acest procedeu se pot realiza numărătoare pînă la orice cifră dorim. Deasemenea cu CLC-uri convenabile se poate realiza numărătoare sincrone și numărătoare reversibile care pot număra înainte și înapoi. IPRS Băneasa are în fabricație de serie următoarele numărătoare:

- CDB 490 - numărător (divizor) zecimal
- CDB 492 - numărător (divizor) de doisprezece
- CDB 493 - numărător (divizor) de șaisprezece
- CDB 4192 - numărător sincron zecimal reversibil
- D 193 C - numărător sincron de 16 reversibil

Numărătoarele sincrone pot fi încărcate paralel și serie.

REGISTRE - Sînt ansamble de celule formate din circuite bistabile cu rolul de a memora temporar anumite informații.

După felul cum sănt utilizate registrele, acestea se pot împărți în:

- registrul cu introducere serie și extragere paralelă a informației;
- registrul cu introducere paralelă și extragere serie a informației;
- registrul cu introducere și extragere paralelă a informației;
- registrul cu introducere și extragere serie a informației.

In fig.20 se dă un registrul de 4 biți cu intrarea serie și ieșirea paralel sau serie pe la ultimul bistabil.

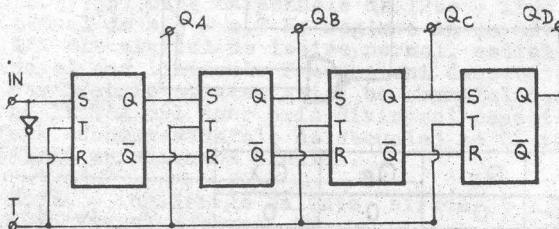


FIG 20

TACT	CUVÎNT BINAR	QA	QB	QC	QD
1	1	1	x	x	x
2	1	1	1	x	x
3	0	0	1	1	x
4	1	1	0	1	1

impulsuri de tact care vor goli registrul de informația avută. Registrele serie se mai pot numi și registre de deplasare.


In arhitectura internă a microprocesorului Intel 8080 sănt foarte multe registre care au rolul de a menține temporar informațiile, de a efectua operații aritmetice sau sănt folosite ca numărătoare în lucru cu stiva.

IPRS fabrică CI - CDB 495, un registrul complex care reușește să facă cele 4 genuri de operații cu numere binare. Integratul are o capacitate de 4 bit și se poate lega în baterii de 8, 12, 16 etc bit.

Memorii RAM. Aceste memorii, spre deosebire de ROM-uri, pot fi încărcate și sterse de un număr nelimitat de ori. Celula de memorie este formată dintr-un bistabil și aceste celule sănt așezate în matrice care sănt adresate pe orizontală și verticală ca și memoriile ROM. Deosebirea la adresarea lor este faptul că pe lîngă adresă celula mai primește un semnal de inscriere sau de citire a informației. Citirea informației se face fără a se șterge (altera) informația existentă. Bistabilul celulei de memorie poate fi făcut cu tranzistoare bipolare sau cu tranzistoare în tehnică MOS. Memoriile RAM în tehnică MOS pot fi de două feluri: memorii statice și memorii dinamice. Întrucât acestea din urmă săint

Se observă că la fiecare impuls de tact informația pășește o celulă după 4 tacturi întregul cuvînt binar fiind introdus în registru. Pentru extragerea cuvîntului paralel, acesta este preluat de 4 porti pe o magistrală (bus) de 4 linii sau se poate extrage serie de la ultima ieșire QD. Pentru extragerea serie avem nevoie de încă 4

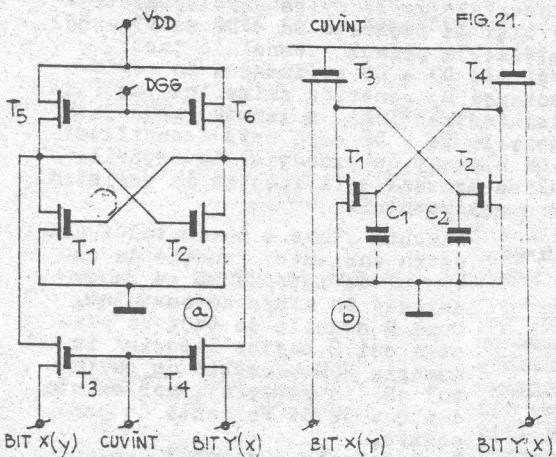cele mai utilizate, în fig.21 sînt date cele două tipuri de memorie statică și dinamică.



In fig.21 a este reprezentat bistabilul pentru celula statică. Tranzistoarele T_1, T_2 formează un circuit RS clasic care are drept sarcină două tranzistoare T_5, T_6 polarizate cu o anumă tensiune pentru a realiza impedanță de sarcină convenabilă. Tranzistoarele T_3, T_4 formează o poartă care izolează sau leagă celula de memoria la liniile matricei de memorie. Inscrierea se face prin deschiderea portii cu un impuls pe linia de circuit după care pe linia de bit se introduce semnalul potrivit pentru a forța bistabilul în starea 0 sau 1.

după care pe linia de bit se introduce semnalul potrivit pentru a forța bistabilul în starea 0 sau 1.

Bistabilul rămîne stabil în această stare pînă la o nouă programare. Citirea se face prin deschiderea portii cu un semnal pe linia de cuvînt, urmînd ca dc pe linia de bit să se culeagă informația 1 sau 0, funcție de starea bistabilului RS.

Inconvenientul acestei memorii este numărul mare de tranzistoare pe celulă și faptul că tranzistorul în conducție din bistabil disipă energie.

Aceste inconveniente au fost ameliorate de celula dinamică de memorare care are un consum mai mic și un număr mai mic de componente. Are dezavantajul că trebuie să fie reîncărcată (refrescată) cu o frecvență de 1000 Hz, adică de 1000 ori pe secundă să fie baleiată de sistemul de încărcare.

Celula de memorie dinamică este formată tot dintr-un circuit RS la care capacitatea dintre grilă și substrat în starea de încărcat și descărcat al acestui condensator se asociază cifrei 1, 0. Reîncărcarea de care aminteam mai sus este necesară pentru compensarea pierderilor prin curentii reziduali. În rest, ca și la celula statică, cele două portii de acces la bistabil și două liniile de bit.

La fiecare citire sarcina condensatorului se împrospătează. Si memorile RAM se pot grupa pentru a se extinde capacitatea de memorare a sistemului.

În înțelegerea fenomenelor ce se petrec în microprocesoare este important a se prezenta și mașinile cu algoritmi de stare ASM (Algorithmic State Machine).

ASM este în principal formată dintr-o memorie ROM

un registru și elementul de execuție. În fig.22 este prezentat acest automat.

ROM-ul are o capacitate de 16 bytes care se distribuie în două cuvinte de 4 biți la ieșirile D₀ - D₂ și D₃ - D₅. Automatul funcționează astfel: la **primul** semnal de tact (clock) cuvântul de la ieșirile D₃ - D₅ se încarcă în registrul R format din trei latches D, generând prima instrucțiune automatului. Urmare acestei instrucțiuni, automatul generează un cuvânt de 4 biți la ieșirile D₀ - D₂ care este decodificat de CDB 442 și se comandă un element de execuție. La ieșirile D₃ - D₅ va apărea cuvântul ce urmează a fi înscris în registrul R pentru starea următoare a automatului.

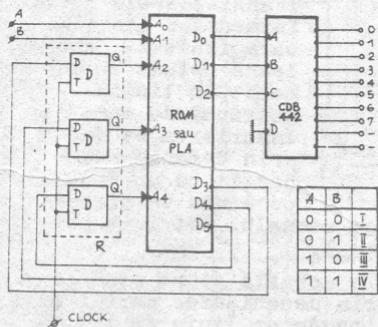


fig.22

Fiecare stare a automatului are patru variante, funcție de cuvântul de intrare AB ce se generează în afara automatului. După 8 semnale de tact va procesa cele 8 bytes înscrise în memoria ROM. Funcție de cuvântul AB din exterior, vor exista $4 \times 8 = 32$ de variante de procesare.

Dacă folosim automatul pentru a sintetiza trenuri de note muzicale, la cele 8 ieșiri ale decodificatorului se asează 8 oscilatoare capabile să producă cele 8 note din gama Do major.

Automatul va fi capabil să reproduce cele 8 note muzicale în 32 de trenuri de 8 note cu ordinea de reproducere diferită, funcție de programul înscris în memoria ROM și a cuvântului de intrare AB.

Dacă cuvântul de intrare AB este Ø automatul va reproduce la primul tact nota Do, la al doilea, Re și așa mai departe, după 8 tacturi fiind reprodusă toată gama. Dacă cuvântul AB va fi 1, Ø pe durata celor 8 tacturi, evoluția notelor muzicale va fi alta.

Se poate ca pe durata celor 8 tacturi cuvântul AB să fie constant sau să se schimbe, atrăgind după sine modificarea ordinei de reproducere a notelor muzicale în 32 de variante diferite.

Cînd se adună două numere în binar, operația este similară adunării în celelalte sisteme de numerație, spre exemplu:

	rang IV rang III rang II rang I
1 1 în zecimal 1 3	
1 0 1 1 1 1 0 1 <hr/> 1 1 0 0 0	
2 4	

De la rangul I a rezultat o unitate de rang superior care se adună cu cifrele de la rangul imediat superior și așa mai departe.

Un circuit combinational capabil să realizeze această operatie de adunare se face cu două porti, una SAU exclusiv și o poartă SI conform fig.23.

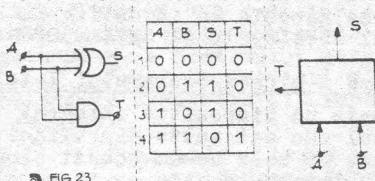


FIG.23

bitul de transport anterior, fig.24.

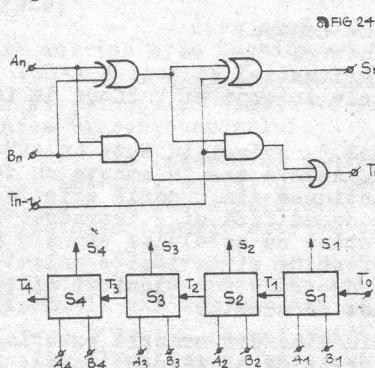


FIG.24

An	Bn	Tn-1	Sn	Tn
0	0	0	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

urmează a fi operate se convertesc în coduri ce facilitează aceste operații. Principalele coduri sunt: codul ZCB (zecimal binar), codul Gray, codul Exces 3.

Aceste conversii de cod se fac cu circuite logice combinaționale CLC. După ce operația aritmetică a fost terminată rezultatul se poate din nou converti în codul care ne interesează.

Am întîlnit pînă acum un convertor de cod din binar în zecimal, circuitul CDB 442 care este un decodificator binar zecimal. După ce calculatorul a efectuat operațiile în binar acest circuit ne ajută să urmărim rezultatele în zecimal, cod cu care suntem mai obișnuiți.

Urmărind tabela de adevăr vedem că CLC-ul face operația de sumare și pune în evidență transportul pentru rangul superior. Astfel, dacă $A = 1$ și $B = \emptyset$ (poziția 3) suma va fi $S = 1$, iar dacă $A = 1$, $B = 1$ suma va fi $S = \emptyset$ și transportul $T = 1$ pentru rangul superior. Dacă dorim să ținem cont de

Tot în fig.24 este reprezentat un sumator de 4 biți capabil să efectueze adunarea celor două numere din exemplul anterior ($11 + 13$). Acest sumator de 4 biți este fabricat de industrie într-o capsulă integrată cu codul CDB 483. Cu acest sumator și circuite ajutătoare, se pot face cele 4 operații reduse la adunare. Scăderea se face prin adunarea cu complementul descăzutului. Descăzutul este introdus într-un CLC care îl complementează (de ex. într-un RÖM). Înmulțirea se face prin adunarea de înmulțitorul cu el însuși de câte ori indică înmulțitorul. Înmulțitorul este introdus într-un registru care comandă la fiecare tact sumatorul pînă se golește – semn că s-a terminat numărarea și înmulțirea. Împărțirea se face prin înmulțirea de împărțitorului cu inversul împărțitorului. În practică aceste operații aritmetice se fac după ce cuvintele reprezentind cifrele ce

Un circuit combinațional CLC care poate efectua operații de procesare aritmetică și logică între doi operanți (cuvinte) se numește circuit ALU. Un circuit ALU ce poate lucra cu cuvinte de 4 biți se găsește în industrie într-o capsulă cu 20 pini sub codul SN74LS381N și SN74LS382N.

Arhitectura interioară a microprocesorului Intel 8080

Microprocesorul este un dispozitiv integrat pe scară largă care conține unul sau mai multe din circuitele combinaționale și sevențiale de care ne-am ocupat pînă în prezent. Acestea sunt legate între ele prin porti simple sau TSL prin intermediul magistralelor interioare ale microprocesorului.

Vom grupa în patru categorii circuitele din microprocesorul Intel 8080:

- 1 - unitatea de control
- 2 - memoria internă
- 3 - unitatea aritmetică și logică (ALU)
- 4 - magistralele interne și buffere de intrare

- ieșire.

Unitatea de control în principiu este un ASM similar celui descris în fig.22. Acesta are în amonte un decodificator care primind instrucțiunea din memoria exterioară (memoria de instrucțiuni) o decodifică și o introduce în unitatea de control unde se combină cu celelalte semnale primite direct din afara microprocesorului și la ieșire unitatea de control generează semnalele necesare funcționării microprocesorului și sistemului guvernări de acesta.

În afara instrucțiunilor din memoria exterioară, unitatea de control mai primește de afară următoarele semnale:

$\theta_1 \theta_2$ - semnalul de orologiu (clock, tact) decalate între ele; în ritmul acestui semnal se face procesarea datelor în interiorul microprocesorului

READY - Este un semnal din exterior care informează unitatea de control că data solicitată este accesibilă pe magistrala de date semnalul este activ jos (în \emptyset)

HLDA - Semnalul emis de un periferic prin care se cere microprocesorului să elibereze magistralele exterioare pentru ca gestionarea acestora să se facă de periferic respectiv. În această situație portile TSL de legătură între microprocesor și magistrală trec în starea de înaltă impedanță și microprocesorul s-a izolat de magistralele sistemului; pe acestea se poate face, de exemplu, un acces direct la memoria perifericului DMA (Direct Access Memory)

INT - semnal extern emis de un periferic care cere intervenția microprocesorului

RESET - semnal extern care aduce numărătorul de adrese la adresa \emptyset , deci determină rularea programului de la început.

De fapt acestea sunt posibilitățile utilizatorului

de a actiona asupra unității de control prin aceste semnale pentru că acesta este un ROM sau PLA programat de fabricant. În cazul lui Intel 8080 unitatea de control este un PLA.

Prelucrind datele primite de la decodificatorul de instrucțiuni și din exterior enumerate mai sus, unitatea de control emite toate semnalele pentru functionarea microprocesorului și a sistemului guvernări de acesta.

Ieșirile matricei PLA a unității de control determină starea următoare și semnalele de comandă aferente stării respective.

Semnalele interne ale matricei acționează astfel:

- dirijează funcționarea circuitului unității logice și aritmetice ALU;
- comandă acumulatorul;
- incrementează sau prescrie numărătorul de adrese;
- dirijează circulația informației pe magistralele interne prin închiderea sau deschiderea anumitor porti.

In paragraful de funcționare a microprocesorului vor fi reluate și explicate rolul acestor semnale în funcționarea microprocesorului.

In intervalul dintre două tacturi, în afara semnalelor interne, unitatea de control mai emite și următoarele semnale exterioare prin care este guvernări sistemul de calcul cu microprocesoare. Acestea sunt:

DBIN - este un semnal prin care unitatea de control anunță că microprocesorul poate prelua pe intrarea de date o informație din memorie sau de la un periferic

WR - semnal emis de unitatea de control activ jos (în 0) prin care este avizată memoria și perifericele că informația de pe magistrala de date poate fi citită

WAIT - semnalul indică starea că microprocesorul este în așteptarea unei date din memorie; se ieșe din această stare cînd semnalul emis de memorie către microprocesor READY = 0

HLDA - este semnalul emis de unitatea de control prin care se confirmă atunci cînd se primește un semnal HOLD că microprocesorul s-a izolat de magistrale pentru efectuarea unei operații DMA de către perifericul care a cerut acest lucru

INTE - semnal preluat de unitatea de control de la un fanion al microprocesorului (fanionul este un bistabil) care arată dacă cererea de intrerupere INT poate (INTE=1) fi satisfăcută sau nu poate fi satisfăcută (INTE=0)

Atunci cînd vom arăta modul de funcționare a microprocesorului va trebui să utilizăm toate aceste semnale.

(urmare în numărul viitor)


DIMENSIONAREA CIRCUITELOR OSCILANTE

Ing. Nîmară Sorin - YC7CKQ
Ing. Năsărinbă Benony - YO7-4e63/GJ

Tabelele prezentate în continuare vin în sprijinul radioamatorilor constructori lipsiți de un grid-dip metru, permitînd dimensionarea rapidă și exactă a circuitelor oscilante în gama de frecvență de la 1,5 - 210 MHz.

Tabelele au fost ridicate folosind două Q-metre profesionale de fabricație Tesla pentru joasă și înaltă frecvență. Pentru o bobină dată au fost tabelate capacitațile necesare pentru rezonanță la diferite frecvențe de lucru precizindu-se și factorul de calitate al circuitului (în gol).

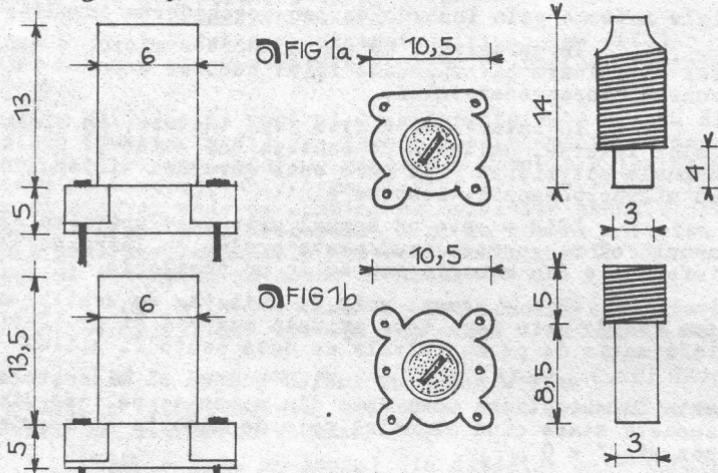In gama de frecvențe 1,5 - 48 MHz bobinele au fost realizate pe carcasele de plastic cu miez de ferită prezente în fig. 1a și 1b



Optiunea pentru ele a fost făcută din următoarele considerente:

- aceste carcase fiind actualmente larg folosite în aparatura radio-tv comercială sănă disponibile fără probleme la magazinele de specialitate la un preț convenabil (între 4,20 și 5,15 lei);

- numărul mare de pini disponibili permit realizarea unor circuite oscilante complexe prevăzute cu prize și linkuri de cuplaj;

- ferita folosită asigură realizarea unor circuite oscilante cu factor bun de calitate într-o gamă largă de frecvențe.

Precizăm că la măsurători miezul a fost introdus parțial în bobină, existînd deci posibilitatea ca prin rotirea lui frecvența de rezonanță să poată fi modificată cu circa +/- 20%. Se pot compensa astfel derivele produse de toleranța condensatoarelor de acord sau imposibilitatea procurării unui anumit condensator.

Circuitele oscilante pentru gama 48 - 210 MHz

folosesc bobine realizate în aer avînd ca suport inițial un creion rotund (\varnothing 7 mm) pentru o bună reproductibilitate. Tabelele precizează valoarea optimă a condensatoarelor de acord (trimer). Reglajul exact al circuitelor astfel realizate se face din miez sau condensatorul trimet folosind semnale din gamă (la recepție) sau un voltmetru electronic (la emisie).

- Legenda:
- miezul A și B - conform fig. la și lb
 - F = frecvența de rezonanță în MHz
 - C = capacitatea de acord în pF
 - Q = factorul de calitate al circuitului
 - s/s = bobinat spiră lîngă spiră

Miezul A 45 spire CuEm \varnothing 0,1 s/s

F	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
C	657	370	280	190	140	110	85	70	60	50
Q	85	85	85	94	96	98	100	100	100	100

Miezul A 25 spire CuEm \varnothing 0,1 s/s

F	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
C	360	280	230	190	160	140	120	95	90	80	70
Q	65	65	68	70	70	72	72	72	80	80	80

Miezul A 10,5 spire CuEm \varnothing 0,35 s/s

F	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5
C	360	320	290	260	240	220	200	185	170	160	150	140
Q	80	80	80	82	84	85	88	90	90	88	92	93

15,0	15,5	16,0
130	120	110
95	95	95

Miezul A 12 spire CuEm \varnothing 0,35 s/s

F	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0
C	85	75	67	59	53	47	44	40	37	33	31
Q	70	75	80	80	82	82	84	86	85	85	85

Miezul A 10 spire CuEm Ø 0,35 s/s

F	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
C	88	80	73	66	61	56	52	47	44	41	38	36	33
Q	90	90	92	94	96	loo	loo	loo	lo5	110	loo	loo	loo

Miezul B 12 spire CuEm Ø 0,35 s/s

F	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	135	115	99	86	76	68	61	54	47	43	40	35	33
Q	90	90	90	95	loo	lo5	lo5						

Miezul B 8 spire CuEm Ø 0,35 s/s

F	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
C	75	69	64	59	54	50	47	44	41	39	36	34	32
Q	140	140	140	140	142	145	145	145	140	140	135	130	130

Miezul A 6,5 spire CuEm Ø 0,35 s/s

F	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
C	107	98	91	85	79	74	69	64	60	57	53	50	47
Q	loo	loo	loo	110	110	110	110	120	120	120	120	120	125

Miezul B 4,5 spire CuEm Ø 0,35 s/s

F	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
C	80	75	71	66	64	57	55	51	50	47	44	40	38
Q	125	125	125	125	125	120	120	110	110	110	100	100	100

7 spire in aer Ø 7 CuEm Ø 1 pas 1 mm

F	48	50	52	54	56	58	60	65	72	75	80	90	100
C	55	52	48	44	40	38	35	30	24	22	19	15	12
Q	330	330	350	350	380	380	400	400	400	400	400	400	400

4 spire în aer ϕ 7 CuEm ϕ 1 pas 1 mm

F	100	110	120	130	140	150	170	180
C	27	22	18	16	12	11	8,5	7,2
Q	280	290	300	300	320	320	320	320

3 spire în aer ϕ 7 CuEm ϕ 1 pas 2 mm

F	120	130	140	160	170	180	200	210
C	24	22	17,5	14	12	11	9,6	7,4
Q	360	380	390	400	400	400	400	400

— 0 —

QUAD SI YAGI

Articolul a apărut în revista Q S T sub semnătura lui W7ZQ - traducere YO3JW

Doriți să priviți într-o nouă perspectivă comparativă performanțele tehnice ale antenelor Quad și Yagi?

Atunci nu vă rămâne decit să citiți articolul următor!

Materialul care va fi prezentat va pune în discuție două tipuri de antene: antena cu elemente pasive Yagi - Uda (pe scurt Y) antenă care este bunica tuturor antenelor rotative. De altfel puține antene pot intra în competiție cu Y ca urmare a rezultatelor sale și datorită simplității constructive. În anii 40, C.C. Moore de la stația HCJB a proiectat antena Quad (pe scurt Q) cu elemente sub formă de cadru, avind perimetrul egal cu lungimea de undă și performante comparabile cu antena Y. De la această dată competiția dintre cele două tipuri de antene a devenit un "mit" între radioamatori.

Compararea între antena Y și antena Q se va face pe baza rezultatelor teoretice și experimentale a numeroși cercetători. Pentru început se vor face cîteva precizări teoretice și se vor defini unii termeni care vor fi folosiți mai tîrziu cînd se va face comparația între antene. În final se vor prezenta caracteristici ale antenelor,

Orice cîmp electromagnetic este caracterizat prin frecvența sa și este format dintr-un cîmp electric și unul magnetic perpendicular intre ele. Polarizarea undelor electromagnetice este diferită de direcția în care este orientat cîmpul electric. Dacă cîmpul electric are vectorul fix (în direcție) într-un plan, se poate spune că avem o polarizare liniară. De exemplu: polarizarea unui dipol este liniară. Dacă dipolul este orizontal sau paralel cu planul de referință

(pământul), se spune că avem o antenă polarizată orizontal. Vom avea polarizare verticală dacă dipolul este plasat vertical față de suprafața de referință (pământul). Trebuie specificat că în cazul în care vectorul electric nu stă fix, ci este în rotație (pe o elipsă), atunci vom avea o undă cu polarizare eliptică. Polarizarea circulară este un caz particular al polarizației eliptice. Polarizarea eliptică poate să fie spre dreapta sau spre stînga după sensul de rotație al vectorului electric.

Directivitatea și cîștigul unei antene.

Proprietatea unei antene de a concentra radiația într-o singură direcție este numită "directivitate". Matematic aceasta se poate exprima ca un raport între puterea în wați pe unitatea de suprafață ce poate fi observată într-un punct și puterea în wați radiată egal în toate direcțiile. Directivitatea este o proprietate a antenei și nu este legată de eficiența antenei și pierderile ei.

Cîștigul antenei poate fi definit în funcție de directivitate cînd se ia în considerație și eficiența ei. Dacă eficiența antenei este un număr între 0 și 1 atunci cîștigul unei antene este:

$$G = K \cdot D \quad \text{unde} \quad G = \text{cîștigul antenei}$$
$$K = \text{eficiența antenei}$$
$$D = \text{directivitatea}$$

In acest caz cîștigul în decibeli este:

$$G_{dB} = 10 \log G$$

Trebuie notat că definiția de mai sus este o funcție a locului de observare. Între radioamatori, cîștigul este măsurat de obicei într-un punct de observare unde se găsește un maxim de densitate de putere. S-a convenit ca în unde scurte și pentru antene Y și Q să se considere eficiența antenei egală: K = 1. Acest cîștig astfel măsurat este numit cîștig măsurat față de o antenă izotropică. Trebuie remarcat că o antenă dipol care are o radiație neegală în spațiu va avea un cîștig față de o antenă izotropică. Acest cîștig este:

$$G = 1,64 \quad \text{sau în dB, } G_{dB} = 2,15 \text{ dB}$$

Dacă se cunosc deschiderile în plan orizontal și vertical în care puterea în fascicolul de unde scade la jumătate se poate folosi (cu aproximare) formula pentru determinarea cîștigului antenei față de o antenă izotropică:

$$G = \frac{40.000}{T_H \cdot T_V} \quad \text{unde}$$

T_H = unghiul de deschidere pentru puterea la jumătate
(in grade)

T_V = unghiul de deschidere pentru puterea la jumătate
(in grade)

Dacă se cunoaște cîștigul față de antena izotropică, cîștigul față de dipol se obține scăzind 2,15 dB din cîștigul total.

Deschiderea antenei

Acest termen este mult folosit cînd se vorbește despre

o antenă de receptie. Această măsură definește posibilitatea unei antene de a atinge o parte din puterea radiată într-un punct de recepție. Între cîstigul antenei și deschiderea antenei există o relație:

$$G = 4\pi \frac{A}{\lambda^2} \quad \text{unde } G = \text{cîstigul antenei}$$

λ = lungimea de undă
 A = deschiderea (suprafața) antenei

Acacea înseamnă că o antenă care are o suprafață mai mare va avea un cîstig mai bun. Deasemeni nu este posibil ca două antene cu suprafete diferite să aibă același cîstig.

Diagrama de radiatîe a antenei.

Suprafața de radiatîe a unei antene poate fi reprezentată grafic prin înregistrarea puterii cîmpului electric sau a densității de putere în funcție de unghiul față de antenă. Majoritatea antenelor pe unde scurte folosite de radioamatori pot fi caracterizate prin cele două componente în plan orizontal și în plan vertical. Să zicem că dorim să aflăm diagrama în plan orizontal a unei antene dipol. În acest caz se mișcă în jurul dipolului un sistem de măsurare la aceeași distanță și înălțime – astfel obținem diagrama în plan orizontal. Pentru obținerea diagramei în plan vertical sistemul de măsurare se deplasează pe un cerc în înălțime perpendicular pe orizontală.

Pentru discutarea antenelor Y și Q este suficient să se studieze diagrama de radiatîe în plan orizontal și vertical pentru a determina proprietățile lor.

Compararea antenei Yagi cu Quad.

Antena Q a fost folosită prima dată la stația HCJB unde din cauza înălțimii, aerului rarefiat și a puterii mari la emisie, apăruse fenomene de descărcare tip "corona". Antena Q este un sistem directiv format din elemente cu perimetru de aproximativ λ . Pentru a obține rezultate bune cu o antenă Q trebuie să se ia în considerare dimensiunile elementelor, spațiul dintre elemente, impedanța de alimentare.

Dacă antena Q este alimentată într-un colț jos sau sus (cazul cînd este ca un pătrat cu colțul în jos), sau la mijlocul unui element orizontal (cînd două laturi sunt paralele cu suprafața pămîntului), vom obține o polarizare orizontală. În cazul în care este alimentată într-un colț lateral sau într-o latură verticală, se va obține o polarizare verticală. Obținem astfel o polarizare liniară și ea este asigurată în orice formă ar avea perimetru antenei, romb, pătrat, cerc.

Unghiul de radiatîe pentru antena Q polarizată orizontal.

Plasarea oricarei antene deasupra pămîntului va altera diagrama de radiatîe din spațiu liber, astfel că lobul principal va avea un alt unghi în plan vertical. Acest unghi față de orizontală se numește "unghi de radiatîe".


Unghiul de radiatîe este în funcție de înălțimea antenei față de pămînt și de polarizarea ei. Avînd înălțimea

și polarizarea, unghiul de radiatie poate fi determinat folosind ideea de imagine virtuală a antenei și reflexia undelor de către pămînt. Se pot desprinde următoarele concluzii:

- unghiul de radiatie a unei antene Q cu polarizare orizontală la o anumită înălțime a suportului antenei (boom) este în principal la fel cu cea a unei antene Y polarizată orizontal la aceeași înălțime a suportului antenei (boom).

Acesta desarcă condițiile impuse undelor electromagnetice la suprafața pămîntului sănătate de fapt că undele sunt produse de antena Q sau Y. Diagramele tipice pentru antena Q și Y pentru o înălțime de $\lambda/2$ și λ sunt date mai jos.

FIG 1

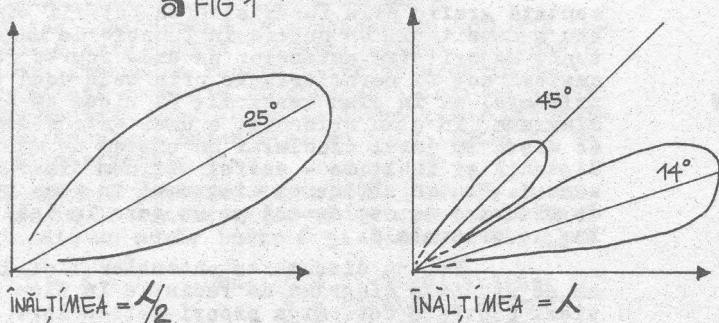

Compararea cîstigului antenei Q și antenei Y.

Cîstigul unei antene Q (pentru o lungime dată a boom-ului) este ceva mai mare decât a unei antene Y pentru aceeași lungime a boom-ului. Acest cîstig suplimentar poate fi explicat prin studiile teoretice efectuate de Adochi și Mushiake de la universitatea Tokoku din Japonia.

Din studiile efectuate rezultă că o antenă Q cu un element are un cîstig de 2 dB comparativ cu un dipol. De aici rezultă că o antenă Q cu mai multe elemente ca avea intotdeauna acest avantaj față de antena Y. Aceste date au fost verificate experimental cu antene care au fost măsurate la frecvența de 440 MHz. (S-a ales această frecvență întrucît 1 cm la 440 MHz corespunde la 0,30 cm la 14 MHz).

Astfel rezultatele au putut fi ușor convertite la frecvența de 14 MHz. În acest caz o antenă cu 4 elemente Q cu un boom de 9,14 m va avea același cîstig ca și o antenă Y cu 5 elemente dar cu boom de 16,7 m. La corespondent ambele antene vor da un semnal identic (dacă și emițătorul, înălțimea solul sănătate și ele la fel) dar va exista dezavantajul dimensiunilor!!!

De unde rezultă că pentru un semnal cu cîstig similar antena Y trebuie să aibă un boom de 1,8 ori mai mare! Astfel că antena Q cu 2 elemente va avea un cîstig comparabil cu o antenă Y cu 3 elemente cu dimensiuni comparabile (fig.2). Se recomandă ca atunci cînd se folosește un singur suport (boom) fiecare sistem de antenă Q, pe benzi, să fie alimentată cu cablu separat.


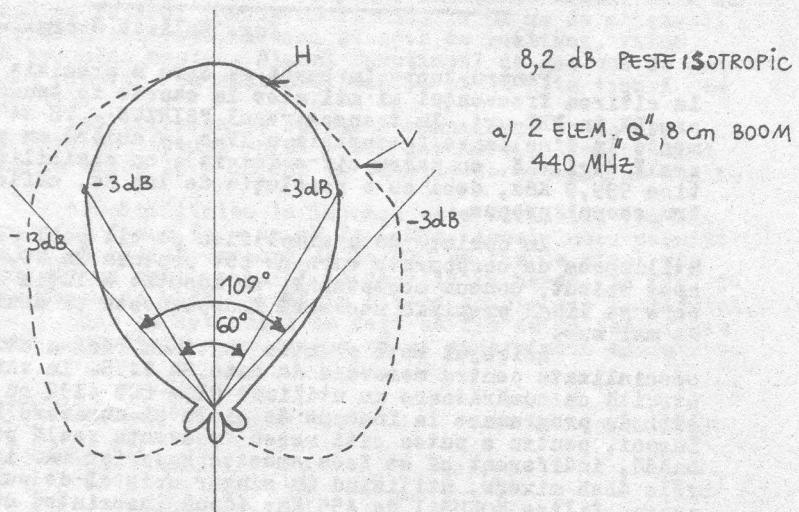


FIG 2.

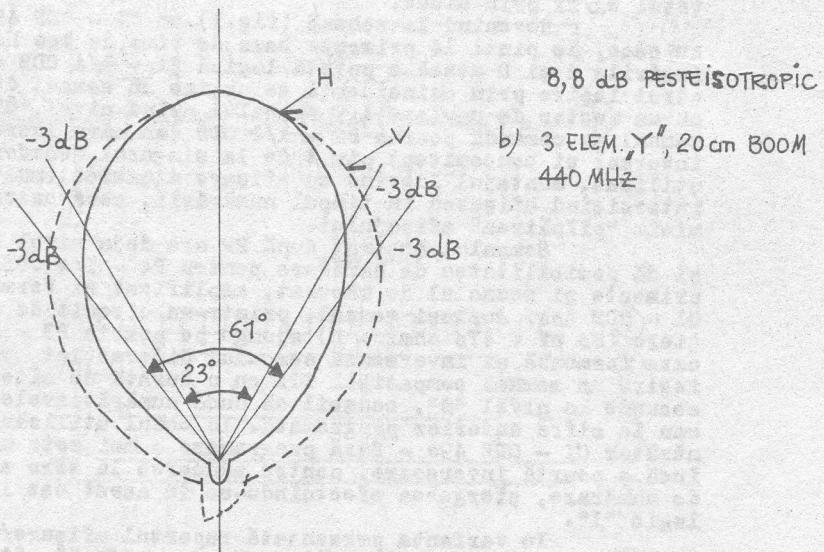

BLOC DE COMANDA - PRECVENTMISTRU

Ing. Malintz George - Y05TI

Pentru lucru în bandă se cere o precizie ridicată la citirea frecvenței și mai ales la capete de bandă sau lucru DX în NET-uri. În transceiverul "SIRIUS - TS 84", actualmente în finalizare (generația a IV-a la autor) am prevăzut o scală digitală, cu patru cifre (digit), cu posibilitate de citire 999,9 KHz, deci cu o rezoluție de 100 Hz, suficientă pentru scopul propus.

În dorința de a simplifica pe cît posibil montajul, utilizarea de componente care se pot procura în YO, preț de cost scăzut, consum acceptabil, am adoptat soluția de mai jos, care pe lîngă precizia necesară îndeplinește și dezideratele de mai sus.

Afișajul este practic continuu fără a utiliza CI specializate pentru memorare de date SN 7475. În varianta construită ca numărătoare am utilizat CI - CDB 4192 cu posibilități de programare la început de ciclu și numărare înainte și înapoi, pentru a putea săt mereu frecvența reală pe fiecare bandă, indiferent că se face amestec superior sau inferior în cele două mixere, utilizând un singur cristal de purtătoare pentru filtre KOKUSAI de 455 KHz (două inseriate, cu compresie de radiofrecvență reglabilă). Pentru un afișaj real pe fiecare bandă s-a folosit posibilitatea programării CI - CDB 4192, cu o matrice de diode de comutare comandate în curent continuu (+ 12 v) de către comutatorul de benzi, care de altfel comută total Rx/Tx prin diode.

Revenind la schema (fig.1) un CI - CDB 490 divizor cu zece, pe pinul 14 primește baza de timp de 100 Hz și prin ieșirile A și D atacă o poartă logică P1 - 1/4 CDB 400 la cărei ieșire prin coincidență se obține un semnal de 10 n sec cu un factor de umplere 1:9 semnalul având nivel "0". Cu acest semnal se comandă poarta P2 - 1/4 CDB 400 care lucrează ca inversor și concomitent pin 4 de la singurul decodor CDB 447 utilizat, montajul lucrind cu afișare dinamică (multiplex) interzicind afișarea în timpul numărării, ceea ce reduce la minim "pălpăirea" afișajului.

Semnalul obținut după P2 are deja nivel logic "1" și dă posibilitatea de numărare pentru P4 - 1/4 CDB 400, care primește și semnalul de măsurat, amplificat și format de un CI - CDB 400. Același semnal, printr-un circuit de diferențiere (80 pF + 470 ohmi + D) ajunge pe poarta P3 - 1/4 CDB 400, care formează și inversează semnalul diferențiat, obținând la ieșire un semnal compatibil TTL cu o durată de cîteva nano secunde la nivel "0", capabil să ducă numărătoarele la zero sau la cifra anterior programată. În cazul utilizării în numărător CI - CDB 490 - fără programare - mai este nevoie de încă o poartă inversoare, pentru aducerea la zero a lanțului de numărare, stergerea efectuindu-se în acest caz la nivel logic "1".

În varianta prezentată raportul afișare/numărare va fi de 9/1. Din perioada de numărare se "fură" cîteva nano secunde necesare pentru stergere (reset) dar la această frecvență (max.6 MHz) nu prezintă importanță, neafectând precizia

de gitires

Din cauza inertiei ochiului uman vom vedea tot timpul valșarea afișată cu o pilăfire extrem de slabă, care nu deranjează operatorul (pauze de 10 msec la 90 ms de afișare). Soluția prezentată este ieftină și ușor de realizat, fiind adecvată scopului nostru. Blocul funcțional de mai sus se poate utiliza practic, cu mici modificări, și la alte tipuri de frecventmetre.

Amplificarea și formarea semnalului de la VFO (5 - 5,5 MHz) se execută cu CI - CDB 4ce normal, funcționând bine pînă la circa 15 - 18 MHz în funcție de exemplarul utilizat.

Sensibilitatea la intrare este variabilă (ca mai sus) dar nefiind sub 5e - 6e mV la 6 MHz. Acest lucru permite ca semnalul de radiofrecvență de la VFO să fie de nivel mic și dus printr-un cablu coaxial nu "suflă" în bandă. În fig. 2 prezentăm ferma de undă/durată în cîteva puncte ale măntinutului

Sper ca articolul de fată să fie de un real folos amaterilor începători care doresc să-și modernizeze aparatura.

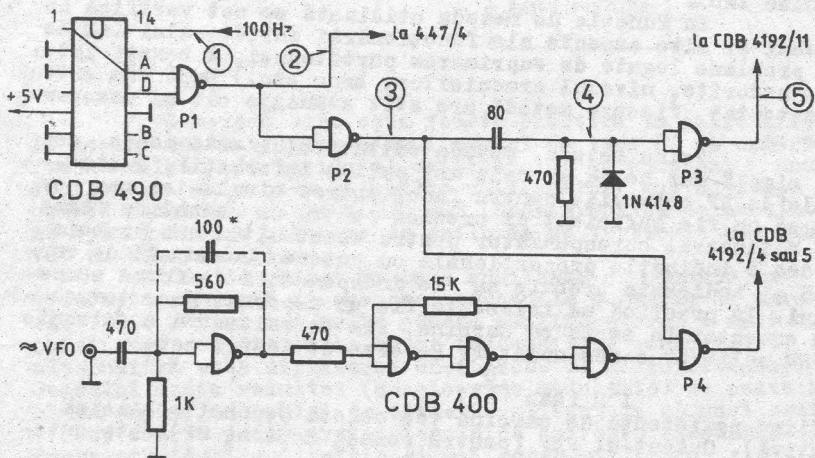


Fig. 1

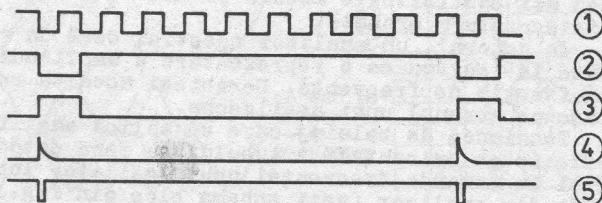


Fig. 2

CUNOASTETI REGULAMENTUL ?

VERIFICAREA UNUI EMITATOR SSB

Ing. Gh. Drăgulescu - YO6HQ



Există trei metode utilizate în mod obișnuit pentru testarea unui emițător ssb. Acestea sunt: metoda wattmetrului, a osciloscopului și a analizorului spectral.

In fiecare caz se introduce un semnal de test dublu ton (two tone) - de aici înainte referit ca semnal de test 2T - la intrarea de microfon pentru a simula semnalul vocal (de ex. semnalul de test 2T poate fi constituit din 2 semnale sinusoidale cu frecvența de 800 respectiv 1600 Hz).

In urma măsurătorilor se pot obține informații cu privire la nivelele PEP și respectiv nivelele produselor de distorsiuni de intermodulație (de aici înainte referite ca produse IMD).

In funcție de metoda utilizată se pot verifica de asemenea și alte aspecte ale funcționării emițătorului (ca de ex. probleme legate de suprimarea purtătoarei, a benzii laterale nedorite, nivelul armonicilor, brum etc.). După cum este de așteptat, fiecare metodă are atât avantaje cât și dezavantaje.

Prima metodă, metoda wattmetrului este poate cea mai simplă dar ne dă și cele mai puține informații. Wattmetrele de RF potrivite pentru funcționarea single-ton sau CW pot să nu fie suficient de precise pentru un semnal de test 2T. Wattmetrul corespunzător pentru acest ultim caz trebuie să dea o indicație proporțională cu puterea consumată de sarcină și indicația trebuie să fie independentă de forma semnalului. In practică se folosește fie un ampermetru cu termocuplu conectat în serie cu sarcina, fie un voltmetru electronic de RF calibrat corespunzător. Puterea de ieșire este

$$I^2 R \text{ (sau } \frac{U^2}{R} \text{)}$$

R fiind rezistența de sarcină (de obicei 50 ohmi - sarcină fictivă). Output-ul PEP (pentru semnal de test 2T) este puterea de ieșire $\times 2$.

Analizorul spectral este capabil să dea cele mai multe informații (dintre cele trei metode considerate) dar este și cea mai costisitoare metodă și una cu cele mai multe sanse de interpretare eronată.

In general, un analizor spectral este un receptor care produce la ieșirea sa o reprezentare a amplitudinii semnalului în funcție de frecvență. De obicei această reprezentare se face pe ecranul unui osciloscop.

Tensiunea de baleaj care se aplică amplificatorului de deflexie pe orizontală a tubului cu raze catodice este utilizată și la comanda frecvenței unui oscillator local pentru primul mixer din analizor (vezi schema bloc din fig.1).

Pentru a obține o formă de undă utilă, mixerul trebuie să conțină un răspuns "plat" și de bandă largă. De asemenea trebuie să aibă caracteristici foarte bune pentru suprimarea produselor IMD, în caz contrar mixerul poate genera semnale parazite care din păcate pot să cadă pe aceeași frec-

vențe de analizat și foarte greu se poate zice dacă sau nu produsele parazite sunt generate de emițător sau de analizorul spectral. De asemenea trebuie luate măsuri pentru a preveni interferențele de radiofrecvență (RFI). În fond problema este similară la această metodă, cu a căreia să se asculte în propriul receptor semnalul emis.

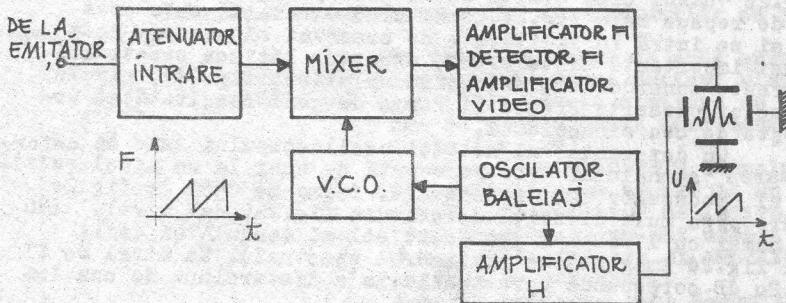


FIG 1

O metodă care este foarte practică în aplicațiile de amator este utilizarea unui semnal de test 2T și urmărirea semnalului de ieșire al emițătorului cu ajutorul unui osciloscop. Este ceea ce pentru unii amatori mai norocosi poartă numele de STATION MONITOR (unde semnalul de analizat se aplică direct plăcilor de deflexie pe verticală ale unui tub cu raze catodice).

Cum de obicei trebuie analizate și semnale cu frecvență ridicată și cum osciloscoapele cu banda de trecere mare (mai multe Mhz) sunt nu numai greu accesibile ba chiar inaccesibile amatorilor, alternativă este utilizarea unei probe de RF cu detector. Semnalul audio rezultat (anvelopa de modulație) se poate aplica amplificatorului de deflexie orizontală al unui osciloscop foarte puțin pretentious în ce privește răspunsul cu frecvență (deci mai ieftin și mai accesibil).

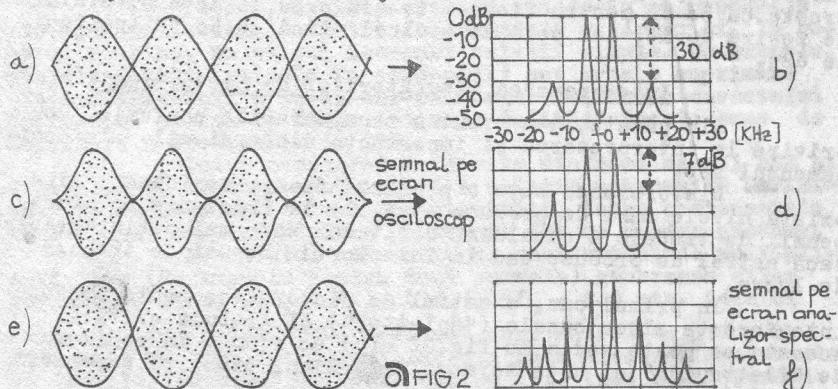


FIG 2

Dacă nu există neliniarități apreciabile în amplificatorul testat anvelopa rezultată se va apropia de o formă perfect sinusoidală - fig.2a. Comparativ în fig.2b se redă imaginea pe analizorul spectral (același emițător, aceleasi condiții). Se poate vedea că produsele parazite sunt cu cca 30 dB sub amplitudinea fiecărui ton. Dacă distorsiunile cresc - (fig.2c) cauză cind etajul final este polarizat pentru curent de repaus zero fig.2e, cauză cind excitarea este prea mare și se intră în limitare - de observat că aceasta este cea mai importantă distorsionă, deoarece lățimea spectrului IMD crește considerabil producând splatter, fig.2f), nivelul produselor parazite crește și forma de undă rezultată se deosebește de cea sinusoidală.

Un dezavantaj al metodei osciloscopului este că deformarea semnalului este percepă de ochi la un nivel relativ mare al produselor IMD. De exemplu, forma de undă din fig.2c nu pare prea mult diferită de cea din fig.2a, dar nivelul IMD este numai cu 17 dB mai jos decât cel al semnalului dorit (vezi fig.2d imaginea pe analizorul spectral). Un nivel de 17 dB - 20 dB corespunde aproximativ la o distorsionă de cca 10% în forma de undă pentru tensiune.

In mod corespunzător la o formă de undă "bună" înseamnă că produsele IMD sunt cu cel puțin 20 dB sub nivelul tonurilor dorite.

Orice modificare observabilă de la forma de undă din fig.2a este suspectă și trebuie verificată funcționarea emițătorului. Relația între nivelul la care apar distorsiunile pentru un semnal de test 2T și nivelul unui semnal vocal este destul de simplă.

Se notează deflexia maximă pe osciloscop (pentru o formă de undă acceptabilă de semnal 2T) și se operează emițătorul astfel încât vîrfurile semnalului modulat cu semnalul vocal să se afle sub nivelul notat. Dacă vîrfurile semnalului depășesc acest nivel, se va produce un tip de distorsionă numit "flattopping" și rezultatele sunt arătate pentru un semnal de test 2T în fig.2e.

Nivelele produselor IMD cresc foarte rapid cind se produce "flattopping"-ul. Cind se ajunge în regiunea de limitare (flattopping) nivelele produselor IMD de ordinul trei vor crește cu 30 dB pentru fiecare creștere cu 10 dB a nivelului de ieșire dorit, iar cele de ordinul cinci cu 50 dB (pentru 10 dB).

Interpretarea măsurătorilor de distorsiuni.

Din păcate, s-a creat o considerabilă confuzie cu privire la interpretarea și importanța distorsiunilor în echipamentul ssb.

Distorsiunea este o problemă foarte serioasă cind există nivale mari de produse parazite la frecvențe în afara benzii de trecere a canalului dorit dar este mai puțin serioasă dacă astfel de produse cad în interiorul benzii de trecere de lucru.

In primul caz, o astfel de distorsiune poate produce interferențe altor canale ("splatter") și trebuie evitată. Aceasta se poate vedea în fig.2f cind se ajunge în regiunea de "flattopping" și unde termeni de ordinul cinci și superior cresc dramatic.

Pe de altă parte, încercarea de a suprima produsele

din interiorul benzii mai mult decât este necesar nu este niciu de obținut dar poate să nu producă o creștere obiectivă în calitatea semnalului. În plus, măsurile necesare pentru a suprime produsele IMD în interiorul benzii de trecere crează adesea probleme în detrimentul altor parametri ca de exemplu eficiență. Aceasta poate conduce la dificultăți serioase ca de exemplu scurtarea vieții tubului final sau probleme legate de disipația de căldură a tranzistorului final.

Cele două cauze primare ale distorsiunilor se pot vedea în fig.3.

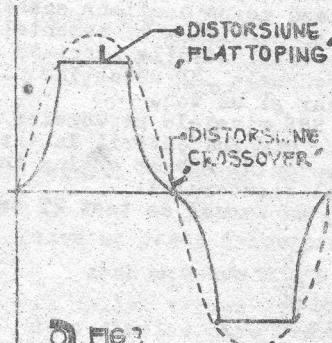


Fig.3

rezolvă acest lucru prin control automat al nivelului semnalului (ALC). ALC-ul produce un semnal care este utilizat la microfonul amplificării etajelor anterioare celui final în emisie.

Al doilea tip de distorsion este denumit distorsion de "crossover" și se produce la nivele de semnal mici (fig.). Prin creșterea curentului de repaus anodic sau de colector, se reduce efectul distorsiunilor de "crossover".

Din punct de vedere frecvență, distorsiunile sunt ca efect generarea de componente care se adună sau se scad pentru a alcătui formă de undă complexă. Un exemplu mai familiar ar fi generarea de armonici produsă de nelinieritățile adesea întâlnite în amplificatoare.

Totuși, trebuie evitată concepția că produsele IMD apar prin bătăile dintre fundamentală și armonici. În general vorbind, nu există astfel de relații simple. De exemplu, etajele finale (nu cele în push-pull) pot avea o suprimare slabă a armonicii a II-a, dar printre creștere a curentului de repaus, astfel de etaje pot avea calități foarte bune de suprimare a produselor de IMD.

Între componentele dorite dintr-un semnal SSB și "semnalul de distorsiuni" există o relație matematică definită. Ori de câte ori există nelinierități, între componentele individuale care alcătuiesc un semnal dat se produc produse.

Rezultatul matematic al unei astfel de multipli-cări este (de exemplu pentru două semnale) generarea altor semnale de forma $(2f_1 - f_2)$, $(3f_1 - f_2)$ etc. De aici denumirea de produse IMD. "Ordinul" unor astfel de produse este egal cu suma coeficienților din fața fiecărei componente. De exemplu, termenul de forma $(3f_1 - 2f_2)$ este numit termen

Cu toate că forma de undă este cea a unui semnal de test singel ton (1T), efecte similare se produc și pentru cazul unui semnal dublu ton (2T).

Pentru că SE CRESTE semnalul de excitație, se ajunge la un punct unde curentul de ieșire (sau tensiunea) nu mai urmărește semnalul de intrare și amplificatorul se satură.

Această condiție este denumită adesea "flatopping" (după cum s-a menționat anterior). Ea poate fi prevenită asigurându-ne că nu există o excitație excesivă și metoda obișnuită cu care se realizează acțiunea ALC-ului (automatic level control).

de ordinul 5 decarece $3 + 2 = 5$.

In general termenii de ordinul 3, 5, 7 și similar de ordin impar sunt cei mai importanți decarece unii din acestia cad în apropierea frecvenței de ieșire dorite a emittatorului și nu pot fi eliberați prin filtrare.

După cum s-a menționat anterior, astfel de termeni nu rezultă în mod normal din bătăile componentelor fundamentale sau armonice.

Vor rezulta componente la frecvențe identice cu produsele IMD. Cind se aplică două tonuri egale unui amplificator și rezultatul se afisează pe un analizor spectral, produsele IMD apar de o parte și de alta a componentelor semnalului principal (fig.2). Din amplitudinile asociate cu fiecare ton și respectiv cu produsele IMD se obține diferență în dB între un produs particular și un ton.

Pentru un emittator SSB nivelele produselor IMD sunt specificate în legătură cu nivelul puterii la vîrf de anvelopă (PEP). Reamintim că outputul PEP se obține înmulțind inputul PEP cu randamentul amplificatorului.

Input-ul PEP pentru un semnal de test 2T este dat de:

$$PEP = E_a \cdot I_a (1,57 - 0,57 \frac{I_o}{I_a})$$

unde E_a - este tensiunea anodică

I_a - este curentul anodic

I_o - este curentul de repaus

In general vorbind, în prezența distorsiunilor, aspectele semnalelor vocale sunt asemănătoare cu excepția cazului cind se produce o limitare severă (flat-topping).

Pentru un emittator corect reglat, aspectul are forma unui "pom de iarnă" cind se observă cu un osciloscop și un exemplu este dat în fig.4 pentru pronunția lui "x".

Relația matematică între neliniaritatea amplificatorului și produsele IMD.

Denumirea de produs IMD se folosește deși în cele ce urmează se arată cum este aceasta legată de neliniaritatea unui amplificator.



Ieșirea (output-ul) unui amplificator poate fi legată de intrare (input-ul) prin intermediu unei dezvoltări în serie de formă:

$\text{FIG4S} = A + Br + Cr^2 + Dr^3 + Er^4 + \dots$
unde S reprezintă un parametru ca tensiunea de ieșire sau curentul de ieșire și r reprezintă o mărime de intrare (tensiune sau curent); A, B, C și celelalte constante sunt determinate de neliniaritatea amplificatorului. A reprezintă un termen de c.c. și poate fi neglijat.

Intr-un amplificator ideal fără distorsiuni C, D și constantele pentru termenii cu exponent mai mare vor fi zero și va exista numai constanta B pentru termenul "liniar". În consecință mărimea de ieșire va fi o replică exactă a celei de intrare.

Dacă se trasează un grafic al mărimii de ieșire în funcție de intrare, va rezulta o linie dreaptă, de aici denumirea de "funcționare liniară".

Pe de altă parte, dacă sunt prezente distorsiuni, C,D și celelalte constante nu vor fi zero. Valorile constantelor vor fi astfel încât pe măsură ce "r" crește termenii de ordin superior se vor aduna (sau se vor scăda) astfel că S urmărește curba de intrare-iesire a amplificatorului.

Pentru un semnal de test dublu ton, "r" poate fi reprezentat de următoarea formulă:

$$r = R_0 (\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t) \quad \omega_1 = 2\pi f_1$$

$$\omega_2 = 2\pi f_2$$

unde f_1 și f_2 sunt frecvențele celor două tonuri.

Dacă se înlocuiește această expresie a lui "r" în dezvoltarea în serie a lui S vor rezulta o mulțime de termeni. De exemplu unii termeni vor conține produse ca:

$$(\cos^2 \omega_1 t) (\cos \omega_2 t) \quad \text{dar } \cos^2 \omega_1 t = \frac{1+\cos 2\omega_1 t}{2}$$

rezultă un termen de forma

$$\cos 2\omega_1 t \cos \omega_2 t$$

care se poate transformă în

$$\cos 2\omega_1 t \cos \omega_2 t = \frac{1}{2} [\cos (2\omega_1 + \omega_2)t + \cos (2\omega_1 - \omega_2)t]$$

Al doilea termen din partea dreaptă reprezintă un "produs" IMD de ordinul 3 care foarte aproape de banda de trecere SSB va căde.


De observat coeficienții din termenul acesta 2 și respectiv 1, de aici denumirea de produs de "ordinul trei".

Maniera în care termenii cresc va depinde de curba de distorsionă dar în general vorbind, amplitudinea va urma o lege care este proporțională cu "r" ridicat la o putere x, unde x este ordinul termenului.

Bibliografie:

- The Radio Amateur Handbook ARRL
 - Colecția revistei CQ - DL 1975 - 80
-

VHF-UHF

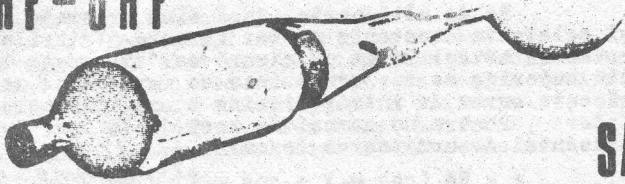

SATELITI

UUS

Ing. Silviu Iulius - YO2IS

● Cind citiți aceste rînduri (iunie 1985) suntem în perioada cea mai favorabilă pentru lucru DX în gama de 144 MHz! Aproape zilnic sau loc deschideri Es peste 50 MHz iar activitatea meteoritilor sporadici atinge maximul în perioada de vară cu o rată de pînă la 30 reflectii pe oră în orele de dimineață (05 - 07 ora locală). ATENȚIE deci la semnele Es: TV-DX pe canalele 1 - 3, BC-DX în FM pe 88 - 108 MHz sau 63 la 73 MHz (OIRT).

Vara oferă cele mai diverse modalități de realizare a legăturilor DX (peste 500 km) în UUS. Uneori se realizează chiar suprapunerile de diferite tipuri de propagare (Es cu Tro- po, Es cu Aurora etc) care oferă prilejuri unice sau foarte greu repetabile de a lucra stații la foarte mare distanță (peste 2000 km).

● Propagarea Es - datorată ionizării stratului E (prin radiația solară, meteoritii și...vînturi stratosferice) și interconectată după studii cu fronturi de furtună cu extensie pe verticală (stratosferice) care se pare că reprezintă chiar zona de reflectie (oglinză) are proprietatea de a reflecta semnale radio în gama 10 - 200 MHz.

Dacă pe 14 MHz se aud cu S9+ stații de la 100 km, pe 28 MHz se vor auda probabil stații de la 300 km iar pe 144 stații de la 1500 km toate fiind situate pe aceeași direcție.

Pentru traficul via Es se pot utiliza și stații QRP (1 w out și un GP) cu condiția ca intensitatea ionizării să fie optimă. Perioada cea mai favorabilă producerii Es-ului este între 15 mai - 15 august cu maxime în lunile iunie și iulie.

● Propagarea FAI (field aligned irregularities) mai recent descoperită, are încă legități mai puțin cunoscute pentru zona Europei continentale. Permite QSO-uri DX pe 144 MHz pînă la 1500 km urmînd trasee de linie frîntă (din YO2 către EA3 cu antenele ambelor corespondenți îndreptate spre HB9!).

Zone FAI accesibile din vestul țării (contribuție și trafic YO2II,2FP,2IS):

- tip A - via HB9 către EA3, IL, sudul Franței
- tip B - via UB (Kiev) către UA6

Pentru propagarea de tip A se mai utilizează denumirea de TAP (transalps propagation) iar pentru tipul B a fost sugerată

TCP (trans carpats propagation). UUS-istii italieni (I3,4,6) pot folosi si o a treia zonă FAI situată la limita de nord a cîmpiei Panonice (HA7) care reflectă semnale din LZ.

Pentru trafic via FAI este necesară o stație QRO (100 w out și peste 10 dBW ciștig la antenă) similar cu propagarea tropo. Semnalele sunt discrete S1-S5; propagarea FAI apare cu precădere după deschideri Es peste 50 MHz (nu neapărat pînă în 2 m) și durează 2-4 ore fiind mai frecventă seara. Maximul în lunile iunie-iulie. În 1984 au fost peste 10 deschideri de acest gen în YO2.

● Propagarea via MS (meteor scatter) este datorată în excesivitate ionizării prin arderea meteoritilor în zona străului E. Reflectă semnale radio în gama 20 - 432 MHz cu un maxim la 50 MHz, la distanțe de pînă la 2000 km, cu un optim la 1200-1500 km (vezi articolele lui YO5AVN din Tehnium). Perioada de maxim 5 iunie (Arietide) pînă la 15 august (Perseide). Durata tipică a unei reflectii 2 - 5 secunde cu maxime de pînă la cîteva minute.

Întrucît și în acest an campionatele tradiționale de UUS din YO se calează pe roiul Perseidelor (cel mai bun roi de meteorit al anului) 10 - 14 august, recomand tuturor celor care doresc să lucreze DX în această mod pe 144 MHz să încearcă să amplasament fix sau portabil traficul MS. Rog să se evite pe cît posibil interferarea stațiilor angajate în trafic MS și în special pe frecvențele de apel 144.100 pentru CW și 144.200 respectiv 144.400 MHz pentru ssb, frecvențe care sunt și așa destul de aglomerate.

Reamintesc aici că frecvențele de apel pentru activități (NU trafic local) sunt 050 pentru CW și 300 pentru ssb. SUCCES la DX în UUS în noul sezon și aștepțăm vesti privind traficul realizat, pe care le vom insera cu placere în rubrica de față.

● CONCURSUL cumulativ de UUS este gata de start, sperăm într-o largă participare a tuturor celor QRV pe benziile de la 144 MHz în sus, începători sau consacrați! Este un minunat prilej de întîlnire între ultrascurtașii YO. TKS RCJ Brașov!

● În scopul studierii particularităților propagării troposferice în țara noastră, recomand celor interesati stabilirea unor skeed-uri zilnice în perioada de vară între stații din diferite localități (QRB peste 200 km). În anii trecuți am realizat interesante observații pe traseele Timișoara - Craiova cu 7VS, Timișoara - Tg. Mureș cu 6AFP, Timișoara - Tg. Jiu cu 7CJI, 7CKQ, trasee care sunt exploataabile în trafic 90% din timpul unui an calendaristic.

SATELITI

● La o recentă sedință a grupului de coordonare IARU pentru sateliți destinați radioamatelor, care a avut loc la Cheltenham - Anglia și la care au participat constructori consecrați ai seriei OSCAR ca W4PUJ - Dick Daniels, DJ4ZC - Karl

Meinzer, HA5WH - Geschwindt Bandi, DJ5KQ - Haas Werner și alții, s-au stabilit etapele următoare ale programului spațial destinat radioamatorilor. Acesta cuprinde: experiment de înfilnire cu asteroizi, satelit Phase IV avansat, satelit Phase III modificat asemănător cu actualul OSCAR lo și care urmează să fie lansat în perioada imediat următoare cu un vector de tipul Ariane IV și care va cuprinde ca noutăți: un motor de apogeu cu plasmă, transponder pentru modul L îmbunătățit, baliză în gama S (2304 MHz), subsistem pentru PACKET RADIO - sistem de comunicații de tip digital condus de microprocesoare, dotat cu o baliză aferentă.

— UA3CR a anunțat recent intrarea pe standul de încercări (termic, vaccum, vibratii) a noii serii de sateliți RS care vor fi lansați probabil în acest an jubiliar și vor purta după lansare indicativele RS9 și RS16. Orbitele și modul de lucru sunt asemănătoare cu cele în uz la seria RS în exploatare (mod A).

— Modul A suscita în continuare interes deosebit datorită accesibilității sale (emisie de 145,9 — recepție pe 29,4 MHz). Sateliții RS5,7 și 8 desă cu un stagiul important în cosmos (lansați în decembrie '80) funcționează normal și sunt foarte solicitati în special la sfîrșit de săptămână. Iată și o listă a indicativelor YO cu care am fost în QSO via satelit - mod A - în perioada 31.01.75 - 01.04.85 în ordine cronologică: YO4PT, 9CN, 2FP, 2BC, 9KPI, 8KAE, 7VS, 2BBW/3, 2BIN, 7CKQ, 7CJI, 5BYV, 8BSE, 5KAS/p, 6Afp și 5TP.

— OSCAR lo în parametri normali, traficul mai puțin intens permite totuși QSO-uri interesante cu toate continentele pe parcursul unui ciclu de orbite.

TINY BASIC PENTRU UUS-isti

Perseverez în ideea că ultrascurtările, de regulă promotorii ai nouului în tehnică, adoptă tot mai mult sistemele conduse de microprocesoare în activitatea de radioamatör. Date fiind existența limbajelor din familia BASIC în multe microsisteme este destul de facilă implementarea softurilor scrise în aceste limbaje.

Programul prezentat în continuare permite stocarea unor liste de indicative cu date de log (gen YODXC, diplome etc) din care se pot extrage la cerere indicativele dorite, se pot adăuga noi indicative la listă etc. Programul poate fi extins și cu o subrutină deordonare alfa-numerică.

```
10 REM "LISTA CALLS LA MEMO HEX Dþþþ"
20 PRINT "L I S T A C A L L S U U S "
30 GOTO 180
40 PRINT "INDICATIVUL CAUTAT"
41 A=INCH.:OUTC.A:B=INCH.:OUTC.B
42 C=INCH.:OUTC.C:J=0
50 FOR X=0 TO 2þþþ
60 Y=PEEK((HEX Dþþþ)+X)           limita de 2000 octeți
70 IF Y=0 GOSUB 110
80 NEXT X
90 IF J=1 GOTO 180
```

```
96 PRINT "REGRET NU ESTE IN LISTA"
100 END
116 R=PEEK((HEX D666)+X)
120 IF A # R RETURN
136 S=PEEK((HEX D666)+1)
131 IF B=46 GOTO 156
140 IF B # S RETURN
156 PRINT:0$((HEX(D666)+X))
160 J=1:RETURN
170 PRINT
180 PRINT "COMENZI"
190 PRINT "G..... CAUTA"
200 PRINT "S..... STOP"
210 PRINT "M..... MEMOREAZA"
220 Z=INCH.
230 IF Z=71 GOTO 40
240 IF Z=83 CALL (HEX 6666) subrutina de ieșire
250 IF Z=77 GOTO 366
260 PRINT:GOTO 220
300 L=HEX(D666):INPUT "NR.RINDURI" I nr.indicativelor
310 FOR K=1 TO I
320 @ (K)=L
330 I$ @ (K)
340 L=L+LEN+1
350 NEXT K
360 PRINT "TERMINAT"
370 GOTO 180
380 REM " PROGRAM SCRIS DE YO2IS "
390 REM " TIMP DE CAUTARE PTR 2666 OCTETI CCA 36 SEC"
```

73 Szigy

— 0 —

YO VHF-UHF-SHF TOP

Incepind cu acest număr vom publica trimestrial un TOP al stațiunilor YO în diferite benzi de unde ultrascurte. Se vor respecta următoarele indicații:

- toate rapoartele vor fi efectuate din același QTH locator, fix sau portabil;
- nu sînt valabile legăturile efectuate prin relee active și sateliți.

Pentru a putea completa topul, vă rugăm a ne comunica datele cuprinse în tabelul de mai jos.

Redacția nu solicită justificarea datelor cuprinse în tabel. Răspunderea asupra comunicărilor făcute revine în totalitate autorilor.

Call:	WW QTH Locator:						
Band	DXCC	WKD	S.WKD	TROPO ODX	AURORA ODX	MS ODX	Es ODX
144 MHz							

432 MHz				
1296 MHz				
2320 MHz				
3456 MHz				
5760 MHz				
10368 MHz				

DXCC WKD = nr. ţărilor lucrate

S.WKD = nr. carourilor mari lucrate (LH, MF, KF etc
KN14, KN25 etc)

ODX = distanță în km.

CRONICA QSO TROPO

70 cm - YO4AUL - WKD - 08.10.84

UB5ICR SH39h, UB5IAV SI7be, UT5YG SI7be, UB5IXW SI86c, UB5MMB
TI65b, UB5IEI TH62b, UA6LGH TH65a(first UA6-YO QSO în 70 cm)
UB5MKG TI65b; prietenul Cornel este interesat în skeeds pe
432 și 1296 MHz.

CRONICA QSO MS

2 m - YO7CJI (LF77f - KN15PB) - WKD:

30.04.84 - 02.00	DL3AAL	FM	27/27
04.00	DK6AS	FM	27/26
01.05.84 - 02.00	PAØHWM	CK	26
06.00	SM6AFH	GQ	26
02.06.84 - 22.00	SMØHAX	IT	26
03.06.84 - 02.00	OZ1FDJ	GP	27
04.06.84 - 02.00	PA3APH	CL	27/27
06.06.84 - 20.00	Y23FG	FM	26/26
22.00	DK3FW	EM	28/28
07.08.84 - 22.00	PA3CAP	DM	36
10.08.84 - 00.00	PA2VST	CM	27/26

CRONICA QSO Es

2 m - YO6AFF - WKD:

08.06.84				17.06.84			
13.24	EA3CHI	BB	59/59	10.01	EA3ARZ	BB	59/59
16.30	GM6JFP	YS	56/56	08	EA3EHQ	AB	59/59
.48	GM6LXN	YS	56/56	.18	EA2AX	ZB	59/59
19.06	OZ1AZZ	FR	59/59	.32	EA3AIR	BB	59/59
.10	OZ3GW	FQ	59/59	.37	EA3BEW	BB	599/599
.11	OZ9QV	GP	59/59	.38	EA3AVV		599/599
.12	LA6HL	CS	59/59	.42	EA3ADW	BB	599/599
.13	LA1ZE	CS	59/59	.46	EA3DJL	BB	59/59
.20	OZ1FGP	EQ	59/59	13.53	UO5OB		579/579
.24	SM6EOC	GQ	59/59				
.24	SM6AFH	GQ	59/59				

2 m - Y07VS (LE6PG - KN14WH) WKD - Tx:60 w HF; ANT: SWAN
Rx: BF 981

03.06.84		25.06.84	
08.39 F6CKZ	AJ 59/55	13.26 UA5YAF	TE 579
.40 0Z6DN/p	57	.30 UG6AD	WA 599/559
09.42 5B4JE	QU 59/59	29.06.84	
(tx 10 w; ant V /4)		16.37 DL8BAD	EN 59 /57
08.06.84		15.07.84	
16.25 F6CPR	YI 57/57	16.26 UG6AD	WA 599/579
20.01 LA6HL	CS 599/559	.07 UD6DB	YA 569/569
17.06.84		06.08.84	
07.45 I5HBQ	FD 599/599	11.30 - 12.34 20	statiile F
08.44 F1FVP	ZF 59/56	12.37 GJ4ICD	YJ 59/59
09.58 EA2LU	ZC 59/58	.51 GJ8EZA	YJ 59/59
10.02 F1GMN	AD 59/59	13.04 G4DGU	YK 59/59
.20 EA1CYE	YD 59/59	.08 GW4CQT	YL 59/59
10.34 - 11.48 F6ELI, F6EGD, F1HMR, F1DVI, F6EGD, F1FFP, F1GHX, F6FHP, F6IPQ F1BVJ, F1GGS	59/59		

0

CONCURSURI UUS ORGANIZATE DE A.R.I.

06. -	07.07.85	14 - 14	UTC INTERNATIONAL	VHF/UHF/SHF
	04.08.85	07 - 17	ALPI ADRIA	VHF
	15.08.85	07 - 11	FIELD DAY FERRAGOSTO	UHF/SHF
		12 - 17	" "	" "
	18.08.85	07 - 17	FIELD DAY SICILIA	VHF
07 -	08.09.85	14 - 14	I A R U	VHF

Lugurile se vor expedia la IOPSK, P.O.Box 65, ØØØØØ Fiumicino Airport, Rome, Italy.

AGCW - DL VHF CW CONTEST

- data	= 04.09.85
- ora	= 19.00 - 23.00 UTC
- QRG	= 144.010 - 144.150 khz
- apel	= CQ AGCW TEST
- categorii	= A = output max = 3,5 w RF B = output max = 25 w RF C = output peste 25 w RF
- controale	= RST + nr.de ordine al legăturii începînd cu ØØ1 + categoria de participare + WW QTH loc. (ex: 599ØØ1/C/KN25SQ)
- punctaj	= 1 QSO între categ. A - A = 9 pct A - B = 7 pct A - C = 5 pct B - B = 4 pct B - C = 3 pct C - C = 2 pct
- multiplicator	= fiecare QTH loc careu mare = 1 pct fiecare țară DXCC = 5 pct
- scor final	= suma punctelor din legături se înmulțește cu

suma multiplicatorilor

- condiții speciale = fiecare stație (fixă sau portabilă) trebuie să fie operată de un singur operator fiind interzis ori și ce ajutor al altui operator
- nu sunt valabile legăturile via satelit sau retranslatoare active
- pînă la 20.09.85 la Edmund Ramm - DK3UZ, P.O.Box 38, D-2358 Kaltenkirchen
- log

YO VHF TOP - 144 MHz - 15.05.1985.

Nr.	Call	QTH	DXCC WKD	S WKD	TROPO	AURO	MS	Es
1	Y02IS	KN05	49	306	1560	1775	2095	2550
2	Y07VS	KN15	36	177	1563	2160	2195	2202
3	Y06AFP	KN26	29	170	1380	1175	2220	2138
4	Y04AUL	KN44	28	139	1156	--	1620	2448
5	Y05NU	KN17	?	79	1250	--	1060	--
6	Y04YT	KN44	?	74	1156	--	--	2287

YO UHF TOP - 432 MHz - 15.05.1985

1	Y02IS	KN05	8	29	1020	--	--	--
---	-------	------	---	----	------	----	----	----



IN ATENTIA COLABORATORILOR NOSTRI !

Materialele ce se trimit spre publicare vor fi dactilografiate sau scrise de mîndă lizibil iar schemele pot fi întocmite și în creion. Schemele aparatelor realizate vor fi însotite și de desenele circuitelor imprimate (dacă este cazul) cu implantarea pieselor. Aceste materiale se vor expedia pe adresa:

RADIO CLUBUL JUDETEAN BRASOV - pentru buletinul informativ RADIOAMATORUL - căsuță postală nr. 98, 2200 Brașov 1 ..

OTC de YI...

Prof. Ines Zalaru - YO6ZI



Mulți dintre dumneavoastră ați observat, probabil, că sunt din ce în ce mai numeroase familiile de radioamatori. Dacă mă refer la acest fapt numai în cadrul YO, constatarea este mai mult decât imbecurătoare.

Nu este vorba numai de perechile OM - XYL ci și de familiile unde fiile și fiicele au imbrățișat și ei pasiunea unuia sau a ambilor părinți.

Orientarea tinerei generații către acest complex sport tehnico-aplicativ este o sarcină a noastră, a tuturor, cu atât mai mult cu cît ne aflăm anul acesta în cadrul manfestărilor care au loc cu ocazia Anului Internațional al Tinereții.

Alături de frumoasele diplome cuprinse în programul de diplome YO ar fi o interesantă realizare (în acest context) înființarea unei noi diplome YO numită (de exemplu) "Familia YO" și al cărei regulament să impună necesitatea de a lucra (recepționa) membri radioamatori ai aceleiasi familii.


Sperind în posibilitatea realizării unei asemenea diplome am încercat să realizez o mică statistică a familiilor de radioamatori din YO, pentru ca cei interesați să poată deja lucra și obține confirmările acestor radioamatori (mai ales ale YL și XYL!). Nu i-am notat decât pe prietenii radioamatori pe care i-am găsit în YO CALL BOOK sau am lucrat cu dinsăii. Dacă dvs, cititorii acestei rubrici, mai cunoașteți și alte familii vă rog să completați această listă.

Y02ALS/Y02BYU, Y02FP/Y02CAT, Y02BBB/Y02CCV, Y02CHQ/
Y02CHR, Y02IS/Y02DM, Y02IO/Y02IQ, Y03RF/Y03ARF, Y02AGY/Y02DGR,
Y03CG/Y03YL, Y03JH/Y03DLF, Y03ZM/Y03CZM, Y04BII/Y04CCW, Y04BJE/
Y04COM, Y04WU/Y04UJ, Y04ZL/Y04ZY, Y05DS/Y05AMO, Y05NZ/Y05EHN,
Y05AFJ/Y05BJW, Y05BKD/Y05CRK, Y06AFN/Y06AFQ, Y06MD/Y06ALD/Y06SC,
Y06BMA/Y06BRX, Y06MZ/Y06FAP, Y06EZ/Y06ZT, Y06BTW/Y06BUB, Y07AWN/
Y07BSQ, Y07FO/Y07BSR, Y07VS/Y07CJH, Y08CAR/Y08CHI, Y08MI/Y08MQ,
Y08CQR/Y08CQS, Y09AGM/Y09CYL, Y09AQC/Y09BOM, Y09VI/Y09IL,
Y09HI/Y09AFZ.

In numărul 3/1983 al buletinului nostru am publicat condițiile de obținere ale diplomei "Familia" eliberată de DIG. O altă diplomă ale cărei condiții pot fi îndeplinite într-un timp mai scurt este "The Family Award" al cărei manager este: William C. Holliday - WALEZA, 22 Trudy Terrace, CANTON, Mass. 02021, USA. Diploma se eliberează în trei clase: clasa I - 60 pct, clasa II-a - 40 pct și clasa III-a - 20 pct. Fiecare membru radioamator al unei familii valorează un punct. Lista GRC trebuie să cuprindă în afara elementelor obișnuite și numele și prenumele fiecărui membru radioamator al familiei. Costul: lo IRC.

Vă dorim succes și aşteptăm propunerile dvs pentru diploma Familia YO!

S W I

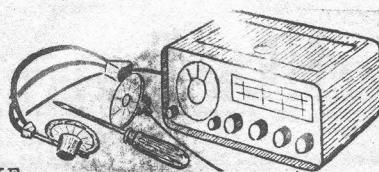

UN RECEPTOR CU SUPER REACTIE

Acest receptor de o construcție foarte simplă dă mari satisfacții în ciuda componentelor cu totul obișnuite și puține. Nu are decit un tranzistor dar permite o recepție confortabilă în frecvențele de la 90 - 190 MHz, putind deci recepționa stațiuni de radioamatori în banda de 2 metri.

FIG1 $T_1 = 4F102$


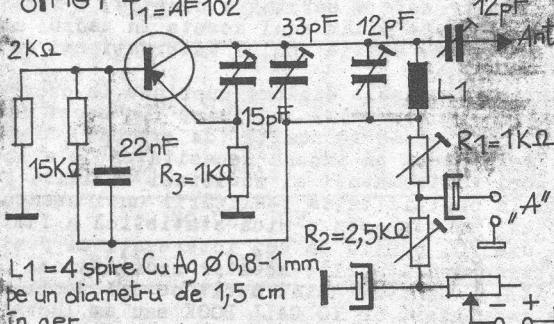


FIG2

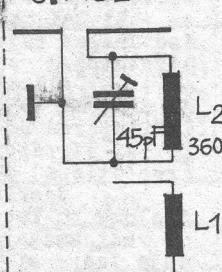

Schema din fig.1 este foarte simplă și nu necesită comentarii prea multe. Conexiunile trebuie să fie foarte scurte. Rezistențele R_1 și R_2 sunt numai pentru reglaje și cind totul este pus la punct vor putea fi înlocuite prin rezistențe fixe de valori corespunzătoare. R_3 poate fi înlocuit cu un soc. Cele mai bune rezultate au fost obținute cu tranzistorul AF 102. Nu este nevoie decit de o antenă telescopică, dar pentru obținerea unor rezultate mai bune se poate utiliza o antenă directivă și în acest caz se recomandă circuitul de intrare din fig.2. Iesirea A este pentru cască, dar un amplificator de joasă frecvență este recomandabil pentru o audiere mai confortabilă.

PREAMPLIFICATOR DE ANTENA

Acest mic montaj are ca scop îmbunătățirea sensibilității unui receptor. Schema este clasică, preamplificatorul aperiodic folosind un singur tranzistor cu siliciu obișnuit.

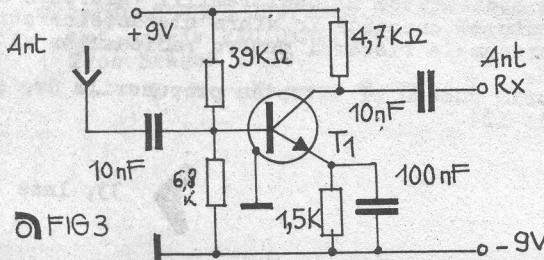


FIG3

$T_1 = BF\ 173$
 $BF\ 199$
 $BF\ 224$
 $BF\ 185$
 $BF\ 197$

AMPLIFICATOR DE AUDIOFRECVENTA PENTRU CASCA

Acest amplificator de joasă frecvență cu un consum redus de energie se poate folosi după receptorul cu super reacție descris anterior. Schema este prezentată în fig.4. Tranzistorii sunt obișnuiți și nu va fi nici o problemă în a-i găsi. Celelalte componente sunt clasice. Alimentarea se va face cu o tensiune între 4,5 - 9 volți. $T_1 = T_2 = BC 109$ (BC 149, BC 173, BC 209, BC 329 etc). $2,7\text{ k}\Omega$

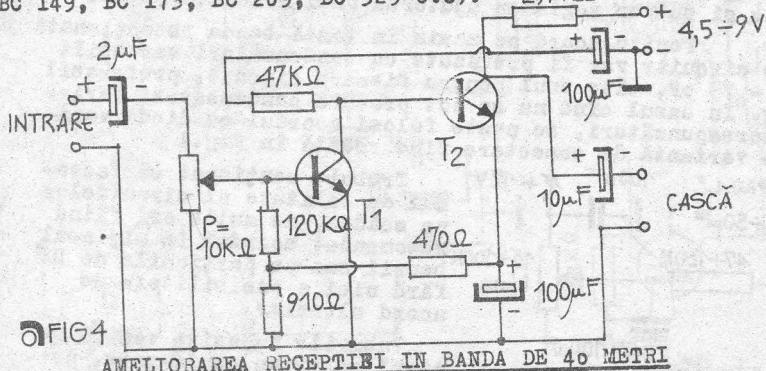


FIG 4

AMELIORAREA RECEPTIEI IN BANDA DE 40 METRI

Sunt bine cunoscute dificultățile pe care le întâmpinăm la ascultarea benzii de 40 metri în orele de seară cind uneori este aproape imposibil să receptionăm semnalele emise de stațiunile de radioamatori datorită interferențelor.

Pentru a elimina acest neajuns, procurăți-vă (sau construiți-vă) un atenuator de 6, 10 sau 20 dB și plasați-l între antenă și receptor crescând în același timp cîstigul în RF sau MF pentru a compensa pierderea suferită. Veți fi surprinși de rezultat!

Explicația este următoarea: semnalul receptionat este atenuat proporțional cu valoarea atenuatorului, dar produsele de intermodulație sunt mult mai atenuate decât semnalul util. O schemă de atenuator este propusă în fig.5.

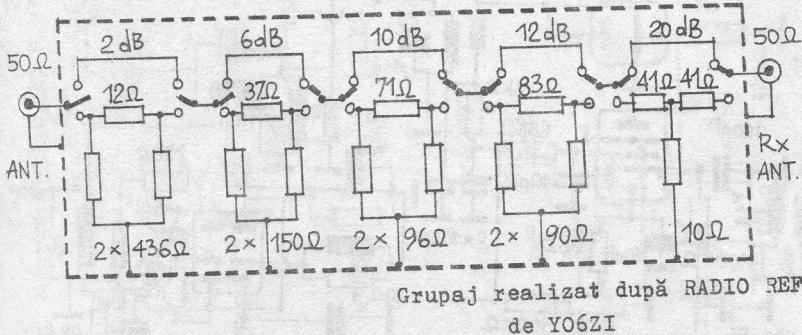


FIG 5

AMPLIFICATOARE DE RADIOFRECVENTA

Prof. Andrei Ovidiu - Y07DAO

Amplificatoarele de radiofrecvență prezentate în continuare sunt destinate receptoarelor ce funcționează în benzile de unde scurte și ultra scurte alocate radioamatorilor. Circuitele acordate vor fi construite funcție de tipul carcasei, miezul și diametrul conductorului de bobinaj etc și se vor regla cu ajutorul unui grid-dip-metru.

Pentru acord pe maxim în toată banda recepționată aceste circuite vor fi prevăzute cu condensatori variabili de 25 - 75 pF, cîte unul pentru fiecare circuit, preferabil monoax. În cazul cînd nu se pot procura condensatori variabili corespunzători, se poate folosi acordul cu diode vari-cap, o variantă de conectare fiind redată în fig.1


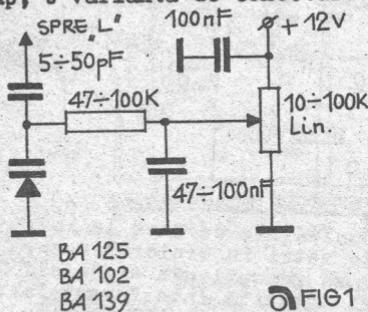


FIG1


Trebuie menționat că factorul de calitate al circuitelor va scădea, de multe ori fiind recomandat acordul în mijlocul benzii sau pe porțiunile de DX fără nici o posibilitate de acord ulterior.

Tuburile folosite vor fi de tipul celor cu pantă mare, preferabil variabilă, pentru a se putea aplica RAA: EF 183, 6BA6, 6BZ6, EF 89, 6K4P, 6J1P, EF 80 etc. În cazul cînd de folosesc triode se recomandă: ECC 88, ECC 189, EC 98, EC 92, ECC 85, 6H1P etc., sau nuvistoarele: 6CW4, 6C51H, 6CS2H. Tranzistorii bipolari recomandați sunt: BFX 89, BF 200, BF 181, BF 183, BF 198, BF 199 etc. Tranzistorii tip FET: BF 245, BF 244, MPF 102, KP 303, BFW 10, BFW 11, BFW 12 etc.

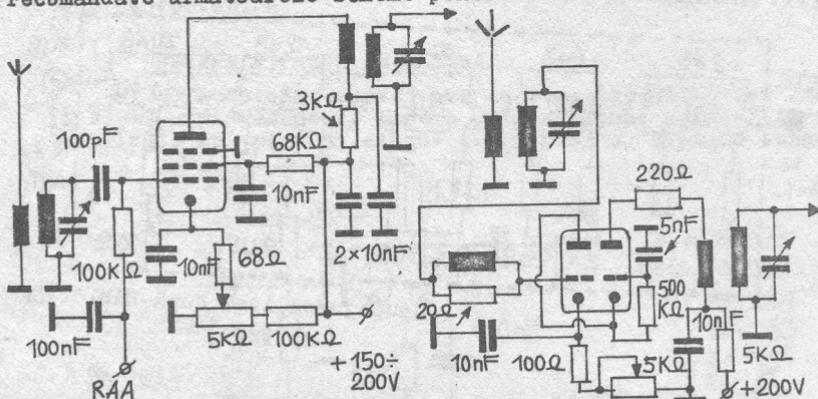In cazul în care etajul amplificator de radiofrecvență este prevăzut cu MOS-FET sunt recomandate următoarele tipuri: BF 961, BF 981, BF 900, 40673 etc. În continuare sunt recomandate următoarele scheme pentru unde scurte.




SCHEME RECOMANDATE PENTRU U.S.



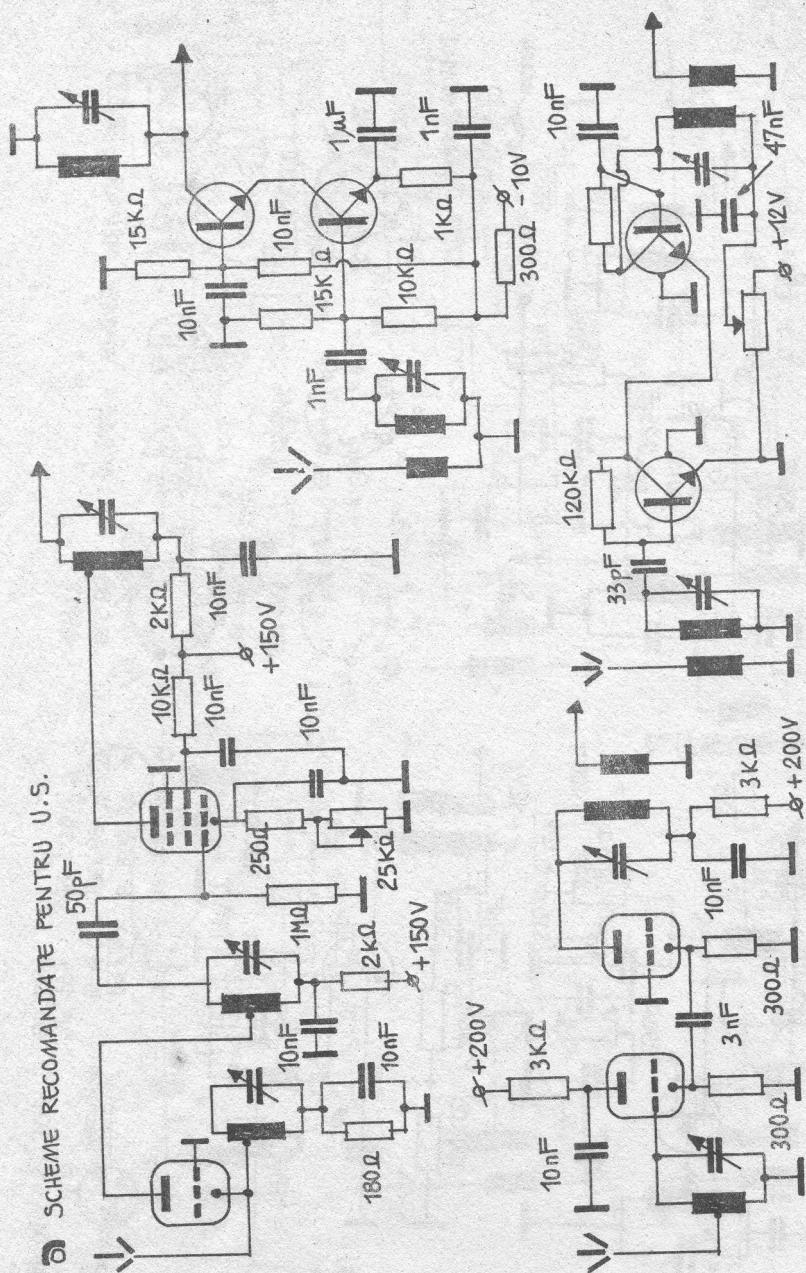


a) SCHEME RECOMANDATE PENTRU

U.S.S. (144 MHz)

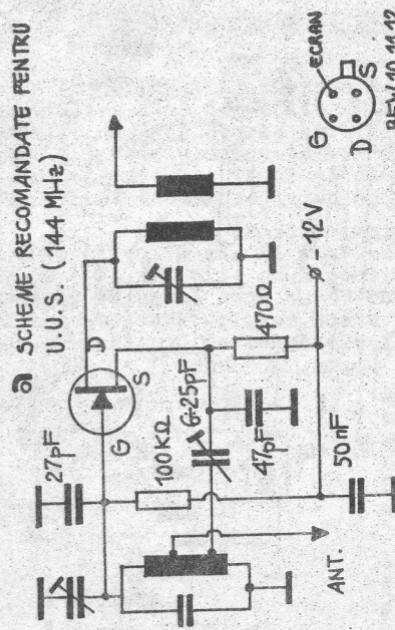


- 100 -

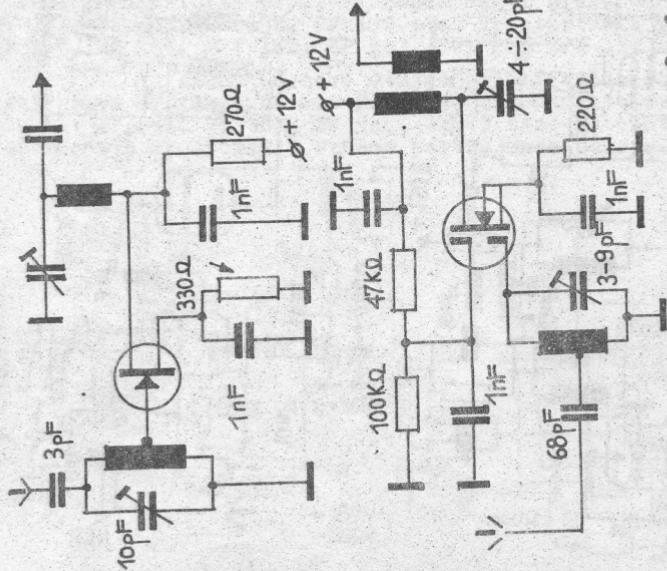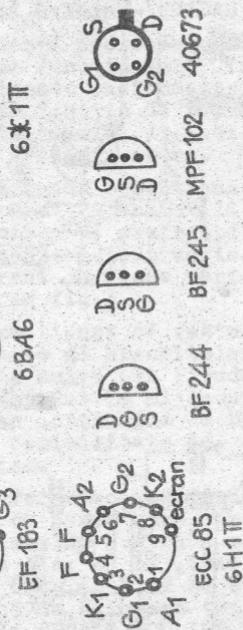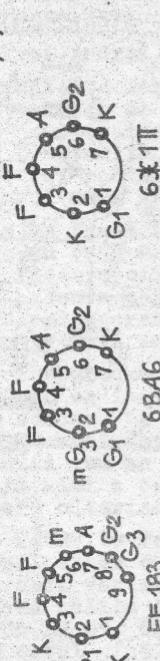

BF 180 BF 200 B C
BFX 89 BFY 90 E M
BF 199 BF 254
BF 961, 981, 900

BF 244 BF 245 MPF 102 40673

ECC 85 6H11T
ECC 85 6H11T

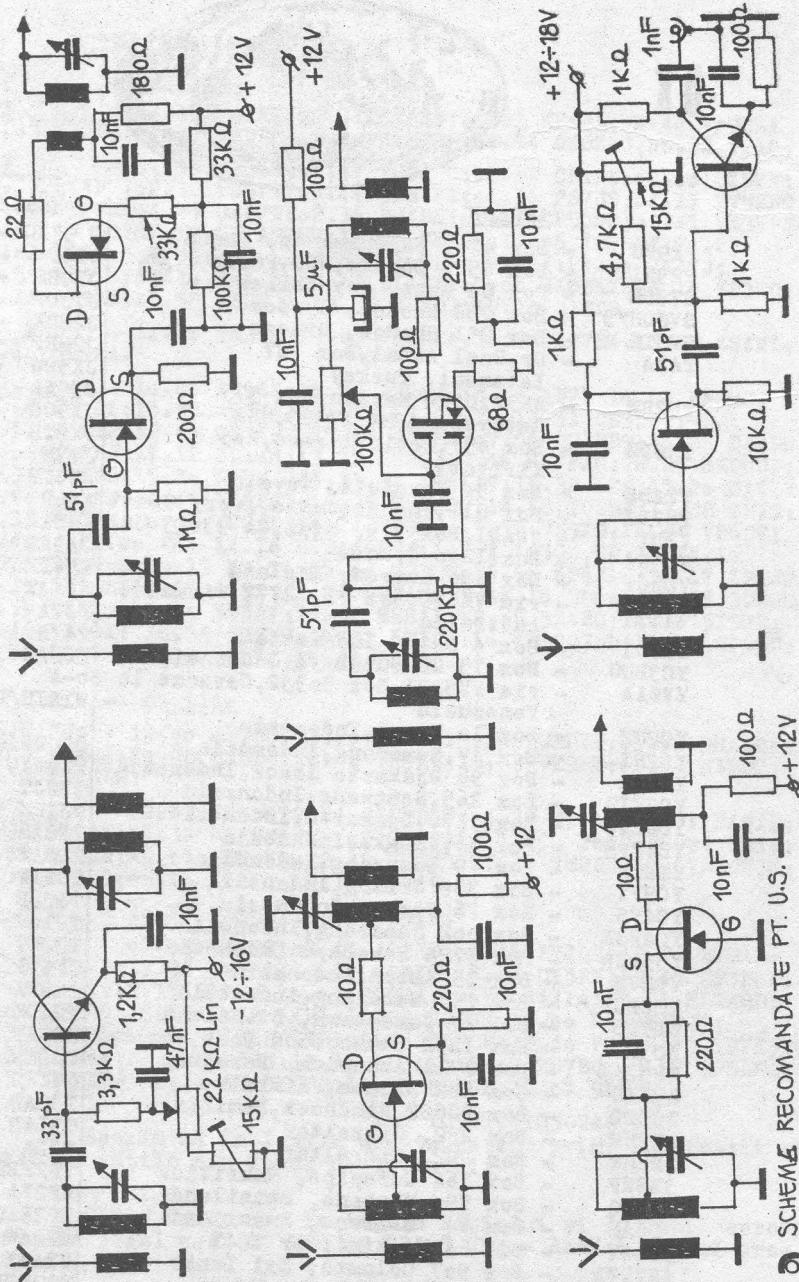

SCHEME RECOMMANDÉ PT. U.S.

DX

DX



ADRESE

- P29FG - Box 4163 Wapenamanda, Papua
 P29NLD - Box 6520 Boroko, NCD, Papua
 S79SM - Box 84 Mahe, Seycheiles
 SVØDH/5 - Box 282 Rhodos, Greece
 SV5TS - Box 251 Rhodos, Greece
 TA1A - Dr.Unal Akbal, Box 787
 Istanbul, Turkey
 TU2NW - AK3F, Mike Hayden, Box 573
 Gettysburg, PA 17325, USA
 T3ØDB - Box 457, Betio Tarawa, Rep.of
 Kiribati
 T2ADE - Box 5, Funafuti, Tuvalu
 TU2BS - Box 811, Yamoussoukro, Ivory Coast
 V3DX - N6ADI, Box 379, Ojai, CA 93023 USA
 V85GA - Box 1200 Brunei
 VS6CT - Box 180 Harrow, England
 VK9MR - via VK6WU, Box 71, 2777 Winmalee
 Australia
 YB2DI - Box 4 Solo, Indonezia
 YC3BUU - Box 73 GB Surabaya, Indonezia
 YVØAA - via YV5DFI, Box 50332, Caracas 10
 Venezuela
 YC2UE - Box 10 Togal, Indonezia
 YC2HI - Box 17, Semarang, Indonezia
 YBØJH - Box 96 Djakarta 10002, Indonesia
 YC2EIZ - Box 265, Semarang, Indonezia
 YCØBQJ - Box 3176, Djakarta, Indonezia
 YC4FPE - Box 14, Bangka, Indonezia
 YC2IK - Box 79 Sumarang, Indonezia
 YC9VX - Box 359 Sorong, Indonezia
 YC4FS - Box 76 Bangka, Indonezia
 YC2BSE - Box 002 Semarang, Indonezia
 YC3CUR - Box 5228 Surabaya, Indonezia
 YB8VM - Box 33 Ambon, Indonezia
 YC2BGZ - Box 151 Semarang, Indonezia
 ZD7BB - Box 17 Jamestown, St.Helena
 ZS3KC - Box 1232 Swakopmund 9000, Namibia
 ZP5JAL - Box 1311 Asuncion, Paraguay
 Z21AO - Box 502 Selous, Zimbabwe
 ZS3TL - Box 22882 Windhoek, Namibia
 ZB2HM - Box 292, Gibraltar
 ZB2HW - Box 292, Gibraltar
 3B8FP - Box 164 Curepipe, Mauritius
 3D6BQ - Box 780 Mbabane, Swaziland
 3D6AR - Box 64 Mbabane, Swaziland
 3D6AN - Box 64 Manzini, or WK4Y
 4S7PVR - Box 907 Colombo, Sri Lanka
 5Z4DJ - Box 99111 Mombasa, Kenya
 5L2AY - Box 3485 Monrovia, Liberia

QSL via:

- J 37XC - W 2BJI
 J28DM - F 6 GYF
 J39BS - WB2LCH
 J73DF - N4CRU
 J28DX - F1CFD
 J28EF - ON4ASZ
 JX5DW - LA9PCA
 JY9AA - WA3HUP
 JY9CQ - WB3CQN
 JY9TS - WA3HUP
 J73M - W2OB
 JY4MB - DJ3HJ
 KW6P - W6-Buro
 KHØAC - KS7A
 OA3AK - W8AVH
 KH6XX - OE3WWB
 NP4AT - KP4EQF
 PJ7A - K1AR
 P47N - W5AT
 PJØAD - W2OY
 5ø-A
 W1BIH/PJ2 -
 WIKDD
 SVØDF/9 - K8CW
 TZ6FIC - F6CRS
 TU2JT - F6CXV
 TJ1QS - F6DZU
 TR8AH0 - DK1PO
 TRØAB - F6AJA
 TU2IF - HB9APF
 TL8ER - F6GQK
 TJ1AF - N4IAM
 T32WI - T12J
 TF5TP - DL5MQ
 TG9NX - N4FKZ
 T2ADX - JA2VUP
 T2RAR - JA2VUP
 T2RTY - JA2VUP
 T2YKC - JA2VUP
 T32AB - N7YL
 T3LAB - N7YL
 T3LA - N7YL
 VP2KBZ - VE3KZ
 VP2VA - VE3MJ
 VP2EAG - KJØD
 V2AAW - NØDH
 V2AJI - W2BJI
 VP2KBV - KCØFW
 VP2KD - WA6ZEF

CRONICA DX

— martie —

3,5 MHz - 04.13 HC1XN; 04.31 9Y4SO; 01.03 KP4FL; 02.40 VP9HK;
00.49 HH2MC; 04.03 VP9LE; 01.20 HI8RGR; 04.54 CE0ZIJ; 00.32 V2AO;
7 MHz - 01.30 VP9LE; 01.47 VU2AJR; 02.04 CE1BE; 03.00 6Y5HN;
02.33 5Z4PR; 02.32 TG9VY; 03.44 5N8AFE; 04.16 PS7JS; 04.17 YV5EDC;
04.10 TI2WW; 04.23 OA4FT; 02.36 FM4DN; 02.41 CP5OPS; 02.41 VE3KFE/
4U; 03.48 CO2CF; 18.08 A92NH; 18.50 VK7HA; 19.05 YC2DNT; 20.25
GU4WRP; 21.05 VI3OT; 16.58 YC5NDU; 05.23 OA4ZV; 21.00 VK3VJ;
17.55 YB0TK; 05.10 HK4IZ; 18.57 ZL1PV; 05.00 HK0BKX; 20.10 ZS3KC;
18.24 S79SM; 18.58 YB2BOT; 19.25 YB2DI; 19.45 D44BS.

14 MHz - 12.20 VK3MO; 13.03 VK2ESA; 14.24 4S7EA; 13.48 ZS4NL;
14.10 HL9AA.

21 MHz - 10.40 A71BK; 16.55 A22TJ; 13.02 A92P; 14.28 CN8MC;
13.00 C53EZ; 15.35 W9DCG/G6A; 13.03 CX7IU; 13.51 CE3DNP;
13.53 CX1TH; 12.53 CX3ABR; 15.14 CE6EZ; 07.56 DU1DBT; 16.38 D44BC;
13.02 EL2FJ; 17.12 ELLAH; 13.12 HH2Q; 12.16 HK7FAU; 20.25 HK2GUP;
13.30 J28EB; 15.30 NR5M/KP5; 13.59 LU4LAV; 15.38 L2X; 15.20 OA4ZV;
16.00 P21AP; 16.45 PY0FNI; 15.25 TR8SDP; 14.48 TU4BR; 13.38 TR1G;
14.35 TG9NX; 10.45 VU2KI; 14.24 VQ9YR; 07.52 VK9XB; 16.04 VS6CT;
08.00 - 11.00 VK; 14.10 N2BA/VP2M; 14.04 YO3QK, UD, ZA; 13.10
YO3ZR, YB, BBM; 20.13 YO6XA; 16.00 ZD7CW; 16.50 ZP5JAL; 16.17 Z21AO;
16.11 ZS3HL; 11.38 Z9B; 12.24 DL7AH/3X; 14.16 3D6AK; 14.35 3D6BU;
16.57 5V8WS; 15.54 5T5RY; 14.02 5R8AL; 12.05 5Z4EQ; 14.16 5X5WR;
13.43 5X5GK; 16.55 5H3HM; 16.32 6W1JN; 10.08 8Q7RD; 13.55 8P6CC;
15.50 7P8CM; 15.10 9J2YM; 15.45 9J2BO.

— aprilie —

3,5 MHz - 19.40 4S7BU; 19.20 K9ZZ; 19.29 VU2DVP; 21.03 9H1EU;
19.55 5B4NA; 20.38 CN8CC; 18.02 VK9XJ; 18.31 VK9XB; 03.44 HI8JO;
04.38 TI2EWR;

7 MHz - 22.49 HH7PV; 22.40 LU1DJH; 04.38 J37AH; 05.51 EA9IE;
19.35 OD5ZX; 01.12 K3UUC/PJ6; 09.10 TA1A; 14.38 TA1C; 06.24 TA1E;
18.59 TZ2XN; 19.01 VU2AKB; 22.49 VK9XG; 17.18 YB2BU; 17.47 YC0CN;
23.30 ZB2EO; 05.10 ZL2CA; 18.10 8Q7AV.

14 MHz - 10.27 ZL3QN; 19.08 VK3YF.


21 MHz - 07.54 A4XJZ; 08.45 AP2KD; 08.45 BY1QH; 08.20 BY8AA;
13.28 CT3ET; 13.36 CX6CO; 14.12 CP8IH; 15.06 CX5RV; 12.45 CE3FGV;
09.06 DX1N; 15.15 EL2FJ; 10.05 FT8XA; 10.36 H44IA; 07.24 HLLAQB;
08.43 JY8AD; 15.55 6Y5FS/KP1; 11.52 P29JS; 15.00 K3UOC/PJ7;
08.38 ST2SS; 09.41 DL8YR/ST2; 09.45 VQ9CK; 12.40 VQ9DG; 09.19VK9XG;
09.15 Z21AP; 08.31 Z21GN; 13.15 ZS3IL; 15.07 ZD7BJ; 15.52 ZP5LHQ;
08.31 LA7XB/3B8; 11.37 5X5BD; 11.38 9V5JB; 12.02 9N1RNK.

Tnx YO9HT, YO3-2483/BU.

Sperăm că în luniile următoare vom primi informații și
despre noutățile din banda de 10 metri!

• CE0AE sa întors în insula Paștelui și lucrează aproape
zilnic în jurul orei 19 UTC pe 28495 KHz - dacă îl ajută pro-
pagarea!

- RZ1LOWA (ex UK1PGO) se audă de astăzi de la des din Frantz Josef Land pe 14210 KHz de la ora 14 UTC.
 - ZX0ECF este prima stație de radioamator braziliană participantă la o expediție în Antarctica.
 - În fiecare sămbătă începând cu ora 09.30 UTC pe 3690 KHz în SSB, iar duminica de la ora 12 UTC pe 7030 KHz în CW are loc NET-ul BENELUX QRP.
 - FT8XA (op.F6EUX) este QRV în CW de pe ins.Kerguelen.
 - T3OBY se audă de la 14315 KHz începând cu ora 08 UTC.
 - SPDXCLUB și-a sărbătorit recent 25 de ani de la înființare. Actualmente clubul numără peste 300 membri din care peste 100 au confirmate peste 300 de țări DXCC iar peste 100 de membri au între 200 și 300 de țări confirmate.
 - Pentru legăturile efectuate în perioada 12 - 29.04.85 cu BY1PK și BY1QH, op.Chuck, QSL-urile se expediază la WGFPAH.
 - XX9UT, op. Yoshi Hayashi - JA1AUT - a fost activ între 27.04 - 08.05.85 în special în CW pe 3505 și 7005 KHz, iar în SSB pe 3795 și 7083 KHz.
 - 3X4EX, Arild, a făcut QRT pe 6 iunie 1985.
 - GB4LI, a fost o expediție în insula Lundy (canalul Bristol) efectuată între 11 - 18.05.85; QSL via G4NWZ.
 - FO0XX - expediția YASME a ajuns în insula Clipperton cu întârziere din cauza WX-ului nefavorabil, motiv pentru care nu a mai lucrat nici din XF4. În 07.04.85 a fost auzit pe 7009, 04.30 UTC, RST 429, lucrind cu stațiuni din JA și W. În 12.04.85 a făcut QRT.
 - Din insula Midway a fost auzit KB7P/KH4 pe 7092 KHz la ora 07.28 UTC.
 - Din Navassa Isl. lucrează 6Y5NR/KP1 pe 14020 KHz între 12.00 - 17.15 UTC în CW; în SSB pe 14195 KHz între 14 - 18 UTC. 6Y5FS/KP1 pe 7075 KHz la ora 07 UTC și pe 21028 KHz între 15 - 16 UTC.
 - K3UOC/PJ5 din St.Eustatius pe 7002 - 05.03 UTC; 14010 KHz - 19.30 UTC; 21243 KHz - 18.30 UTC.

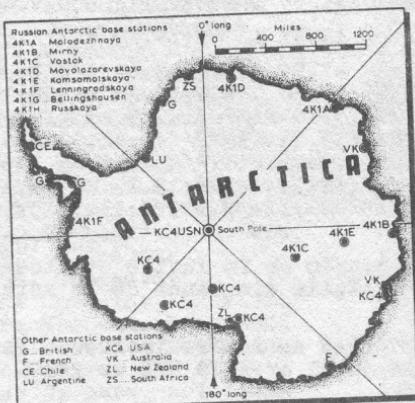

CONCURSURI



CALENDAR COMPETITIONAL TRIMESTRUL III - 1985

— iulie

01 - 31	00-24 UTC	Zilele diplomei SOP	cw + fone
01 - 05	-	Conc. Rep. TLG sală și RGA - CNOP	cw + fone
07	00-24	Canada Day Contest	cw + fone
06 - 07	16-16	Floarea de mină - 144 + 432 MHz	cw + fone
	14-14	OK - PD uus	cw + fone
	00-24	Venezuela	fone
13 - 14	00-24	Campionat Radio Sport IARU	cw + fone
	15 15-17	Cupa Minerului 3,5 MHz	cw + fone
20 - 21	18-18	Columbia	cw + fone
	00-24	Seanet Contest	cw
	15-15	QRP de vară - AGCW	cw
20	16-22	TROFEUL CARPATI - et.I - 144 MHz	cw + fone
21	00-12	TROFEUL CARPATI - et.II "	cw + fone
25 - 27	-	Camp. Rep. RGA - finala Suceava	cw
27 - 28	00-24	Venezuela	cw + fone
	29 12-18	Cupa Minerului - 144 MHz	

— august

03 - 04	20-16 UTC	YO - DX - HF	cw + fone
10	12-16	Camp. Rep. UUS - et.I 144 MHz	cw + fone
	16-18	Camp. Rep. UUS - et.II 432 MHz	cw + fone
	18-22	Camp. Rep. UUS - et.III 144 MHz	cw + fone
11	02-12	YO - DX - VHF - 144 MHz	cw + fone
10 - 11	00-24	W A E	cw
17 - 18	00-24	Seanet Contest	fone
24 - 25	00-24	All Asia DX	cw
25 - 30	-	Cupa UTC - TLG sală + RGA finale	
	31	Cupa Bucovinei TLG sală Suceava	

— septembrie

01	-	UTC	Cupa Bucovinei - TLG sală - Suceava
	00-24	LZ DX	cw
02	15-17	Cupa București - 3,5 MHz - et.III	cw + fone
	19-21	Cupa București - 144 MHz - et.III	cw + fone
07-08	14-14	IARU Reg.I VHF	cw + fone
	00-24	W A E	fone
14 - 15	15-18	S A C	cw
	16 15-17	Cupa Cibin - 3,5 MHz - et.I	cw
21 - 22	15-18	S A C	fone
	23 15-17	Cupa Cibin - 3,5 MHz - et.II	fone

— O —

REGULAMENTE CONCURSURI

• CANADA DAY CONTEST

- categorii = SOSB, SOMB, MOMB, QRP < 5 w
- controale = RS(T) + nr.de ordine al legăturii incepînd cu 001
- punctaj = YO - VE = 10 pct; YO - altă st.= 1 pct.

- multiplicator = cele 12 provincii și teritorii din VE
- scor = suma punctelor din leg. x multiplicator
- termen log = 31.07.1985 la C.A.R.F. P.O.Box 2172, Station D, Ottawa, Ontario, Canada.

● FLOAREA DE MINA

- categorii = A - stațiuni individuale YO
B - stațiuni de club YO
C - stațiuni individuale străine
D - stațiuni dă club străine, toate indiferent categoria sau amplasamentul
- controale = RS(T) + nr.de ordine al legăturii începînd cu 001 + WW QTH locator, indiferent banda
- punctaj = 1 QSO în 144 MHz = 1 pct/km
1 QSO în 432 MHz = 5 pct/km
legăturile cu stațiunile străine se cotează dublu
- multiplicator = nu există
- scor final = suma punctelor realizate în cele două benzi
- condiții speciale = cu aceeași stațiune se poate lucra o singură dată pe fiecare bandă; se vor respecta prevederile Regulamentului de radio-comunicații și a Regulamentului general (cadru) de organizare și desfășurare a competițiilor de US și UUS, ediția 1982 cu modificările aduse și publicate în buletinul informativ al FRR nr.10/1983
- termen log = a 6-a zi după concurs la RCJ propriu și apoi la RCJ Maramures, C.P.220, 4800 Baia Mare 2.-

● VENEZUELA

- categorii = SOSB, SOMB, MOSB, MOMB.
- controale = RS(T) + nr.de ordine al legăturii începînd cu 001
- punctaj = YO - YO = Ø pct (valabil pentru multiplicator)
YO - alte țări = 2 pct
- multiplicator = pe bandă, fiecare district YV = 10 pct
fiecare district W = 10 pct
fiecare țară DXCC = 1 pct
- scor = suma punctelor de pe toate benzile x multiplicatorul de pe toate benzile
- termen log = 15.08.1985 (SSB) și 15.09.1985 (CW) la: Radio Club Venezolano, P.O.Box 2285, Caracas 101, Venezuela.

● COLUMBIA

- categorii = SOSB, SOMB, MOST (multi op./single transmitter)
MOMT (multi op./multi transmitter)
- controale = RS(T) + nr.de ordine al legăturii începînd cu 001
- punctaj = YO - YO = 1 pct
YO - HK = 5 pct
YO - alte țări = 3 pct
- multiplicator = pe bandă, fiecare țară DXCC + districtele HK

- scor = suma punctelor de pe toate benzile x suma multiplicatorilor de pe toate benzile
- termen log = 30.08.1985 la L.R.C.A. Apartado Postal 584, Bogota, Columbia.

● SEANET WORLD WIDE DX CONTEST

- categorii = SOSB, SOMB, MOMB
- contreale = RS(T) + nr.de ordine al legăturii incepind cu 001
- punctaj = YO - HS, YB, DU, 9V1, 9M2, 9M6/8, V85 = 10 pct in 80 si 40 m, si 4 pot in 20,15 si 10 m.
YO - celelalte tari care pot fi lucrate = 5 pct in 80 si 40 m, si 2 pct in 20,15 si 10 m.
- multiplicator = tările valabile a fi lucrate in concurs
- scor = suma punctelor de pe toate benzile x suma multiplicatorilor de pe toate benzile
- termen log = 31.10.1985 la 9M2FK, P.O.Box 13, Penang, Malaysia.
- tari care se pot lucra = A4, A51, A6, A7, A9, AP, BV, CR9, C21, DU, EP, HL, HS, H44, JA, JD1, JY, KA, KC6, KG6/KH2, KH6, KX6, P29, S79, VK, VQ9, VS6, V85, VU2, VU, XU, XV5, XW8, YB, YJ, ZI, 3B6, 3B8, 3D2, 4S7, 5W1, 5Z4, 8Q7, 9K2, 9M2, 9M6, 9M8, 9N1, 9V1.

● CUPA MINERULUI

- categorii = SI, SE, JI, JE.
- contreale = RS(T) + nr. de cod + prefix judet sau BU; nr. de cod transmis la prima legatura este compus din 3 cifre diferite intre ele din care prima trebuie sa fie cea din indicativ; la legaturile urmatoare se transmite nr.de cod receptionat la legatura anterioara.
- punctaj = 1 QSO cu o statiune din Valea Jiului = 10 pct
1 QSO cu o statiune din jud. HD = 6 pct
1 QSO cu o alta statiune YO = 2 pct
- multiplicator = numarul de judelete lucrate + BU (mai putin judestul propriu)
- scor = suma punctelor x multiplicator
- conditii speciale = se vor respecta prevederile Regulamentului de radiocomunicatii si ale Regulamentului de organizare si desfasurare (cadru) a competitiilor de US si UUS, editia 1982, cu modificarile aduse si publicate in buletinul info. al FRR nr.1c/1983
- termen log = a 6-a zi dupa concurs la RCJ propriu si apoi la organizator

● CAMPIONAT RADIO SPORT I A R U

- categorii = A - SO cw; B - SO ssb; C - SO mixt; D - MOMB mixt; A,B,C pot lucra doar 36 ore; pe o banda trebuie lucrat minim 10 minute;
- contreale = RS(T) + zona ITU (28 pentru YO)
- punctaj = YO - zona 28 = 1 pct
YO - EU (fară zona 28) = 3 pct

YO - DX = 5 pct

- multiplicator = pe bandă, numărul de zone ITU lucrate
- scor = suma punctelor de pe benzi x suma multiplicatorilor
- termen log = 10.08.1985 la IARU Headquarters Radio Sport Championship 1985, P.O.Box AAA, Newington, Connecticut, 06111 USA.
- pentru efectuarea a 500 legături sau mai multe se verintocmă și fige alfa-numerice.

● Q R P DE VARA - AGCW

- categorii = A - SO cu puteri pînă la 3,5 w
B - SO cu puteri pînă la 10 w
C - MO cu puteri pînă la 10 w
D - toate stațiunile cu puteri peste 10 w
E - stațiuni de recepție
categoriile A,B,C pot lucra numai 15 ore
categoria D poate lucra numai cu stațiuni din categoriile A,B,C
- controale = A,B,C - RST + nr.de ordine al legăturii începînd cu 001 + puterea în wată
D - RST + nr.de ordine al legăturii începînd cu 001 + QRO
- apel concurs = CQ QRP TEST
- punctaj = YO - YO = 1 pct
YO - EU = 2 pct
YO - DX = 3 pct
stațiunile care lucrează pe frecvență cristal dublează punctajul; se pot folosi cel mult trei cristale pe bandă;
- multiplicator = pe bandă, nr. de țări DXCC + districtele din JA,PY,VE,W,ZS + fiecare QSO cu stațiuni DX
- scor/bandă /final = suma punctelor x suma multiplicatorilor
- scor final = suma scorurilor de pe benzi
- termen log = 25.08.1985 la Siegfried Hari, DK9FN, Spessarstrasse 80, D-6453 Seligenstadt, West Germany.

● W A E

- categorii = SOMB,MOMB; SO lucrează doar 36 ore, restul de 12 ore se pot împărți în maximum 3 etape de pauză;
- controale = RS(T) + nr.de ordine al legăturii incepînd cu 001, putîndu-se lucra numai cu stațiuni din afara Europei
- punctaj = YO - DX = 1 pct
fiecare QTC receptionat = 1 pct
- multiplicator = pe bandă, fiecare țară DXCC lucrată, iar din următoarele țări și districtele: JA,PY,VE, VO,VK,W/ZL,ZS,UA7-0; suma multiplicatoriilor pe benzi se înmulțesc astfel:
 - 3,5 MHz x 4
 - 7 MHz x 3
 - 14,21,28 x 2
- scor final = suma punctelor din legături, plus suma puncte-

- lor din QTC-uri x suma multiplicatorilor de pe toate benzile
- termen log = 15.09.1985 (CW) și 15.10.1985 (SSB) la: WAEDC Committee, P.O.Box 1328, D-895 Kaufbeuren, West Germany.
 - traficul QTC = stațiunile DX pot transmite stațiunilor din Europa QTC-uri constănd din raportarea legăturilor efectuate anterior și anume: ora și minutul, indicativul stației corespondente, nr.recepționat de la stațiunea europeană; exemplu: QTC 4/1/1526/YO9HP/297 - ceea ce înseamnă: a patra serie de QTC pe care o transmite, care cuprinde un singur QTC, la ora 15 și 26 minute UTC a lucrat cu YO9HP de la care a primit numărul 297. O serie de QTC poate cuprinde maxim 10 QSO.

● LZ DX CONTEST

- categorii = SOSB, SOMB, MOMB, SWL
- controale = RST + zona ITU (pentru YO = 28)
- punctaj = YO - LZ = 6 pct
YO - EU = 1 pct
YO - DX = 3 pct
- multiplicator = pe bandă, numărul de zone lucrate
- scor = suma punctelor x suma multiplicatorilor
- termen log = 28.09.1985 la Central Radio Club, LZ DX Contest 1985, P.O.Box 830, Sofia loco, Bulgaria.

● SAC

- categorii = SOMB, MOMB
- controale = RS(T) + numărul de ordine al legăturii începind cu sol
- punctaj = YO - o stațiune din Scandinavia = 1 pct se pot efectua QSO-uri cu stațiunile: JW, JX, LA, LB, LG, LJ, OF, OG, OH, OI, OHØ, OJØ, OX, OY, OZ, SK, SL, SM, TF;
- multiplicator = pe bandă, numărul de districte luate o singură dată, indiferent prefixul
- scor = suma punctelor x suma multiplicatorilor
- termen log = 18.10.1985 la SAC 1985 (cw sau SSB), P.O. Box 306, SF-osolet Helsinki loc, Finland

● YO DX HF

- categorii = SI, SE, JI, JE, SWL
- controale = RS(T) + prefix județ (stațiuni YO)
RS(T) + nr.zona ITU (stațiuni străine)
- punctaj = YO - YO = 2 pct (în afara stațiunilor din propriul județ)
YO - EU = 4 pct
YO - DX = 8 pct
- multiplicator = pe bandă, numărul de zone ITU lucrate
- scor = suma punctelor din legături x suma multiplicatorilor
- termen log = 13.08.1985 la RCJ propriu

- dacă se realizează încă sau mai multe legături pe o bandă este necesar să se întocmească și un bordereu alfa-numeric

● CAMPIONATUL REPUBLICAN DE UUS

- categorii = IS, IJ, ES, EJ
- controale = RS(T) + nr. de cod + WW QTH locator; la prima legătură codul este format din 3 cifre din care prima trebuie să fie cea din indicativ (toate trebuie să fie diferite între ele); la legătura următoare se transmite numărul de cod recepționat la legătura anterioară; la etapele a II-a și a III-a se transmite la prima legătură codul recepționat la ultima legătură din etapa precedentă
- multiplicator = pe etapă, numărul de WW QTH-loc (primele două litere și 2 cifre) lucrate, inclusiv cel propriu; ex: KN25, KN34 etc
- scor/etapă /final = suma punctelor x suma multiplicatorilor
- termen log = suma scorurilor din etape x numărul etapelor din 144 MHz lucrate (max.2)
- termen log = 18.08.1985 la RCJ propriu

● YO DX VHF

- categorii = IS, IJ, ES, EJ, SWL
- frecvențe = 144 - 146 MHz conform planului IARU în cw, fone și mixt
- controale = RS(T) + nr. de ordine al legăturii începând cu col + WW QTH locator
- punctaj = conform regulamentului IARU
 - o- 50 km = 2 pct 151-200 km = 14 pct
 - 51-100 km = 6 pct 201-250 km = 18 pct
 - 101-150 km = 10 pct 251-300 km = 22 pct
 - etc
- multiplicator = numărul de WW QTH locație lucrate (primele 2 litere și primele 2 cifre) inclusiv cel propriu; ex: KNØ5, KN25 etc.
- scor final = suma punctelor din legături x suma multiplicatorilor;
- termen log = a 6-a zi după concurs la RCJ propriu

● TROFEUL CARPATI

- categorii = IS, IJ, ES, EJ, SWL
- frecvențe = 144 - 146 MHz conform planului IARU, în cw fone și mixt
- controale = RS(T) + WW QTH locator propriu
- punctaj = vezi camp. YO DX VHF
- multiplicator = pe etape, numărul de WW QTH locație lucrate, inclusiv cel propriu (primele 2 litere și primele 2 cifre)
- scor/etapă /final = numărul de puncte x multiplicator
- termen log = suma scorurilor din cele două etape x numărul etapelor lucrate
- termen log = a 6-a zi după concurs la RCJ propriu

REZULTATE CONCURSURI

● Cupa Dunării - editia XIII-a - 1985

Regularitate: seniori

1.- Stanislav Zelenov	- UA3VBW	- 4779,6 pct
2.- Janeta Manea	- YO3RJ	- 4766,2
3.- Tudor Kaikiev	- LZ1BP	- 4664,2

: juniori mari

1.- Valentina Varlam	- YO3CRJ	- 2856
2.- Nikolai Gueliassevici	- UC2-olo-lo7	- 2809
3.- Jan Kovaci	- OL8CQF	- 2758

: juniori mici

1.- Mihaela Popescu	- YO3CRC	- 2832
2.- Aida Rassulov	- UC2-olo-lo6	- 2745,6
3.- Rosen Mikenkov	- LZ1-C92	- 2686,2

Recepție viteză: seniori

1.- Stanislav Zelenov	- UA3VBW	- 3233
2.- Tudor Kaikiev	- LZ1BP	- 1771,5
3.- Janeta Manea	- YO3RJ	- 1771

: juniori mari

1.- N.Gueliassevici	- UC2-olo-lo7	- 2235,5
2.- Valentina Varlam	- YO3CRJ	- 1448
3.- Jan Kovaci	- OL8CQF	- 1083

: juniori mici

1.- Aida Rassulov	- UC2-olo-lo6	- 1266
2.- Mong Min Hiac		- 885
3.- R. Milenkov	- LZ1-C92	- 879

Transmitere viteză: seniori

1.- Stanislav Zelenov	- UA3VBW	- 1432,65
2.- Janeta Manea	- YO3RJ	- 1339,45
3.- Radivoje Lazarovici	- YU1RL	- 1249,11

: juniori mari

1.- Jan Kovaci	- OL8CQF	- 1413,33
2.- N. Gueliassevici	- UC2-olo-lo7	- 1232,07
3.- Valentina Varlam	- YO3CRJ	- 992,39

: juniori mici

1.- Aida Rassulov	- UC2-olo-lo6	- 989,65
2.- Mihaela Popescu	- YO3CRC	- 902,65
3.- R. Milenkov	- LZ1-C92	- 781,2

Echipe

1.- URSS	- 57 pct.	5.- Jugoslavia	- 23
2.- ROMANIA	- 48	6.- R.P.D.Coreană	- 22
3.- Bulgaria	- 35	7.- Ungaria	- 16
4.- Cehoslovacia	- 30		

● YO5VHF - FLOAREA DE MINA - 1984

Statii individuale

50.YO6MP	- 895	60.YO6BYB	- 695
53.YO6ANC	- 805	77.YO6BLB	- 330
54.YO6AKW	- 795	84.YO6CFK	- 117

Echipe

3.YO6KNL/p	- 21887
17.YO6KEF	- 260

• ANIVERSAREA REPUBLICII

ES - 1.YO6KNL - 15534

• SP DX CONTEST - 1984

SOMB	SO - 3,5				
1.YO3CD	- 57270	1.YO6VZ	- 19560	9.YO2CGL	- 7008
2.YO2ARV	- 27600	2.YO6CFB	- 17712	10.YO6EX	- 6076
3.YO6AKN	- 12987	3.YO5BHW	- 15252	11.YO4BMJ/9-	5616
4.YO2CJ	- 2277	4.YO2BFA	- 13431	12.YO2BEH	- 4200
SO - 7		5.YO8CZA	- 9990	13.YO4DCF	- 2952
1.YO9CUF	- 3780	6.YO8BNN	- 9600	14.YO8CNM	- 2574
SWL		7.YO6BZH	- 9078	15.YO8ATT	- 2260
1.YO6-5337/BV	4860	8.YO9BWS	- 7008	16.YO8BSE	- 1134

Log control - YO2BZV

• CAMPIONATUL REPUBLICAN 3,5 MHz - 1985

SI	JT	JE	
3.YO6VZ	- 76734	2.YO6BAI	- 50967
7.YO6MD	- 70110	9.YO6BSJ	- 32895
64.YO6BLG	- 4713	13.YO6UL	- 25650
		40.YO6AYB	- 4638
		76.YO6CNP	- 330

• ALL ASIA - cw - 1984

SO - 3,5	SO - 14	SOMB	
1.YO4PX	- 1190	1.YO5AIR	- 2117
		2.YO5AUV	- 768
SO - 7		3.YO4BEX	- 525
1.YO3YD	- 1620	4.YO5AAA	- 56
2.YO8DDP	- 840	SO - 21	
3.YO5AMF	- 84	1.YO5BAT	- 924
4.YO5BEG	- 30	2.YO5BRZ	- 96
5.YO5NX	- 24		
6.YO2DDN	- 21		

MOMB - 1.YO5KAU - 30690 Log control - YO2RA
Log intirziat - YO6MD

• YO DX HF - 1984

SI - 56.YO6MD - 188
SE - 5.YO6KAF - 76123 (op.YO6VZ,EZ,AW,AKN)
1o.YO6KEI - 38418 (op.YO6AWR,UX)

• CUPA CONGRESULUI AL XII-lea AL UTC - TLG sala

45.Gheorghe Mihai - BV - 54,5 pct
47.Jenaki Albert - BV - 43,5 (68 participanți)
Echipe - 22. BRASOV (33 echipe participante)

• F.R.R. - TEHNIMUM 1985

IS - 12.YO6ALD 13104 SO 21 MHz - 1.YO5BAT 2016
16.YO6AW 9743 SOMB - 1.YO3CD 7008

• W A E - ssb - 1984

SOMB		WWSA - cw - 1984
1.YO6AWR	125730	6.YO2CMI 1508 11.YO3CZ 210
2.YO9HT	77000	7.YO9BVG 1369 Log control: 3.YO2ARV 33698 8.YO9CUF 744 YO6ADM
4.YO9CBZ	4674	9.YO6BMA 624
5.YO5BRZ	4620	10.YO8AII 494

• CQ WPX - cw - 1984

SO 3.5	SO 7	SO 14
1.YO8DDP 7944o	1.YO4CAH 8791o	1.YO6EZ/6 44516
2.YO5CYH 22752	2.YO9YE 1284o	2.YO8BDQ 1512o
3.YO2DFA 19oo8	3.YO2CJX 9288	3.YO2CMI 12672
4.YO6DBA 2368	4.YO6ADW 3128	4.YO3BWK 1258o
5.YO6BTY 1276	5.YO2ADQ 132o	

SO 21	SO 20	SO 14 QRP
1.YO2GZ 75816	1.YO3KJWJ 214o2	1.YO4BQV 684

SO 28 QRP	SOMB	
1.YO6DDF 936	1.YO3CD 844875	5.YO2ARV 51o12
	2.YO6KNT 27293o	6.YO5ALH 18392
	3.YO6KAF 19o128	7.YO6AVB 1o796
	4.YO5AVP 118849	

• CQ M I R - 1984

SO 3.5	SO 7	SO 14
1.YO9HP 6976	1.YO4JQ 11594	1.YO4BEU 12978
2.YO5CYH 2895	2.YO4CAH 8624	2.YO9AWV 1oo8o
3.YO8AHL 2856	3.YO9CUF/3 6584	3.YO3LX 8738
4.YO6AKN 2224	4.YO5CAL 245o	4.YO4ZF 8o32
5.YO6AYB 135o		5.YO6ZI 4488
6.YO8BNM 768	SO 21	6.YO3BWK 3936
7.YO2CEQ 598	1.YO4BXX 1314	7.YO2CMI 3718
8.YO2AQR 36o	SO 28	8.YO8MH 231o
9.YO9HG 279	1.YO6DDF 31o	
10.YO6BTY 156	2.YO4BSM 84	

SOMB

1.YO3CD 232256	9.YO6AVB 14896	17.YO6VZ 5o22
2.YO2GZ 1o9782	1o.YO8BDQ 13328	18.YO6BMA 417o
3.YO7AOT 94864	11.YO2ARV 1o764	19.YO4DCF 2945
4.YO5AVP/5 52983	12.YO9XC 9963	2o.YO8BDF 2o44
5.YO8BDT 48972	13.YO5ALH 7596	21.YO4DLA 16oo
6.YO2BKK 31395	14.YO6BLU 7486	22.YO3UA 1577
7.YO9FL 21556	15.YO3DT 594o	23.YO4BQV 1357
8.YO8AKA 1794o	16.YO4BMJ/9 525o	24.YO2BPM 897
		25.YO7AWZ 17o

MOMB

1.YO6KNT 7689o	4.YO6KEC 164o9	SWL
2.YO7KAJ 22356	5.YO9KPM 1479o	1.YO8-11011/BT
3.YO8KOD 19o71	6.YO5KAS/p 8466	

Log Control - YO2DFA, 4BZC, 4CTO, 6AAD, 6BZH, 8AII, 8BZO, 8CHO,
8FR, 9BXH.-

• ESPERANTO - 1984

1.YO9KPP 89	
2.YO9ANX 29	

DIPLOME



DIPLOME

DIPLOME ELIBERATE DE A.R.I. (urmare din nr.1/1985)

WORKED ITALIAN YL - WIYL - La Gioconda

Se eliberează de YLRC tuturor radioamatorilor care dovedesc realizarea de legături cu stațiuni italiene operate de YL. Sint necesare realizarea a 8 puncte; o legătură cu o stație care nu este membră a YLRC valorează 1 punct iar stațiile membre fondatoare ale clubului, 2 puncte; o stație Jolly Joker valorează 4 puncte. Nu sint restrictii de benzi sau mod de lucru, fiind valabile legăturile efectuate după data de 01.01.1970. Cererea GRC + 15 IRC se expediază la: Award manager, IN3XXE, Adriana Dal Piaz Degano, P.O.Box 15, 39018 Terlano, Italia. Radioamatorii orbi sau paralizați primesc diploma gratuit.

Stațiile membre fondatoare ale clubului: IPIYG, MOG, ZNA, IØYL, 8ATB, 3BL, 2CWK, 8LIA, 4CLL, 3GLK, 2ZRE, 3ZMT, 8LBP, 4XYL, 8SGZ, 2YD, 7LIL, 3DCW, 4LYL.

URBS AETERNA AWARD

Se eliberează pentru efectuarea a 15 legături cu stațiuni din Roma, efectuate după data de 01.01.1968, indiferent banda sau modul de lucru. Cererea GRC + 10 IRC se trimite la: A.R.I. Sezione din Roma, P.O.Box 361, 00100 Roma, Italia.

UDINE CITY AWARD

Se eliberează pentru efectuarea a 4 legături cu stațiuni din orașul și regiunea Udine, după data de 01.01.1970, indiferent banda sau modul de lucru. Cererea GRC + 10 IRC se trimite la: Award Manager, A.R.I. Udine, P.O.Box 23, 33100 Udine, Italia.

MILAN AWARD

Se eliberează pentru legături efectuate după data de 01.01.1965 cu stațiuni din orașul și regiunea Milano. Este necesar să se realizeze 20 puncte. O stațiune membră a RC din Milano valorează 2 puncte, toate celelalte 1 punct. Legăturiile trebuie realizate în două benzi. GRC + 10 IRC se expediază la: Cieto Realini, ILCRD, via Rimini 13, Milano, Italia.

TRIESTE AWARD

Sint valabile legăturile efectuate după data de 01.04.1957. Se eliberează o diplomă de bază pentru efectuarea a 5 legături cu stațiuni din Triest. Pentru încă 3 legături se obține un stiker care se aplică pe diploma de bază. Nu sint restrictii de benzi sau mod de lucru. GRC + 10 IRC se expediază la: ILHL - Luciano Hinze, P.O.Box 1342, 34100 Trieste, Italia.

WORKED ALL ITALIAN PROVINCES

Se eliberează pentru legături cu 60 provincii din Italia, efectuate după data de 01.01.1949, indiferent modul

de lucru sau banda. GRC + 60 QSL-uri de la stațiunile italiene + lo IRC se trimit la: A.R.I., Viale Vittorio, Veneto 12, Milano, Italia.

WORKED ALL TUSCANIAN PROVINCES

Se eliberează pentru legături cu 6 provincii din Toscana însumind 15 puncte, după data de 01.01.1958. O legătură valorează 1 punct. Cu fiecare provincie numărul maxim de puncte este: Arezzo - 3, Firenze - 1, Grosseto - 4, Livorno - 1, Lucca - 2, Massa - 5, Pisa - 2, Pistoia - 3, Siena - 3. Se acordă diploma separată pentru lucru în cw și separată pentru ssb. GRC + lo IRC se trimit la: Sezione A.R.I., P.O. Box 46, 51100 Pistoia, Italia.

WORKED ALL SICILIAN PROVINCES

Se eliberează pentru legături cu minim 5 provincii din Sicilia. GRC + lo IRC se trimit la: IT9TAI, P.O.Box 300 Palermo, Italia.(Sicilia).

WORKED VARESE AWARD

Se eliberează pentru legături efectuate în cadrul unui an calendaristic (01.01. - 31.12.) cu stații din provincia Varese astfel: în US - 6 QSO cu stațiuni din Varese, iar în UUS - 2 QSO-uri. Sunt valabile legăturile efectuate pe oricare bandă și mod de lucru. O legătură cu aceeași stație efectuată pe o altă bandă contează ca o stație nouă. GRC + lo IRC se trimit la: A.R.I., P.O.Box 26, 21100 Varese, Italia.

WORKED AOSTA VALLEY

Se eliberează pentru legături cu stațiuni din orașul și provincia Ivrea însumind 5 puncte. Un QSO valorează 1 punct. Aceeași stație poate fi lucrată pe mai multe benzi sau de mai multe ori în zile diferite, de fiecare dată contând ca un punct separat. Nu sunt restricții de benzi sau mod de lucru și dată. Stațiunile din Valea Aosta valorează 2 puncte. GRC + lo IRC se trimit la: A.R.I. Ivrea, P.O.Box 70, 10015 Ivrea, Italia.

WORKED ALL ITALIAN REGIONS

Se eliberează în 3 clase: clasa I - 2 regiuni, clasa II-a - 16 regiuni, clasa III-a - 12 regiuni. Se acordă diplome separate pentru lucru în cw, ssb și mixt, fără restricții de benzi sau dată. GRC + lo IRC se trimit la: A.R.I. Ivrea, P.O.Box 70, 10015 Ivrea, Italia.

PIONEER'S AWARD

Se eliberează de ASCI (Radio Scout Club of Reggio Calabria) tuturor emițătorilor și receptorilor. Stațiunile YO trebuie să realizeze lo stațiuni DX plus 5 stațiuni membre ASCI și o stațiune "Jolly Station". Sunt valabile legăturile efectuate după data de 01.01.1974 fără restricții de bandă sau mod de lucru. GRC + lo IRC se trimit la: I8TIM, Tito Malara, P.O.Box 120, 89100 Reggio Calabria, Italy. Stațiunile membre ale ASCI și "Jolly Station": IØDSD, GDK, SVJ, ILBUU, CFM, EFC,

I2HFS, EAR, ROQ, GBH, LAG, LMP, SBK, VIE, NEG, PVM, SH, I3MNC, SCO, I4VGG,
DLS, I5AKT, IT, I6SDI, ZAU, TAD, BZT, JAU, I7RFN, GLO, I8LEV, SDP, CWV,
TIM, TWS, WAM, IT9FTT, EKO, WYK, ~~NNM~~.

SARDINEN DIPLOM

Se atribuie emițătorilor și receptorilor pentru lucru cu patru provincii din Sardinia. Stațiunile YO trebuie să lucreze la stațiuni astfel: 5 din Cagliari, 3 din Sassari, 1 din Nuovo și 1 din Oristano. Diploma se eliberează pe măsură de lucru în trei clase: telefonie-telegrafie, telefonie și telegrafie - RTTY, cu controale minime admise 337 și 33. Toate legăturile trebuie efectuate după data de 01.01.1976. GRC + 15 IRC se trimit la: Award Manager c/o Sezione ARI, P.O. Box 25, I-09100 Cagliari, Italy. O stațiune jolly poate înlocui o provincie care lipsește.

SARDINEN TROPHAE

Trofeul este reprodusarea unei statui din bronz care datează de aproximativ 2000 - 2500 ani f.e.n. cu o înălțime de 25 cm și greutatea de 400 gr, reprezentând un războinic. Trofeul se poate solicita numai de stațiunile care dețin diploma SARDINIA. Pentru obținerea trofeului este necesar ca după data de 01.01.1976 să se fi efectuat 20 legături cu stațiuni ISØ (IWØ) care au pe QSL un cod pe care stațiunile îl transmit și în timpul legăturii. GRC + 40 IRC se trimit la aceeași adresă.

TARGA CITTA'DI TERNI

Diploma este o placă de marmoră și se eliberează atât emițătorilor cât și receptorilor pentru efectuarea a 5 legături (4 receptii) cu stațiuni din orașul Terni, după data de 01.01.1966. GRC + 20 IRC se trimit la: Sezione ARI, P.O.Box 19, I-05100 Terni, Italy.

THE GOLD SARDINIA AWARD

Diploma se atribuie emițătorilor și receptorilor pentru legături efectuate după data de 01.01.1976. Stațiunile YO trebuie să realizeze 20 puncte. În benzile de US o legătură valorează 1 punct iar în UUS 2 puncte. O legătură cu o stațiune membră a radioclubului URS în US = 4 puncte și în UUS 5 puncte. Stațiunile jolly joker - 6 puncte iar cele speciale 7 puncte. Aceeași stațiune poate fi lucrată în aceeași bandă peste 24 ore și în același zi în altă bandă. RS(T) minim admis 338 și 43. GRC + 15 IRC se trimit la: URS Club, Award Manager, Mario Lumbau, ISØLYN, Via Sardegna 16, I-07100 Sassari, Sardinia, Italy. Stațiunile jolly joker: ISØAEW și ISØFPH; stațiuni membre ale clubului URS: ISØIFA, HSI, ENS, BDO, ZNE, DRD, MIJ, YCH, LFC, LYN, ISØ-12177, I4WPW, IØOGT, UKL, DJ2UU.

WORKED ALL ITALIAN BLINDS

Se eliberează de ARACI (Association Radio Amatori Ciechi Italiani) - asociația radioamatorilor orbi din Italia, tuturor emițătorilor și receptorilor, pentru efectuarea de legături cu astfel de stațiuni, după data de 01.07.1969. Diploma are 3 clase: clasa I - 20 QSO, clasa II-a - 10 QSO și

clasa III-a - 5 QSO. GRC + 12 IRC se trimit la: ARACI, P.O. Box 132, I-16043 Chiavari (Genova), Italy. Stațiunile italiene ale căror operatori sunt orbi: ILBUV, GLM, GRP, KJ, PJK, RAG, SOA, I2EVB, FBE, SPF, VDD, VGN, ZGZ, I3AMQ, ANE, CUX, CUY, DZL, HO, RFA, I4BXI, CRK, EU, IGP, LRR, SSP, I5ARS, BCH, DPV, FOR, LUX, YT, I6CXD, DU, DXA, PF, SMZ, I8FTV, MKE, TGX, UC, IØKTA, PNK.

WORKED EUROPE ROOF TOP

Diploma reprezintă o frumoasă priveliște din munții Mount Blanc. Se eliberează emițătorilor care dovedesc efectuarea a 5 QSO-uri pentru clasa I (VALIANT) și 4 QSO-uri pentru clasa II-a (PROFICIENT), cîte un QSO pe o bandă, efectuate după data de 01.01.1976. În zile diferite și pe benzi diferite se poate lucra aceiasi stațiune. Sunt admise numai legăturile în telegrafie cu următoarele stațiuni: ILBPG, IMP, LDX, LVB, MVI, OAR, OBZ, RPJ și TRX.

10.000 KM AWARD

Sunt admise numai legăturile efectuate în frecvențe de la 144 MHz în sus și fiecare QSO trebuie să fie efectuat cu stații situate la o distanță de peste 200 km. Totalul kilometrelor trebuie să insumeze cel puțin 10.000 km. Se pot efectua legături cu stațiuni din ori care să fie, portabile sau fixe, dar numai legături via tropo. Sunt valabile legăturile după data de 01.01.1973. GRC + 10 IRC se trimit la: Sezione ARI din Firenze, P.O.Box 511, I-50129 Firenze, Italy.

— 0 —

Incepînd cu data de 01.01.1985 au fost operate unele modificări în award managerii diplomelor eliberate de DIG (RADIOAMATORUL nr.3/1983).

Diploma "DIG 77" și "TMA" - Award Manager - Henry Bielinski, DC6JG, Wotanweg 21, D-2390 Flensburg.

Diploma "W - DIG - M" - award manager, Werner Theis, DH1PAL, Tilsiter str.16, D-5350 Euskirchen.

Diploma "1.000.000" - award manager, Dieter Petring, DL1YCA, Brüderstr. 52, D - 4972 Löhne.

Diploma "ACTIO 40" - award manager, Klaus Kleine, DJ1XP, Fasanenweg 22, D - 4714 Selm - Bork.

— 0 —

Între 16.05.1984 - 15.05.1985 diploma TROFEUL CARPATI a fost atribuită următoarelor stațiuni:

US - Clasa I = 56.YO3UA; 57.YO6BZH; 58.YO4KAY; 59.YO2CEQ; 60.YO6BLU
61.YO9FL; 62.YO2ARV; 63.YO5CYH; 64.YO3CD; 65.YO7AYH; 66.YO2AQO;
67.YO5TI; 68.YO4CVW; 69.YO2CKM; 70.YO2CAZ; 71.YO7VT; 72.YO6CFB;
73.YO2AOB; 74.YO4BYW; 75.YO7-6965/DJ; 76.YO4CCD; 77.YO7BGA;

Clasa II-a = 71.YO6BZH; 72.YO8-11011/BT; 73.YO4KAY; 74.YO2CEQ;
75.YO5CYH; 76.YO5-4713/MM; 77.YO9FL; 78.YO2ARV; 79.YO3CD;
80.YO7DAO; 81.YO9CIB; 82.YO7AYH; 83.YO6XO; 84.YO2AQO; 85.YO7VT;
86.YO6KNS; 87.YO7APA; 88.YO2AOB; 89.YO2CMI; 90.YO4BYW; 91.YO4CCD;

Clasa III-a = 87.Y08-11011/BT;88.Y06 T;89.Y04KAY;
90.Y02CEQ;91.Y05CYH;92.Y05-4713/MM;93.Y09FL;94.Y07ARV;
95.Y03CD;96.Y07DAO;97.Y02AOB;98.Y09CIB;99.Y07AYH;
100.Y06HQ;101.Y02DDN;102.Y02AQO;103.Y07VT;104.Y04-20081/GL
105.Y09-14257/IL;106.Y07APA;107.Y04BYW; 108.Y04CCD;109.
YO7BGA.

UUS - Clasa I = 12.Y07BPC;13.Y02IS;14.Y07VT;
Clasa II-a = 15.Y07BPC;16.Y07VT;
Clasa III-a = 14.Y07BPC;15.Y07VT;

— 0 —

Silent Key

In ziua de 26 aprilie 1985 a încetat din viață

DAN ANDRONESCU
YO7APM

în vîrstă de 77 ani. Născut la 16 octombrie 1908 la București, a început activitatea de radioamator în anul 1935, fiind un animator al acestei activități. În cadrul C.J.R.Vilcea a deținut funcția de secretar. A fost membru al YODXCLUB.

SINCERE CONDOLEANTE FAMILIEI INDOLIATE

In ziua de 19 mai 1985 a încetat din viață

LUDOVIC HRIHOR
YO6AKJ

Născut la 6 mai 1931 a devenit radioamator de emisie-recepție în 1963 fiind un pasionat al undelor ultrascurte, domeniu în care a avut o rodnică activitate ca membru al radioclubului județean Brașov. Datorită caracterului său desăvîrșit a fost stimat și apreciat de toți cei care l-au cunoscut.

SINCERE CONDOLEANTE FAMILIEI INDOLIATE

INFO



• Adumarea generală a membrilor radioclubului județean Brașov pentru trimestrul II - 1985 va avea loc în ziua de duminică 23 iunie 1985 ora 11 (ora locală) în sala de ședințe a C.J.E.F.S. Brașov din str. Suișul Castelului nr.1-2. Participarea tuturor radioamatorilor din județ este obligatorie. După ședință va avea loc o masă tovărășească.

• Noi stații autorizate în județul Brașov:

- | | | | |
|-----------------|--------|----------|-------|
| - Pastor Adrian | Brașov | - Y06FAP | - III |
| - Dincă Gabriel | Brașov | - Y06FAR | - III |

• Pentru neachitarea taxei de folosință și lipsă de activitate au fost anulate autorizațiile stațiunilor: Y02BLT, BMX, BOB, BQB, Y0C..ZY, CTE..MM. De asemenea a fost anulată autorizația stațiunii Y06KNA.

• În ultima perioadă CNEFS a acordat următoarele titluri sportive:

MAESTRU INTERNATIONAL AL SPORTULUI - Y04PX, Y06VZ,
Y08AHL - pentru activitate în US

MAESTRU AL SPORTULUI - Y02BEH, Y03CD, Y05BBO, Y07AOT
- pentru activitate în unde scurte; Y02BQG, Y02II, Y06MD -
pentru activitate în UUS; Y08COL, Y09OC - pentru activitate
în telegrafie sală. TUTUROR CALDE FELICITARI !

• BALIZE EXISTENTE PE FRECVENTA DE 14.100 KHz. Minutul la care emit și indicativale stațiilor:

00..00	4ULUN/B	- United Nations, New York, USA
00..01	W6WX/B	- Stanford University, California, USA
00..02	KH60/B	- Honolulu Community College, Hawaii
00..03	JA2IGY/B	- JARL, MT.ASAM, Japan
00..04	4X4TU/B	- Tel Aviv University, Israel
00..05	OH2B	- Helsinki Technical University, Finland
00..06	CT3B	- ARRM, Madeira Island
00..07	ZS6DN/B	- Transvaal, South Africa

Nivelul puterii (exemplu de transmisie):

100 w QST DE (W6WX/B) BEACON

100 w . - 9 secunde linie

10 w ... -

1 w ... -

0,1 w -

100 w SK (W6WX/B)

Timpul de transmisie - 58 secunde

Viteza de transmisie - 20 + WPM

• Cu prilejul aniversării a 60 de ani de radioamatorism în Suedia, pînă la 31 mai 1985 au lucrat următoarele stațiuni cu indicative speciale: 7S1SSA, 7S2SSA, 7S3SSA, 7S4SSA, 7S5SSA, 7S6SSA, 7S7SSA și 7SØSSA. Pentru lucruri cu toate aceste stații se acordă o diplomă. GRC se expediază la: Sveriges Sandare Amatorer, Ostmarksgatan 43, S - 123 42 Farsta, Sweden.

- Biroul F.R.R. a acordat "categoria I" de clasificare sportivă următorilor radioamatori:
 - pentru activitate în US = Y07BSN
 - pentru activitate în UUS = Y05LH, Y06CBN
 - pentru activitate în TLG = Y03-200376/BU

● REZULTATELE ANCHETEI "RADIOAMATORUL"

○ 1.- Ce calificativ acordati buletinului informativ RADIOAMATORUL?

- | | | | |
|--------------|-------|------------------|------|
| - Excellent | = 28% | - Satisfăcător | = 1% |
| - Foarte bun | = 47% | - Nesatisfăcător | = 0% |
| - Bun | = 24% | | |

○ 2.- Care din rubricile buletinului vă interesează?

TEHNICA	A = 94%	B = 6%
VHF-UHF-SATELITI	A = 70%	B = 30%
CUNOASTETI REGULAMENTUL?	A = 82%	B = 18%
QTC de YL	A = 60%	B = 40%
SWL	A = 47%	B = 53%
CONCURSURI	A = 84%	B = 16%
CRONICA DX	A = 89%	B = 11%
INFO	A = 90%	B = 10%
RGA	A = 44%	B = 56%
DIPLOME	A = 84%	B = 16%

A = sătintă interesată

B = nu sătintă interesată

○ 4.- Vi se pare ceva de prisos în buletinul nostru? Ce anume?

- Consideră că buletinul nu conține nimic de prisos = 98%
- Consideră că buletinul conține și rubrici de prisos = 2%

○ Răspunsurile la întrebările 3 și 5 sunt de interes pur redactional; ele vor constitui un obiect de studiu și analiză a colectivului de redacție în vederea îmbunătățirii permanente a buletinului nostru. Considerăm că toate răspunsurile cuprind părerile obiective ale cititorilor și aducem calde mulțumiri tuturor celor care au răspuns la ancheta noastră.

○ Cîteva din impresiile și sugestiile cititorilor noștri despre buletinul informativ **RADIOAMATORUL**:

"Apreciez în mod deosebit buletinul în ansamblu, care, exceptând condițiile tipografice, se ridică la nivelul unei publicații realizată de profesioniști prin calitate și echilibru".

"Nimic de prisos. Totul excelent. Dacă se poate, mărirea numărului de aparitii".

"Mi se pare de prisos RGA, CUNOASTETI REGULAMENTUL? și VHF-UHF-SATELITI. Revista de ultrascurte TEHNIMUM nu ajunge?".

"Tot ce cuprinde acest buletin este ca o "iarbă de leac" pentru plăcute și instructiva noastră pasiune".

"Mai multă atenție și SWL-lor".

"Să aibă viață lungă fiind singura publicație de specialitate pentru radioamatori".

"Nu înțeleg ce rost are QTC de YL? Cine îl citește?"

"Cred că trebuie amplificat QTC de YL și înființarea unei diplome YL - YO".

"Citesc (și nu odată) buletinul din copertă în copertă".

"Consider că este bine întocmit și cuprinde în general tot ce este necesar pentru un radioamator".

"RADIOAMATORUL să apară lunar, să devină o publicație republicană cu sprijinul F.R.R.".

"Stimularea caracterului concret, aplicativ (a articolelor)"

"Foarte mulți radioamatori YO nu participă în cursurile de CW din cauză că nu cunosc telegrafia. Cum îi ajutăm?"

"Mai mult ajutor din partea colaboratorilor din țară".

"Cred că nu este nimic de prisos în buletin. Din contra, ar mai încăpea".

"Mai puține antene"

"Să nu uităm începătorii"

"Aș dori foarte mult să nu "dispară" acest buletin"

"Aș dori să se înființeze rubrica STATIA MEA".

"Partea tehnică de specialitate NESATISFACATOARE"

"Întrebarea 4 din anchetă nu are rost"

"O minunată apariție YO!"



Y03-200004/BU

- Regretăm dar materialul trimis a ajuns prea târziu pentru a mai fi inclus în nr.1. La fel și cel pentru nr.2. Pe viitor materialele vor trebui să ne parvină pînă cel mai târziu în ziua de 10 a lunii a doua din trimestru.

Y03-2483/BU

- În limita spațiului disponibil și al noutăților prezentate vom publica adresele QSL managerilor. Informațiile despre expediții vor fi binevenite cu condiția să fie și oporțune. În materie de diplome sătem interesati numai de ultimile noutăți și cele de "sezon".

Y09CHO

- Propunerile dvs ne vor fi de un real folos în munca pe care o depunem pentru editarea buletinului și organizarea unui concurs de durată al pasionaților UUS. Vă mulțumim pentru aprecieri și dorim să vă numărăm printre colaboratorii noștri permanenti.

- Y04-20099/GL - Redacția nu dispune de numere din anii precedenți.
- Y07BHO - Programul de diplome YO a fost publicat în nr.1/1934 al buletinului informativ. Vom încerca să vă ajutăm în problema ridicată de dvs în numărul următor.
- Y03ABL - Sunt de acord că multe din informațiile utile nouă ajung destul de tîrziu la radioamatori. Articolul va apărea în numărul următor și aștepțăm cu interes și altele privind lucrări practice pentru radioamatori.
- Y05TA - Materialele pentru rubrica "Cronica DX" vor trebui să ajungă la redacție cel mai tîrziu în lo a lunii a doua din trimestru. Pentru uniformizarea acestor materiale vă rugăm să indica: luna, banda, UTC și controlul RS sau RST cu care a fost auzită stația DX. Redacția nu posedă numere din anii precedenți.
- Y05BYV - Vă mulțumim pentru propunerile făcute cu privire la concursul de lungă durată al UUS-știlor.
- Y06BME - Regretăm dar nu vă putem satisface cererea. Facem însă un apel la toți cititorii: prietenul nostru Fery dorește o documentație privind modificările ce se aduc stației MORS FM 302/I pentru a putea lucra în banda de 2 metri. Cine îl ajută? (Lemhenyi Francisc, str. Martinovics nr.11, 4000 Sf.Gheorghe, jud.Covasna)
- Y05NU - Este vorba despre un TOP al ultrascurtistilor YO în sensul celor apărute la rubrica VHF-UHF-SATELITI din acest număr. Vă aștepțăm materialul.
- Y06-17083/SB - Regretăm dar nu suntem în măsură să vă ajutăm în problema ridicată de dvs. Considerăm că o veți putea rezolva pe plan județean cu concursul radioclubului Sibiu.

yo6ez

