

Dispozitive electronice

Supapele electronice, inventate la începutul anilor 1900, au făcut posibilă amplificarea semnalelor electrice. De atunci, electronica s-a dezvoltat rapid, devenind o ramură importantă a tehnologiei.


Multe dintre componentele folosite în circuite electronice complexe sunt rezistoare și condensatoare electrice simple. Un rezistor este un conductor care permite trecerea printr-un circuit a unei anumite cantități limitate de curent electric. Rezistoarele fixe sunt, de obicei, făcute din carbon sau sărmă, deasupra sau în interiorul unui material izolant. Rezistoarele variabile, folosite de exemplu drept controale ajustabile la radioceptoare și televizoare, au un contact alunecător pentru ca rezistența să poată fi reglată.

Condensatoarele electrice constau de obicei din două plăci de metal separate de un material izolant, cum ar fi aerul, hârtia sau materialul plastic. Dacă plăcile condensatorului sunt încărcate cu electricitate, sarcina rămâne acolo până când i se permite să iasă sub formă de curent printr-un circuit. Pe lângă rolul de stocare, condensatoarele electrice servesc și altor scopuri. De exemplu, deoarece plăcile condensatorului electric sunt separate de un material izolant, curentul nu poate să treacă printre ele. Dacă se modifică tensiunea electrică la una din plăci, aceasta va induce o schimbare similară la cealaltă placă. Astfel un condensator electric transferă o tensiune alternativă aplicată, care se modifică în continuu, dar menține o tensiune constantă. Deci condensatoarele electrice pot separa tensiunile electrice variabile de cele constante.

Inductoare


Un inductor constă dintr-o bobină de sărmă, adesea înfășurată în jurul unui miez金属. Când curentul trece prin el, inductorul devine magnetizat, câmpul magnetic din jurul lui interacționează cu curentul care trece prin el și tinde să se opună oricărei schimbări în intensitatea curentului. Drept rezultat, un curent continuu constant (cc) care trece printr-un inductor este limitat doar de rezistență relativ mică a sărmii. Dar unui curent alternativ (ca), sau curent continuu pulsatoriu, inductorul își opune mult mai puternic. Acest efect este folosit la unele aparate alimentate cu curent continuu. Trecerea curentului printr-un inductor înălță eficient variațiile tensiunii electrice, asigurând o alimentare "neteză".

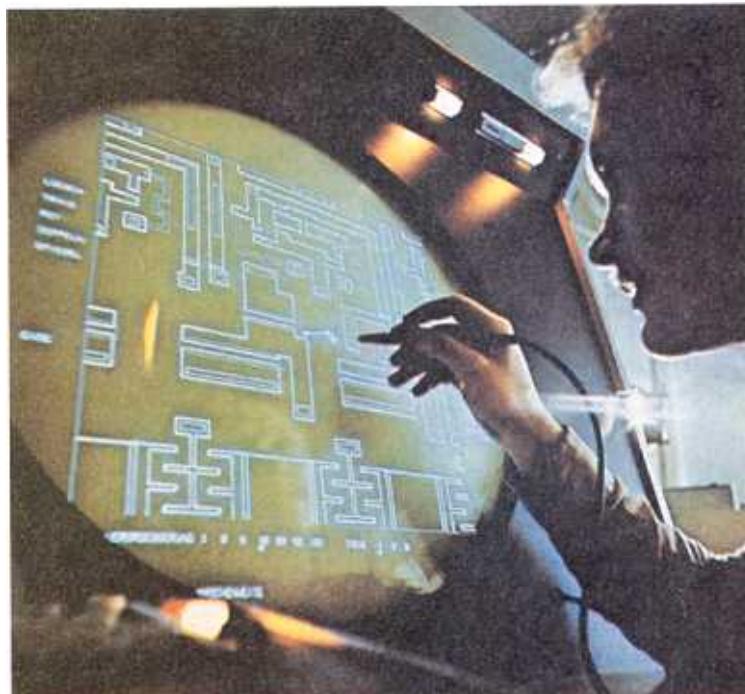Un transformator electric tipic constă din două inductoare bobinate în jurul aceluiași miez. O tensiune electrică variabilă aplicată la primul bobinaj, sau bobina primară, provoacă un câmp magnetic variabil. Acesta induce o tensiune alternativă la cel de-al doilea bobinaj,



Un tranzistor care face față la curenti tari. Carcasă se fixează pe o placă ce va prelua căldura pentru a-l păstra la o temperatură corespunzătoare.

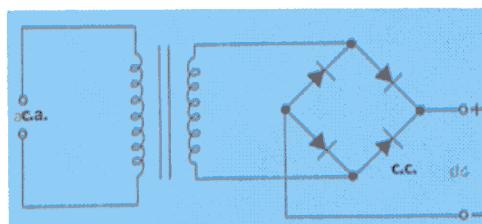Un bloc de alimentare. Transformatorul reduce tensiunea electrică iar diodele transformă curentul alternativ în curent continuu.



Planificarea pe un ecran a configurației unui circuit integrat. Circuitul integrat va fi pe un cip de numai câțiva milimetri pătrați.

Simbolurile pentru componentele electronice frecvente și prefixele folosite în exprimarea valorilor lor. Diodele zener produc tensiuni electrice cu referință fixă. Tiristoarele sunt diode care pot fi acționate printr-un semnal de control. Diodele electroluminiscente (LEDuri) au înlocuit în mare parte becurile electrice ca indicatoare.

SIMBOLE PENTRU SCHEME ELECTRICE		
rezistor	sală	circuit integrat
rezistor variabil		diodă electro-luminiscentă
potențiometru		tranzistor pnp
condensator electric		tranzistor npn
condensator electrolytic		inductor
condensator electric variabil		inductor cu miez de fier
diodă semi-conductoare		transformator
diodă zener		legătură la pământ
tiristor		legătură la masă
PREFIX	SIMBOL	FACTOR DE MULTIPLICARE
tera	T	1 000 000 000 000 (10^{12})
giga	G	1 000 000 000 (10^9)
mega	M	1 000 000 (10^6)
kilo	k	1 000 (10^3)
milli	m	0,001 (10^{-3})
mikro	m	0,000 001 (10^{-6})
nano	n	0,000 000 001 (10^{-9})
piko	p	0,000 000 000 001 (10^{-12})

sau bobina secundară. Tensiunea electrică din acesta poate fi mai mare sau mai mică decât cea din bobina primară, în funcție de raportul dintre numărul de spire. Astfel, dispozitivul transformă o tensiune alternativă în alta.

Un circuit acordat constă, de obicei, dintr-un condensator electric conectat la un inductor. Un astfel de circuit se folosește la selectarea, sau acordarea semnalelor la radioceptoare și

televizoare. La o anumită frecvență, numită frecvență de rezonanță, semnalele aplicate produc o tensiune electrică relativ mare. Pentru selectarea unui post diferit, frecvența de rezonanță a circuitului de acord trebuie schimbată, modificându-se valoarea condensatorului sau a inductorului, sau selectându-se un circuit acordat diferit. Multe condensatoare electrice variabile conțin seturi de plăci metalice care se angrenează între ele când sunt rotite. Bobinele cu inductanță reglabilă au miezuri metalice care pot fi înșurubate și desurubate.

Tuburi electronice

În 1904, John Ambrose Fleming a inventat un dispozitiv numit tub cu diodă. Acesta era ca un bec conținând o placă de metal. Când becul era aprins, un curent de intensitate mică putea să treacă într-o singură direcție, numai între filamentul incandescent și placă. Astfel dioda putea să redreseze curentul alternativ, producând curent continuu.



În 1906, americanul Lee de Forest a făcut una dintre cele mai importante descoperiri din electronică. El a observat că, punând un grătar de sârmă în spațiul dintre filamentul și placă tubului, putea să controleze curentul care trecea prin acesta. Aplicarea unui semnal mic la grătar cauza schimbării corespunzătoare mari a curentului dintre filament și placă. Cu alte cuvinte, tubul întărea, sau amplifica, semnalul.

Un progres important

Tubul cu trei electrozi al lui de Forest, numit triodă, a făcut posibilă dezvoltarea radioreceptoarelor, introducerea televizoarelor și inventarea multor alte dispozitive electronice. Până la următorul progres important din electronică aveau să treacă peste 40 de ani.


În 1948, William Shockley, Kohn Bardeen și Walter Brattain au inventat tranzistorul. Asemenea tubului electronic, acesta poate amplifica semnalele. Dar fiind mai mic și, neavând un filament fragil de alimentat, este și mult mai robust și pierde mult mai puțină energie.

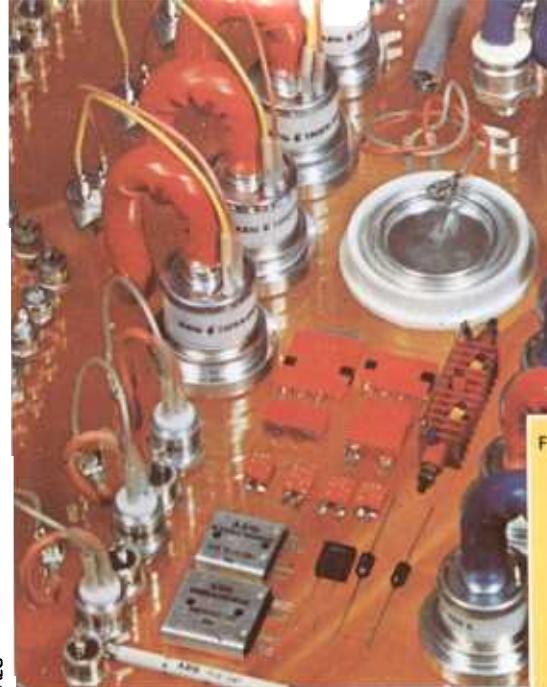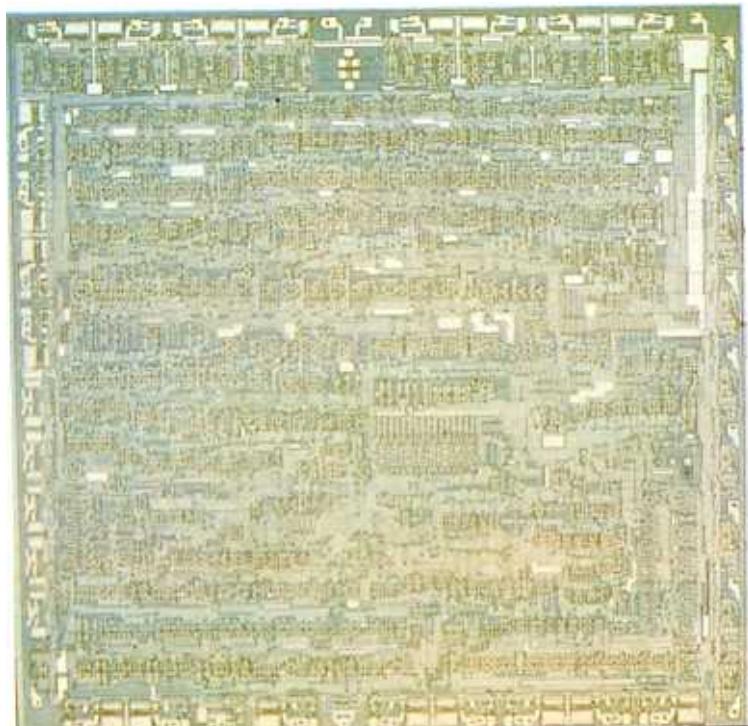Un cip microprocesor de tip vechi – baza calculatorului modern – conținând aproximativ 10.000 de componente pe o bucată minusculă de siliciu. Miniaturizarea la această scară a revoluționat calculatoarele.




Tranzistoarele se fac prin difuzia de impurități într-o tabletă de siliciu pentru a forma câmpuri de siliciu de tip n (negativ) și de tip p (pozitiv). Un strat de oxid maschează acest proces.


FABRICAREA TRANZISTORULUI

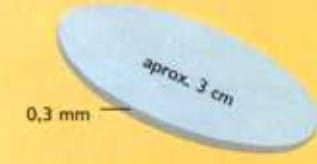

tabletă de siliciu

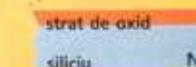

se adaugă stratul de oxid

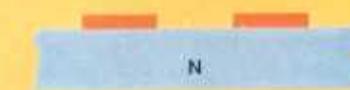

se taie stratul de oxid



difuzie aditivă de tip p



difuzie aditivă de tip n



tabletă se taie în tranzistoare individuale

